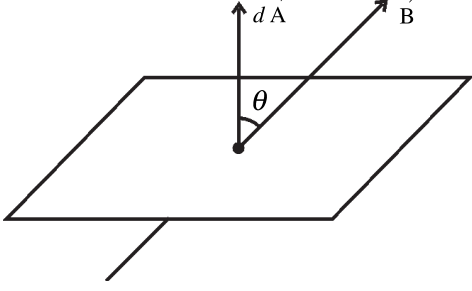


ચુંબકીય ફ્લક્સ (Φ)

વ્યાખ્યા : ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકેલ કોઈ પણ પૃષ્ઠમાંથી પૃષ્ઠને લંબરૂપે પસાર થતી ચુંબકીય બળરેખાઓની સંખ્યાને તે પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ (Φ) કહે છે.




$$\text{ચુંબકીય ફ્લક્સ } \Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$= BA \cos \theta$$

જ્યાં θ ક્ષેત્રફળ સદિશ $\vec{A}$ અને ચુંબકીયક્ષેત્ર $\vec{B}$ વચ્ચેનો ખૂણો છે.

વિવિધ કિસ્સા :

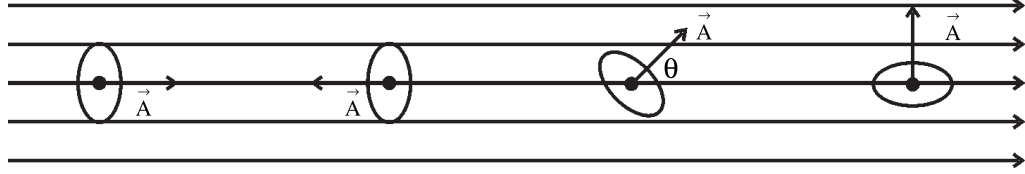

સમતલ	$\vec{B}$ ને લંબ	$\vec{B}$ ને લંબ	$\vec{B}$ સાથે θ કોણ	$\vec{B}$ ને સમાંતર
θ	0	$\theta = 180^\circ$	$\theta = \theta$	$\theta = 90^\circ$
ચુંબકીય ફ્લક્સ (Φ)	$\Phi = BA$ મહત્તમ ધન	$\Phi = -BA$ મહત્તમ ઋણ	$\Phi = BA \cos \theta$	$\Phi = 0$

ચુંબકીય ફ્લક્સના એકમો

SI એકમ

વેબર (Wb)

MKS

ટેસ્લા - મીટર²

CGS

ગોસ - Cm², મેક્સવેલ

અન્ય એકમો :

$$\frac{N \cdot m}{A}, \quad \frac{\text{જૂલ}}{\text{એમ્પિયર}}, \quad \frac{\text{વોલ્ટ-કુલંબ}}{\text{એમ્પિયર}}, \quad \text{વોલ્ટ - સેકન્ડ, ઓહ્મ કુલંબ, હેન્રી - એમ્પિયર}$$

પારિમાણિક સૂત્ર :

$$[\Phi] = [M^1 L^2 T^2 A^{-1}]$$

સૂત્રો :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

$\vec{B}$ = ચુંબકીયક્ષેત્ર, $\vec{A}$ = ક્ષેત્રફળ સદિશ, $\theta = \vec{A}$ અને $\vec{B}$ વચ્ચેનો ખૂણો.

જો પૃષ્ઠ N આંટા ધરાવતું ગૂંચળું હોય તો, $\Phi = NBA \cos \theta$

ગૂંચળું સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં ω અચળકોણીય ઝડપથી ભ્રમણ કરતું હોય, તો t સમયે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ.

$$\Phi = NBA \cos \omega t.$$

I પ્રવાહધારિત વાહકતારના ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકેલ ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ફ્લક્સ.

$$\Phi = NBA \cos \omega t$$

જ્યાં $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ અનંતલંબાઈનો પ્રવાહ ધારિત સુરેખતાર

$B = \frac{\mu_0 I}{2a}$ a ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર પ્રવાહધારિત લૂપ

$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$ l લંબાઈ, N આંટાવાળો પ્રવાહ ધારિત સોલેનોઈડ

- મૂકેલ પૃષ્ઠ ગોલીય હોય ત્યારે, $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{a}$
- I પ્રવાહધારિત અનંત લંબાઈવાળા સુરેખ વાહકતારના સમતલમાં જ વાહકતાર પાસે L લંબાઈ અને b પહોળાઈવાળી લંબચોરસ લૂપનો નજીકનો છેડો વાહકતારથી a અંતરે હોય ત્યારે, લૂપ સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ

$$\Phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left[\frac{L+a}{a} \right]$$

- (1) 100 cm તથા 1 cm ત્રિજ્યા ધરાવતી મોટી અને નાની બે વતુર્ણાકાર રિંગો સમકેન્દ્રીય અને સમતલસ્થ ગોઠવેલ છે. જો મોટી રિંગમાંથી 1 A વીજપ્રવાહ પસાર થતો હોય, તો નાની લૂપ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ _____ . ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$).

(A) 0.02 Wb (B) 2×10^{-10} મેક્સવેલ (C) 0.02 મેક્સવેલ (D) $2 \times 10^{-10} \text{ Tm}^2$

- (2) 2 cm લાંબી તથા 1 cm પહોળી લંબચોરસ લૂપને 10 A પ્રવાહધારિત અનંત લંબાઈના વાહકતારના સમતલમાં લૂપની પહોળાઈ બાજુ સમાંતર રહે તેમ મૂકેલ છે. લૂપનો નજીકનો છેડો વાહકતારથી 2 cm દૂર હોય તો લૂપ સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ _____ G cm^2 હશે.

(A) 2×10^{-8} (B) 2 (C) 1.386×10^{-8} (D) 1.386

- (3) $2 \times 10^{-4} \text{ G}$ તીવ્રતાવાળા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં 10 cm ત્રિજ્યા અને 10 આંટા ધરાવતી વર્તુળાકાર લૂપનું સમતલ પ્રારંભમાં ક્ષેત્રને લંબરૂપે છે. આ લૂપને $2\pi \text{ rad s}^{-1}$ અચળ કોણીય ઝડપથી ભ્રમણ આપતાં તેની સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ફ્લક્સ _____ સમયે મહત્તમ કરતાં અડધું થશે.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{4}$

- (4) સમાન પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં 10 અને 20 આંટાવાળા બે ગૂંચળાને સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં તેમના પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબરૂપે ગોઠવાય તેમ મૂકેલ છે. બંને ગૂંચળાને અનુક્રમે ω_1 અને ω_2 જેટલી અચળ કોણીય ઝડપથી ભ્રમણ કરાવતાં t સમયે તેમની સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ સમાન બને છે, તો $\frac{\omega_2}{\omega_1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$

- (5) 5 cm આડછેદનો વ્યાસ ધરાવતા 1000 આંટાવાળા સોલેનોઇડની લંબાઈ 10 cm છે. તેમાંથી 2 Amp વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં તેની એક છેડાની નજીક તેની અક્ષને લંબરૂપે મૂકેલ 2 cm ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ સમતલ સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ $\underline{\hspace{2cm}}$ H • A હશે ? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$, $\pi^2 = 10$ લો.)

- (A) 3.2×10^{-8} (B) 3.2×10^{-7} (C) 3.2×10^{-9} (D) 3.2×10^{-6}

- (6) 2 cm લંબાઈ અને 4 cm પહોળાઈવાળી લંબચોરસ પૃષ્ઠને સમક્ષિતિજ સપાટી પર મૂકેલ છે. આ લંબચોરસને લંબ ઊર્ધ્વદિશા સાથે 30° ના કોણે અંદરની દિશામાં 0.3 Tm સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર લાગુ પાડેલ છે, તો પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ $\underline{\hspace{2cm}}$ Wb થશે.

- (A) 8×10^{-5} (B) 8×10^{-6} (C) 1.2×10^{-6} (D) 12×10^{-6}

જવાબો : 1 (C), 2 (D), 3 (C), 4 (B), 5 (B), 6 (C)

વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ અને ફેરડેનો નિયમ

વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ : બંધ-પરિપથ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ત્યારે તેમાં વીજચાલક બળ ઉદ્ભવે છે. આ ઘટનાને વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ કહે છે. વીજચાલક બળને પ્રેરિત વીજચાલક બળ (પ્રેરિત emf) કહે છે.

ફેરડેનો નિયમ : બંધ-પરિપથમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત વીજચાલકબળ તેની સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારના સમય-દરના ઋણ મૂલ્ય જેટલું હોય છે.

● પ્રેરિત વીજચાલકબળનાં સૂત્રો :

$$\varepsilon = \frac{-dB}{dt}$$

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad N \text{ આંટા હોય ત્યારે}$$

$$= \frac{-N(\Phi_2 - \Phi_1)}{\Delta t} \quad \text{ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ત્યારે.}$$

$$= \frac{-NA(B_2 - B_1)}{\Delta t} \quad \text{ચુંબકીયક્ષેત્ર બદલાય ત્યારે}$$

$$= \frac{NBA(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)}{\Delta t} \quad \theta \text{ બદલાય ત્યારે}$$

અહીં ઋણ નિશાની લેન્ડના નિયમની હાજરી સૂચવે છે.

● $\varepsilon = NBA \cos \omega t$ હોય ત્યારે (ω કોણીય ઝડપ છે.)

$$\therefore \varepsilon = \frac{-d}{dt} (NBA \cos \omega t)$$

- જો માત્ર ક્ષેત્રફળ A બદલાતું હોય, તો $\varepsilon = -NB \cos \omega t \frac{dA}{dt}$
- માત્ર ચુંબકીયક્ષેત્ર બદલાતું હોય ત્યારે, $\varepsilon = -NA \cos \omega t \frac{dB}{dt}$
- માત્ર θ બદલાતો હોય (ગૂંચળું ભ્રમણ કરવું હોય) ત્યારે

$$\varepsilon = -NBA \frac{d}{dt} (\cos \omega t) \text{ (અહીં emf AC વોલ્ટેજ સ્વરૂપે મળે).}$$





પ્રેરિત પ્રવાહ (I)	પ્રેરિત વિજભાર (q)	પ્રેરિત પાવર (P)
$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-N}{R} \frac{d\Phi}{dt}$ (R અવરોધ)	$dq = Idt = \frac{-N}{R} d\Phi$	$P = \frac{e^2}{R} = \frac{N^2}{R} \left(\frac{d\Phi}{dt} \right)^2$


લેન્ઝબળ અને લેન્ઝના નિયમની ઉપયોગિતા

ચુંબકીયક્ષેત્રમાં રહેલી વાહક લૂપમાં પ્રેરિતપ્રવાહ પસાર થતાં આ પ્રવાહને કારણે તેના પર $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$ જેટલું બળ લાગે છે. આ બળને લેન્ઝબળ કહે છે.

અહીં લેન્ઝબળ, પ્રેરિતપ્રવાહ જે કારણોને લીધે ઉદ્ભવે છે, તે કારણોનો વિરોધ થાય તેવી દિશામાં હોય છે.

પ્રેરિતપ્રવાહને કારણે ઉદ્ભવતું ચુંબકીયક્ષેત્ર મૂળ ચુંબકીયક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે.

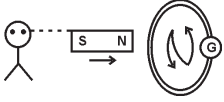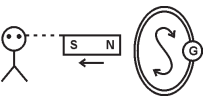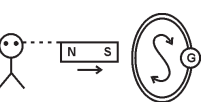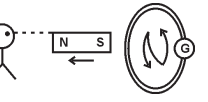ચુંબક અને ગૂંચળા વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિની જુદી-જુદી સ્થિતિ (લેન્ઝના નિયમ મુજબ)				
ચુંબકની સ્થિતિ				
પ્રેરિત વીજપ્રવાહની દિશા	વિષમઘડી દિશામાં	સમઘડી દિશામાં	સમઘડી દિશામાં	વિષમઘડી દિશામાં
ગૂંચળાના ચુંબક તરફના છેડાની વર્તણૂક	ઉત્તર ધ્રુવ તરીકે વર્તશે.	દક્ષિણ ધ્રુવ તરીકે વર્તશે.	દક્ષિણ ધ્રુવ તરીકે વર્તશે.	ઉત્તર ધ્રુવ તરીકે વર્તશે.
ગૂંચળાના ચુંબક તરફના છેડે લાગતા ચુંબકીય બળનો પ્રકાર	અપાકર્ષાબળ અનુભવશે.	આકર્ષાબળ અનુભવશે.	અપાકર્ષાબળ અનુભવશે.	આકર્ષાબળ અનુભવશે.
ગૂંચળાને ડાબી તરફથી જોતા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીયક્ષેત્ર અને તેમાં થતાં ફેરફાર	પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ જતી દિશામાં ($\otimes$) સતત વધતા મૂલ્યનું	પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ જતી દિશામાં ($\otimes$) સતત ઘટતા મૂલ્યનું	પૃષ્ઠ લંબ બહાર તરફ જતી દિશામાં ($\otimes$) સતત વધતા મૂલ્યનું	પૃષ્ઠને લંબ બહાર તરફ જતી દિશામાં ($\otimes$) સતત ઘટતા મૂલ્યનું

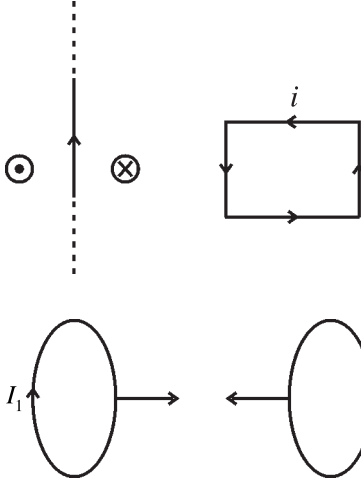

આકૃતિ મુજબ અનંત લંબાઈના I પ્રવાહધારિત વાહકતાર તરફ ગૂંચળું ગતિ કરતું હોય અથવા પ્રવાહ I સતત વધતો હોય તો પ્રેરિતપ્રવાહ વિષમઘડી દિશામાં, પરંતુ તેનાથી ઊલટું ગૂંચળું વાહકતારથી દૂર તરફ જતું હોય અથવા પ્રવાહ I સતત ઘટતો હોય તો પ્રેરિતપ્રવાહ (i) સમઘડી દિશામાં હોય.

આકૃતિ મુજબ I_1 અને I_2 પ્રવાહધારિત બે વર્તુળાકાર ગૂંચળાનાં સમતલો એકબીજાને સમાંતર હોય તથા બંને ગૂંચળા એકબીજા તરફ ગતિ કરતાં હોય તો,

(i) બંને પ્રવાહ I_1 અને I_2 સમઘડી દિશામાં (અથવા વિષમઘડી દિશામાં) હોય તો પ્રવાહ I_1 અને I_2 ઘટશે. તેનાથી ઊલટું I_1 અને I_2 પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો તેમનાં મૂલ્યો વધશે.

- (7) $5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી એક વર્તુળાકાર વાહક લૂપને તેનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબરૂપે રહે તેમ ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકેલ છે. ચુંબકીયક્ષેત્ર સમય સાથે,

$B = (0.10 \text{ T}) \sin \left[(100 \pi \text{ S}^{-1}) t \right]$ અનુસાર બદલાય છે. તો $t = 0$ થી $t = 5 \text{ ms}$ ના સમયગાળામાં લૂપનો કોઈ પણ આડછેદમાંથી પસાર થતો વીજભાર Q શોધો. લૂપનો અવરોધ 10Ω છે.

- (A) 5.0 mC (B) 500 mC (C) 5 C (D) $50 \mu\text{C}$

- (8) એકમ લંબાઈ દીઠ 500 આંટા અને 20 cm વ્યાસ ધરાવતા સોલેનોઈડની મધ્યમાં તેની આસપાસ 100 આંટાવાળું ગૂંચળું વીંટાળેલ છે. 1 msમાં શૂન્યથી 2 A જેટલો વીજપ્રવાહનો ફેરફાર સોલેનોઈડમાં થતો હોય તો વીંટાળેલ ગૂંચળામાં પ્રેરિત વીજચાલક બળ કેટલું હશે ?

- (A) 3.95 V (B) $3.95 \mu\text{V}$ (C) $3.95 \times 10^{-3} \text{ V}$ (D) 39.5 V

- (9) 50 cm વ્યાસ અને 10 આંટા ધરાવતી એક વર્તુળાકાર ગૂંચળાને 0.4 ટેસ્લાવાળા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં તેનું સમતલ લંબરૂપે રહે તેમ મૂકેલ છે. આ ગૂંચળાને હવે $100 \pi \text{ rad s}^{-1}$ જેટલી અચળકોણીય ઝડપથી ભ્રમણ કરાવતાં $t = 0$ થી $t = 20 \text{ ms}$ માં ઉદ્ભવતું સરેરાશ પ્રેરિત વીજચાલક બળ, નીચે આપેલી બંને પરિસ્થિતિમાં શોધો.

(i) ગૂંચળાને કેન્દ્રમાંથી તેના સમતલને રૂપે પસાર થતી અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરાવતાં _____.

(ii) ગૂંચળાના વ્યાસને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરાવતાં _____

- (A) (0, 7.85) V (B) (0, 0) V (C) (7.85, 0) V (D) (78.5, 78.5) V


- (10) 8 આંટા ધરાવતા એક વાહકતારનાં ગૂંચળાનો અવરોધ 8Ω છે. આ ગૂંચળા સાથે તેનાં અવરોધ કરતા 8 ગણો અવરોધ ધરાવતું ગેલ્વેનોમિટર જોડેલ છે. આ સમગ્ર તંત્ર 4 msમાં $12 \times 10^{-5} \text{ Wb}$ ચુંબકીય ફ્લક્સ ધરાવતા ક્ષેત્રમાંથી $18 \times 10^{-5} \text{ Wb}$ ચુંબકીય ફ્લક્સ ધરાવતાં ક્ષેત્રમાં ગતિ કરતું હોય, તો પરિપથમાં પ્રેરિત પ્રવાહ _____ A થશે.

- (A) 1.6 (B) 1.6×10^{-6} (C) 1.6×10^{-3} (D) 1.6×10^{-4}

- (11) 2 T ના નિયમિત ચુંબકીયક્ષેત્રમાં 5 cm ત્રિજ્યાવાળો અર્ધવર્તુળાકાર તાર તેના વ્યાસને અનુલક્ષીને $10\pi \text{ rad}^{-1}$ ની કોણીય આવૃત્તિથી ભ્રમણ કરે છે. પરિપથનો કુલ અવરોધ 4Ω હોય, તો ભ્રમણ અક્ષ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબ હોય તો તેના એક આવર્તકાળ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો સરેરાશ પાવર _____ W હશે. ($\pi^2 = 10$ લો.)

(A) 7.81×10^{-3} (B) 7.81×10^{-6} (C) 78.12×10^{-3} (D) 7.81×10^{-5}

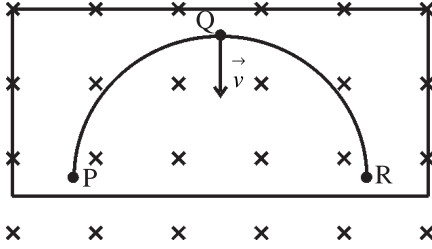- (12) 5 cm ત્રિજ્યા ધરાવતી અર્ધવર્તુળાકાર પાતળી રિંગ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબના $5 \times 10^{-3} \text{ T}$ ના પરિમિત ચુંબકીય-ક્ષેત્રમાં મુક્ત પતન પામે છે. જ્યાં રિંગ PQR સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તેનો વેગ 20 cm s^{-1} થાય તો બે છેડા P અને R વચ્ચે પ્રેરિત emf _____ અને બિંદુ _____ નું વિદ્યુતસ્થિતિમાન ઊંચું હશે.



(A) 0 અને Q (B) $1 \times 10^{-4} \text{ V}$ અને R
(C) 0 અને R (D) $1 \times 10^{-4} \text{ V}$ અને P

- (13) a લંબાઈની ચોરસ લૂપને I પ્રવાહધારિત અનંત લંબાઈના વાહકતારના સમતલમાં જ મૂકેલ છે. લૂપનું કેન્દ્ર O વાહકતારથી x અંતરે હોય ત્યારે તેને v વેગથી વાહકતારથી દૂર તરફ લઈ જતાં લૂપમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત વીજચાલકબળ _____ μV થશે. $a = 2 \text{ cm}$, $I = 2 \text{ A}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm A}^{-1}$, $v = 50 \text{ cm s}^{-1}$, $x = 5 \text{ m}$ લો.

(A) 1.6×10^{-3} (B) 1.6×10^{-6} (C) 1.6×10^{-2} (D) 1.6×10^{-5}


- (14) 250 આંટા ધરાવતા અને $1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં વાહકતારનાં ગૂંચળાનો અવરોધ 225Ω છે. આ ગૂંચળાનો ક્ષેત્રફળ સદિશ 500 ms માં 0° થી 90° નો કોણ બનાવે તેમ 0.3 T ના સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં પરિભ્રમણ કરે છે, તો ઉદ્ભવતો સરેરાશ પાવર _____ mW હશે.

(A) 1 (B) 100 (C) 10 (D) 0.1

- (15) 4 cm ત્રિજ્યાવાળા અને 150 આંટાવાળા ગૂંચળાનો ક્ષેત્રફળ સદિશ $4 \times 10^{-7} \frac{\text{મેક્સવેલ}}{\text{cm}^2}$ તીવ્રતાવાળા ચુંબકીયક્ષેત્રમાં 45° નો ખૂણો બનાવે છે. આ ક્ષેત્રફળ સદિશ 1.41 S માં ચુંબકીયક્ષેત્ર સાથે 135° નો ખૂણો બનાવે તે સ્થિતિમાં આવે તો ઉદ્ભવતું સરેરાશ પ્રેરિત વીજચાલકબળ _____ થશે.

(A) $72\pi \times 10^{-3} \text{ V}$ (B) $72\pi \text{ V}$ (C) 301.4 mV (D) 301.4 V

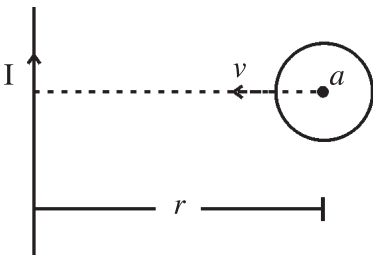- (16) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ પેપરના પૃષ્ઠમાં રહેલા ઊર્ધ્વ અનંત લંબાઈના તારમાંથી 2 A વીજપ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે. 4 cm વ્યાસવાળી એક રિંગ પેપરના પૃષ્ઠમાં રહી 2 cm s^{-1} ના વેગથી વાહકતાર તરફ ગતિ કરે છે. રિંગ તારથી 2m દૂર હોય ત્યારે તેમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત વીજચાલકબળ શોધો. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm A}^{-1}$ લો.




(A) 2.512 V (B) $2.512 \times 10^{-6} \mu\text{V}$
(C) 2.512 mV (D) $2.512 \times 10^{-6} \text{ V}$

જવાબો : 7 (D), 8 (B), 9 (B), 10 (C), 11 (A), 12 (B), 13 (D), 14 (C), 15 (D), 16 (B)

ગતિકીય emf : (રેખીય ગતિને કારણે)

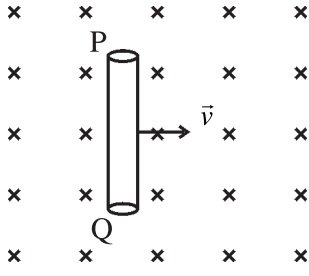આકૃતિ મુજબ સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર $\vec{B}$ માં ક્ષેત્રને લંબ $\vec{v}$ વેગથી ગતિ કરતાં l લંબાઈના સળિયા માટે.



મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું ચુંબકીય બળ $F_m = evB$

(P થી Q તરફની દિશા)

(P છેડે ધનવીજભારિત, Q છેડે ઋણ વીજભારિત.)

સળિયામાં રચાતું વિદ્યુતક્ષેત્ર P થી Q તરફની દિશામાં જે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિને અવરોધે છે.

બે બળો ચુંબકીયબળ F_m અને વિદ્યુતબળ E_e સમાન થાય ત્યારે,

$$F_m = E_e$$

$$\Rightarrow Bev = Ee$$


$$\therefore \text{વિદ્યુતક્ષેત્ર } E = Bv$$

$$\text{પ્રેરિત } emf \ \varepsilon = El = Bvl$$

- સળિયાનો વેગ $\vec{v}$ ચુંબકીયક્ષેત્ર સાથે θ કોણ બનાવીને ગતિ કરતો હોય તો.

$$\text{પ્રેરિત } emf \ \varepsilon = Bvl \sin \theta$$

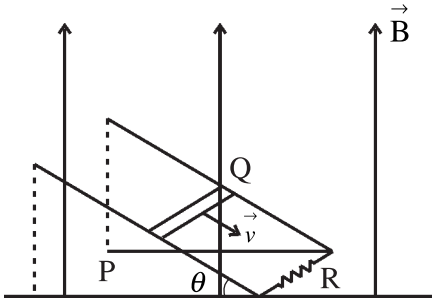- m દળ અને l લંબાઈ ધરાવતો સુવાહક સળિયો PQ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઘર્ષણરહિત બે સમાંતર θ ઢોળાવવાળા સુવાહક પાટા પર v વેગથી સરકતો હોય તથા ચુંબકીયક્ષેત્ર $\vec{B}$ આકૃતિ મુજબની દિશામાં હોય અને બંને સુવાહક પાટાને R અવરોધથી આકૃતિ મુજબ જોડેલ હોય ત્યારે,



- P અને Q વચ્ચે પ્રેરિત $emf \ \varepsilon = Bv \sin (90 - \theta) l$

$$\therefore \varepsilon = Bvl \cos \theta$$


$$\text{પ્રરિત પ્રવાહ } I = \frac{Bvl \cos \theta}{R} \quad (\text{Q થી P તરફની દિશા})$$

જો સળિયો અચળવેગથી સરકતો હોય ત્યારે (ટર્મિનલ વેગ)


$$Bil \cos \theta = mg \sin \theta \quad (\text{ઘર્ષણબળ લાગતું નથી})$$

$$\Rightarrow I \text{ ની કિંમત મૂકતાં,}$$
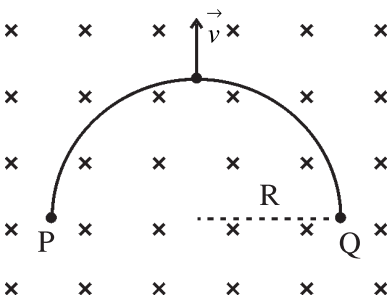
$$V_r = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta}$$



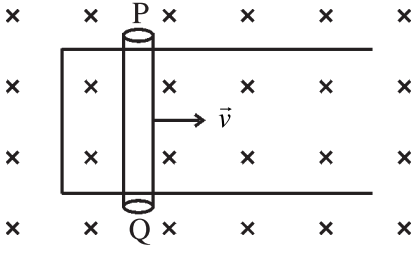$\vec{B}$ સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં R ત્રિજ્યાવાળી અર્ધવર્તુળાકાર વાહકના આકૃતિ મુજબ v વેગથી ગતિ કરતો હોય ત્યારે બે છેડા PQ વચ્ચે પ્રેરિત $emf \ \varepsilon = 2BvR$



આકૃતિ મુજબ B તીવ્રતાવાળા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકેલ U આકારની સુવાહક ફેમની બે સમાંતર ભુજા પર ક્ષેત્રને લંબ v જેટલા અચળવેગથી ગતિ કરતાં l લંબાઈના સુવાહક સળિયા PQ માટે.

પ્રેરિત emf $\varepsilon = Bvl$


પ્રેરિતપ્રવાહ $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Bvl}{R}$ (R અવરોધ છે.)

સળિયાનાં વેગની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું ચુંબકીય બળ $F_m = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}$

PQ સળિયાનો વેગ અચળ રાખવા જરૂરી યાંત્રિક પાવર $P_m = F_m v = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$

વિદ્યુતપાવર $P_e = I^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$

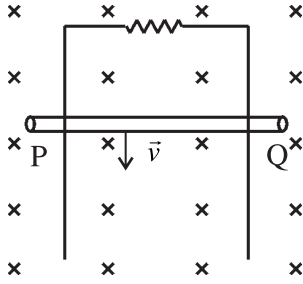અહીં $P_m = P_e$ (યાંત્રિક પાવર = વિદ્યુતપાવર)



ઊર્ધ્વ સમતલમાં મુક્ત પતન પામતા સળિયા માટે,


આકૃતિ મુજબ સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં સમાંતર ભુજા ધરાવતી સુવાહક ફેમ પર m દળ, l લંબાઈનો સળિયો મુક્ત પતન પામે ત્યારે, લાગતાં બળો,

mg વજનબળ અધો દિશામાં

$F_m = BIl$ લેન્ઝબળ ઊર્ધ્વ દિશામાં સળિયો અંતિમવેગ મેળવે ત્યારે.

$mg = BIl = \frac{B^2 v_t^2 l^2}{R}$ (R અવરોધ)

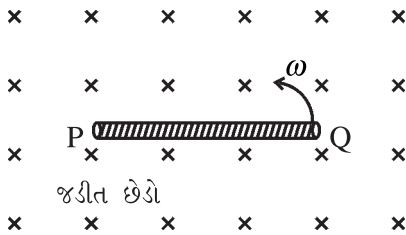$\therefore$ અંતિમવેગ $\Rightarrow v_t = \frac{mgR}{B^2 l^2}$.



સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર Bમાં મૂકેલ l લંબાઈના વાહક સળિયા PQ નો P છેડો જડિત છે અને તે આકૃતિ મુજબ ω કોણીય ઝડપથી ભ્રમણ કરે

છે, તો બે છેડા PQ વચ્ચે પ્રેરિત emf $\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega l^2$.

- (17) 100 m ઊંચાઈના ટાવરની ટોચ પરથી 5 m લંબાઈનો સુવાહક સળિયો પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં રહીને મુક્ત પતન કરાવવામાં આવે છે. આ સ્થળે એંગલ ઓફ ડિપ 60° અને ક્ષેતિજ તીવ્રતા B_H 0.7 G છે. સમગ્ર ગતિ દરમિયાન સળિયો સમક્ષિતિજ રહેતો હોય, તો $t = 4$ s ના સમયે સળિયામાં રચાયેલ વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા _____

Vm^{-1} હશે. ($g = 10 ms^{-2}$ લો.)

(A) 1.4

(B) 14

(C) 1.4×10^{-3}


(D) 0.14

- (18) 0.2T ચુંબકીયક્ષેત્રની તીવ્રતાવાળા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં U આકારની સુવાહક ફેમને તેનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબ રહે તેમ મૂકેલ છે. આ ફેમની બે સમાંતર ભુજા વચ્ચેનું અંતર 10 cm છે. આ ભુજા પર 10 cm લંબાઈ અને 40 g દળ ધરાવતાં વાહક સળિયાને $t = 0$ સમયે v_0 વેગથી ગતિ કરાવવામાં આવે છે. $(\vec{v} \perp \vec{B})$ તો સળિયાનો

અવરોધ 10Ω હોય તથા t સમયે વેગ v_t હોય તો $t = \text{_____}$ S માટે $\left[\frac{v_t}{v_0} \right] = 0.3679$ થશે.


- (A) 0.1 (B) 2.718 (C) 1 (D) 10

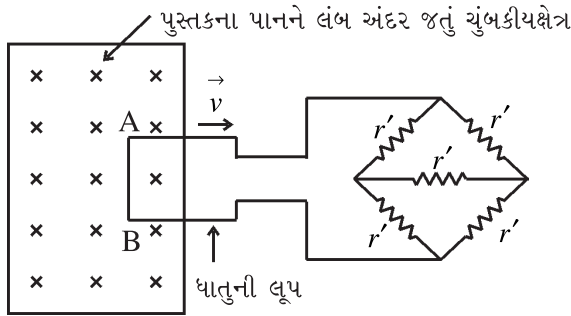- (19) 10 cm લંબાઈ 2Ω અવરોધ ધરાવતી ધાતુના તારની એક ચોરસ લૂપનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબ રહે તેમ $40 \times 10^{-3}\text{ ms}^{-1}$ ના વેગથી ગતિ કરે છે. ચુંબકીયક્ષેત્રની તીવ્રતા 2 Wb m^{-2} અને દિશા પેપરના પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ જતી દિશામાં છે. આ લૂપને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ તે $r'\Omega$ અવરોધોના નેટવર્ક સાથે જોડેલ છે. લૂપમાંથી $1 \times 10^{-3}\text{ A}$ વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થતો હોય તો. નેટવર્કમાં જોડેલ દરેક અવરોધોનું સમાન મૂલ્ય નક્કી કરો.



- (A) 3Ω (B) 12Ω
(C) 6Ω (D) 8Ω

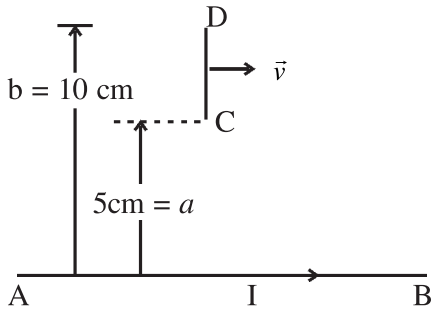- (20) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ અનંત લંબાઈના સુરેખ વાહકતાર ABમાં 1 A વીજપ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે. આ તારથી 5 cm લાંબો સુરેખ વાહક સળિયો CD પ્રવાહ I ને સમાંતર 2 ms^{-1} ના વેગથી ગતિ કરે છે. CD સળિયાનો વાહકતારથી નજીકનો છેડો 5 cm અંતરે હોય, તો તેના બે છેડાં C અને D વચ્ચે પ્રેરિત emf _____ અને D છેડો _____ વીજભારિત થશે. $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ TmA}^{-1})$



- (A) $2.77\mu\text{V}$, ધન (B) 2.77 mV , ધન
(C) $0.277\mu\text{V}$, ઋણ (D) 2.77 V , ઋણ

- (21) પ્રતિ સેન્ટિમીટર $2 \times 10^{-2}\Omega$ અવરોધ ધરાવતાં બે સુવાહક પાટા AB અને CD ને એકબીજાને સમાંતર 0.3 m અંતરે ગોઠવેલ છે. તેમની ડાબી તરફના છેડા A અને C વચ્ચે $R = 17\Omega$ અવરોધ જોડી સમગ્ર રચનાને $3.5 \times 10^{-4}\text{ T}$ વાળા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રને લંબ તેનું સમતલ ગોઠવાય તેમ મૂકેલ છે. બંને પાટા પર સુવાહક સળિયો PQ મુકી તેને અવરોધ R ની જમણી બાજુ F જેટલું ચલબળ આપવામાં આવે છે. ત્યારે સળિયો PQ અવરોધ R થી x અંતરે પહોંચે છે. ત્યારે તેનો વેગ 20 ms^{-1} અને લૂપમાં પ્રેરિતપ્રવાહ $100\mu\text{A}$ હોય તો અંતર $x = \text{_____}$ cm થશે. (ઘર્ષણબળ અવગણો).

- (A) 10 (B) 50 (C) 100 (D) 150

- (22) અવગણ્ય અવરોધ ધરાવતાં બે પાટા AB અને CDને એકબીજાથી 50 cm અંતરે સમાંતરે ગોઠવેલ છે. પાટાના એક તરફના છેડે 10Ω અવરોધ R જોડી U આકારની ફેમ તૈયાર કરેલ છે. આ ફેમનું પૃષ્ઠ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબરૂપે ગોઠવાય તેવી રીતે પેપરનાં પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ જતાં 2T સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકેલ છે. બંને પાટા પર 50 cm લાંબા અવગણ્ય અવરોધ અને 50 g દળ ધરાવતો સુવાહક તારને ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબદિશામાં 4 ms^{-1} જેટલો પ્રારંભિક વેગ આપી છોડી દેતાં લાંબા સમય બાદ સળિયો _____ અંતર કાપી સ્થિર થશે. (ઘર્ષણબળ અવગણો).


(A) 2 m

(B) 4 m





(C) અનંત

(D) 6 m

(23)

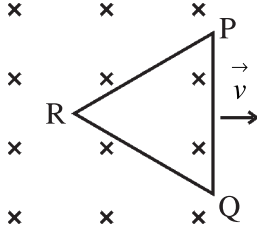

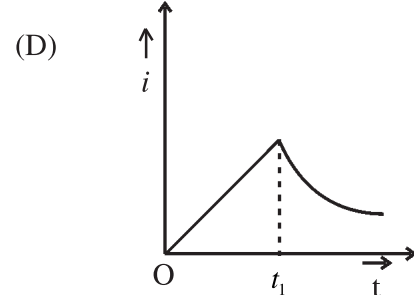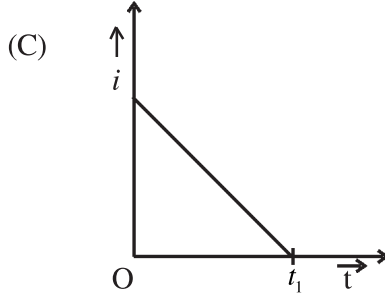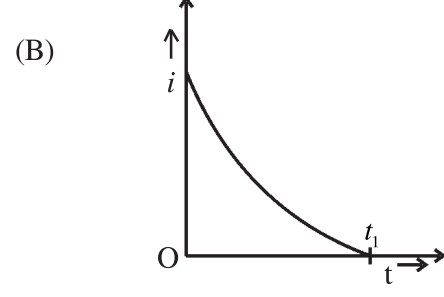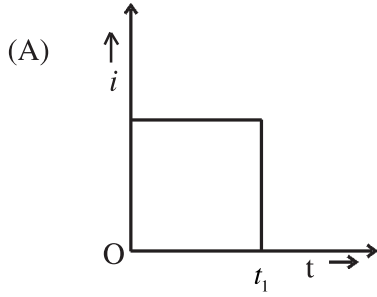સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર Bમાં a લંબાઈવાળી સમબાજુ ત્રિકોણાકાર લૂપ PQR, $t = 0$ સમયે આકૃતિ મુજબ ગોઠવેલ છે. આ લૂપને જમણી તરફ v જેટલા અચળ વેગથી ખેંચવામાં આવે છે. પરિણામે t_1 સમયે લૂપનું શિરોબિંદુ R ચુંબકીયક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળે છે, તો નીચે દર્શાવેલ આલેખો પૈકી કયો આલેખ અહીં ઉદ્ભવતા પ્રેરિતપ્રવાહ માટે સાચો છે.



- (24) 1m લંબાઈનો વાહક સળિયો સમક્ષિતિજ રહે તેમ ગોઠવેલ છે. આ સળિયો તેના કોઈ એક છેડાને અનુલક્ષીને 6 rad s^{-1} ની અચળ કોણીય ઝડપથી સમક્ષિતિજ ભ્રમણ કરે છે. જો આ સ્થળે પૃથ્વીના ચુંબકીયક્ષેત્રનો ઊર્ધ્વ ઘટક 0.2 G હોય, તો કેટલા ભ્રમણ બાદ તેના બે છેડે $50 \mu\text{V}$ emf પ્રેરિત થશે.

(A) 0.5

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) 1

- (25) 0.4 T તીવ્રતાવાળા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં 8 cm ત્રિજ્યાવાળી વર્તુળાકાર લૂપ તેનો ક્ષેત્રફળ સદિશ ચુંબકીયક્ષેત્રને સમાંતરે રહે તેમ ગોઠવેલ છે. જો $t = 2 \text{ s}$ માં આ લૂપ ખેંચાઈને ચોરસ આકાર ધારણ કરે, તો લૂપમાં પ્રેરિત emf _____ થશે.

(A) $4.32 \times 10^{-4} \text{ V}$

(B) $8.64 \times 10^{-4} \text{ V}$

(C) 4.32 mV

(D) 8.64 mV

- (26) 40 cm લંબાઈ ધરાવતા એક ચોરસ સુવાહક લૂપનો અવરોધ 15Ω અને દળ 50 g છે. ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં અમુક ઊંચાઈએથી મુક્ત પતન પામતી લૂપ તેના સમતલને લંબ એવા 2 T વાળા ચુંબકીયક્ષેત્રમાં પ્રવેશે છે. તે પછીની ક્ષણે અચળવેગ ધારણ કરે છે. જ્યારે લૂપ ચુંબકીયક્ષેત્રમાં પ્રવેશે છે. તે ક્ષણે તેને કાપેલ અંતર $d = \text{_____ m}$ હશે ? ($g = 10 \text{ ms}^{-1}$)

(A) 4

(B) 20.7



(C) 13.8

(D) 6.9






- (27) I પ્રવાહધારિત અનંત લંબાઈના વાહકતારને સમાંતરે રહી એક નિયમિત વાહક સળિયો નિયમિત વેગ v થી તારને સમાંતરે ગતિ કરે છે. જો સળિયાનો નજીક અને દૂરનો છેડો પ્રવાહધારિત તારથી અનુક્રમે r_1 અને r_2 જેટલા લંબ અંતરે હોય, તો તારનાં બે છેડે પ્રેરિત emf _____ ($r_1 < r_2$).

- (A) શૂન્ય (B) $\frac{I w I v}{2\pi} \ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$ (C) $\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$ (D) $\frac{w I v}{4\pi} \left[1 - \frac{r_2}{r_1}\right]$

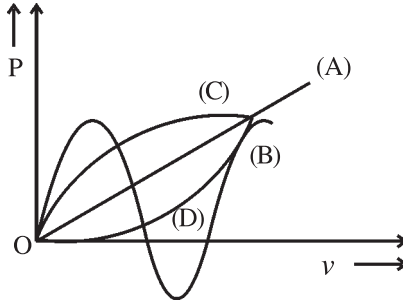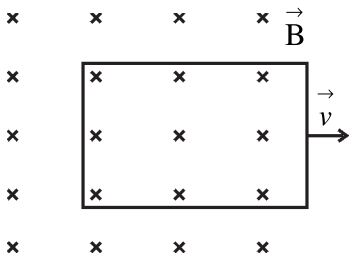- (28) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વાહક લૂપને એવી રીતે યાંત્રિક પાવર આપવામાં આવે છે કે જેથી તે ચુંબકીયક્ષેત્રને $\vec{v}$ વેગથી પસાર કરી દે છે, તો નીચે આ સ્થિતિમાં યાંત્રિક પાવર તે વેગ v ના વિધેય તરીકે રજૂ કરતાં આલેખ નીચેનામાંથી કયો હોઈ શકે :



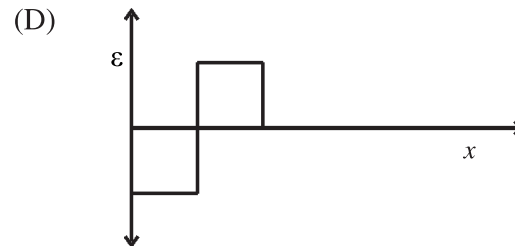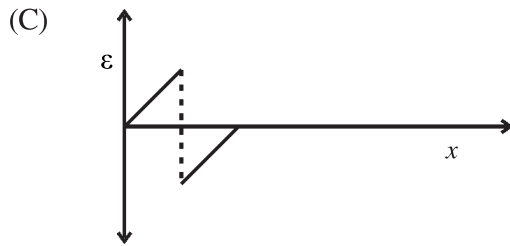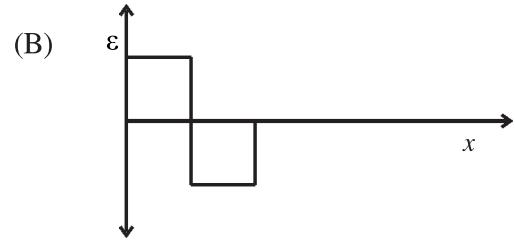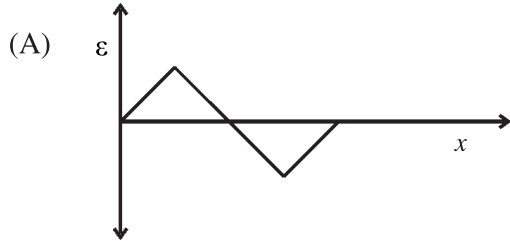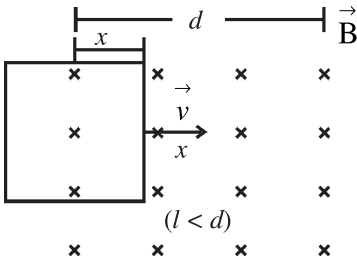- (29) આકૃતિ મુજબના સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં એક ચોરસ વાહક લૂપને v જેટલા અચળવેગથી પસાર કરવામાં આવે છે. જો ચુંબકીયક્ષેત્રની પહોળાઈ d હોય તો જ્યારે લૂપનો જમણી બાજુનો છેડો x જેટલા અંતરે હોય ત્યારથી, શરૂ કરીને લૂપ ક્ષેત્રમાંથી પસાર થઈ જાય તે સ્થિતિમાં અંતર x વિરુદ્ધ પ્રેરિત emf નો આલેખ નીચેનામાંથી કયો હોઈ શકે :



- (30) m દળ અને 1 m લંબાઈના સુવાહકતારથી બનેલ સાદું લોલક ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં તેનાં મધ્યમાન સ્થાન સાથે 30° નો ખૂણો બનાવે તેમ દોલનો કરી રહ્યું છે. જો આ સ્થાને લોલકને લંબ દિશાનો પૃથ્વીનો ચુંબકીયક્ષેત્રનો ઘટક $0.35 \times 10^{-4}\text{ T}$ હોય, તો વાહકતારનાં બે છેડા વચ્ચે પ્રેરિત emf _____ μV થશે. ($g = 10\text{ ms}^{-2}$ લો.)
- (A) 57 (B) 114 (C) 28.5 (D) 85.5

જવાબો : 17 (C), 18 (D), 19 (B), 20 (C), 21 (C), 22 (A), 23 (C), 24 (D), 25 (B), 26 (D), 27 (C) 28 (A), 29 (D), 30 (A)

આત્મપ્રેરણ :

- ઈન્ડક્ટન્સ (પ્રેરકત્વ) એ પરિપથનો એક એવો ગુણધર્મ છે જે પરિપથના પ્રવાહમાં થતા ફેરફારનો વિરોધ કરે છે.
- ઈન્ડક્ટન્સ યંત્રશાસ્ત્રની ભૌતિકરાશી જડત્વ (દળ)ને સમતુલ્ય રાશી છે.
- તેનો સંકેત L છે.

એકમો :

$$\frac{\text{વેબર}}{\text{એમ્પિયર}}, \frac{\text{ટેસ્લા-મીટર}^2}{\text{એમ્પિયર}}, \frac{\text{ન્યૂટન-મીટર}}{(\text{એમ્પિયર})^2}$$

$$\frac{\text{જુલ}}{(\text{એમ્પિયર})^2}, \frac{\text{વોલ્ટ-કુલંબ}}{(\text{એમ્પિયર})^2}, \frac{\text{વોલ્ટ-સેકન્ડ}}{\text{એમ્પિયર}}$$

ઓહ્મ સેકન્ડ અને હેન્દ્રી (H)

પારિમાણિક સૂત્ર $[L] = M^1 L^2 T^{-2} A^{-2}$

સૂત્રો :

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

N = આંટાની સંખ્યા; Φ = સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ (પ્રત્યેક આંટા દીઠ); I = વીજપ્રવાહ; L = ઈન્ડક્ટન્સ

યાદ રાખો : અહીં ચુંબકીય ફ્લક્સ $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \cos \theta$ લઈ શકાય.

● વર્તુળાકાર ગૂંચળું : $L = \frac{\mu_0 \pi N^2 r}{2}$

N = આંટાની સંખ્યા, r = ગૂંચળાની ત્રિજ્યા

● સોલેનોઇડ માટે : $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$

A = સોલેનોઇડનાં આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, N = આંટાની સંખ્યા, l = સોલેનોઇડની લંબાઈ

● ટોરોઇડ માટે : $L = \frac{\mu_0 \pi N^2 r}{2}$

r = ટોરોઇડની ત્રિજ્યા

● પ્રવાહધારિત ચોરસ માટે : $L = \frac{2\sqrt{2} \mu_0 N^2 a}{\pi}$


a = ચોરસની લંબાઈ

● સમાક્ષીય નળાકાર માટે : $L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \left[\frac{r_2}{r_1} \right]$

$r_2 > r_1$; r_1 અને r_2 નળાકારની ત્રિજ્યા


● આત્મપ્રેરિત વીજચાલક બળ : $\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$

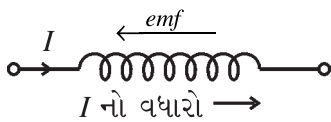આત્મપ્રેરિત વીજચાલક બળ વિદ્યુતપ્રવાહના ફેરફારનો વિરોધ થાય તેવી દિશામાં હોય છે.



ઈન્ડક્ટરમાં સંગૃહીત ઊર્જા

$$U = \frac{1}{2} L I^2$$

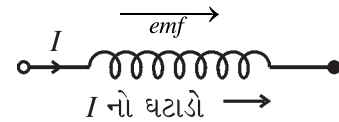

લાંબા સોલેનોઇડમાં એકમ કદ દીઠ સંગૃહીત ચુંબકીય

ઊર્જા એટલે કે ચુંબકીય ઊર્જા ઘનતા

$$\rho_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

● અન્યોન્ય પ્રેરણ :

કોઈ વાહકતારનાં ગૂંચળામાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ I પસાર કરતાં તેની બાજુમાં રહેલા બીજા ગૂંચળા સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ $\Phi = MI$ સંકળાય છે.

જ્યાં M ને બંને ગૂંચળાથી બનેલા તંત્રનો અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ કહે છે.

જો પ્રવાહ I માં સમય સાથે ફેરફાર થાય તો બીજા ગૂંચળામાં પ્રેરિત emf ઉદ્ભવે છે.

$$\mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} \quad \frac{dI_1}{dt} = \text{વિદ્યુતપ્રવાહમાં ફેરફારનો સમય-દર, } M = \text{અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ}$$

નોંધ : અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ અને આત્મપ્રેરકત્વના એકમો સમાન છે.

સૂત્રો :

l લંબાઈ અને N_1 આંટાવાળા ગૂંચળાને N_2 આંટાવાળા લાંબા ગૂંચળા ઉપર વિંટાળેલ હોય ત્યારે બનતા તંત્ર માટે. (બે સમઅક્ષીય સોલેનોઈડ)

$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} A \quad \text{જ્યાં } A \text{ બંને ગૂંચળાનાં સામાન્ય આડછેદનું ક્ષેત્રફળ (નાનું ક્ષેત્રફળ લેવું.)}$$

● R અને r ત્રિજ્યા ($r < R$)વાળી બે સમકેન્દ્રીય સમતલસ્થિરિંગોથી બનેલા તંત્ર માટે,


$$M = \frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$$

● a લંબાઈ અને b પહોળાઈવાળા લંબચોરસ ગૂંચળાના કેન્દ્ર પર જેનું કેન્દ્ર સંપાત છે તેવી r ત્રિજ્યાની લૂપથી

$$\text{બનેલા તંત્ર માટે, } M = \frac{2\mu_0 r^2 \sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \quad a, b \gg r.$$

● L લંબાઈ અને b પહોળાઈવાળી લંબચોરસ લૂપ I પ્રવાહધારિત અનંત લંબાઈના વાહકતાર પાસે આકૃતિ મુજબ ગોઠવાયેલ હોય ત્યારે,


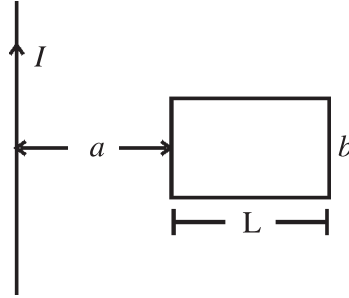
$$M = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{L+a}{L} \right)$$



● ઈન્ડક્ટરોનું જોડાણ :


શ્રેણી-જોડાણ : $L_s = L_1 + L_2$

(બંને ગૂંચળા એકબીજાથી દૂર હોય ત્યારે)

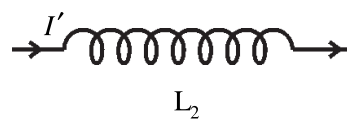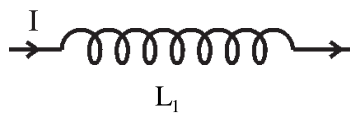


બંને ગૂંચળા એકબીજાની નજીક હોય અને ગૂંચળામાંથી પસાર થતો પ્રવાહ એક જ દિશામાં હોય,

$$\rightarrow L_s = L_1 + L_2 + 2M$$

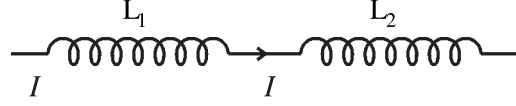

નજીક રહેલા બંને ગુંચળામાંથી પસાર થતો પ્રવાહ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય.

$$\rightarrow L_s = L_1 + L_2 - 2M$$

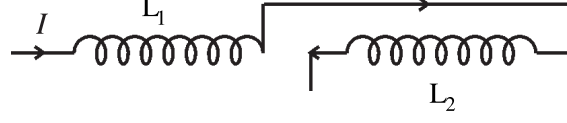


● સમાંતર જોડાણ :

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \quad \text{અથવા} \quad L_P = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad (\text{જ્યાં } M = 0)$$

(બે ગુંચળા દૂર હોય ત્યારે)

જો બંને ગુંચળા એકબીજાની નજીક હોય ત્યારે
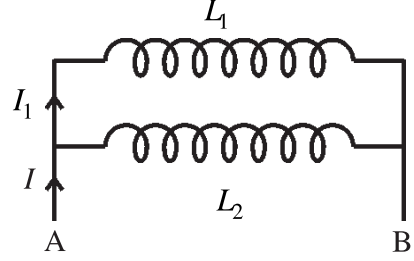
$$L_P = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M}$$



● M, L₁ અને L₂ વચ્ચેનો સંબંધ


$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

k = જોડાણનો અચળાંક છે.

$$k = \frac{\text{ગૌણ ગુંચળા સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ફલક્સ}}{\text{પ્રાથમિક ગુંચળા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફલક્સ}}$$

$$0 \leq k \leq 1$$

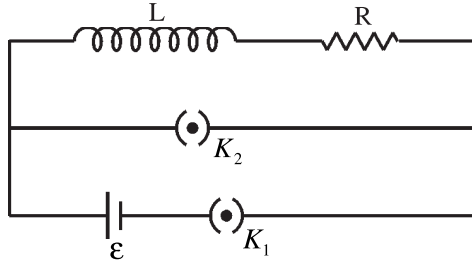● DC L – R પરિપથમાં પ્રવાહનો વધારો અને ઘટાડો



પરિપથમાં L ઇન્ડક્ટન્સવાળો આદર્શ ઇન્ડક્ટર અને R Ω આદર્શ અવરોધને શ્રેણીમાં જોડી E વીજચાલકબળવાળો વીજકોષ જોડેલ છે. ઉપરાંત બે કળ K₁ અને K₂ પણ આકૃતિ મુજબ જોડેલ છે.

● t = 0 સમયે, કળ K₂ ખુલ્લી રાખી K₁ બંધ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઇન્ડક્ટરમાંથી પ્રવાહ સમય સાથે ચરઘાતાંકીય રીતે વધવા લાગે છે.


t સમયે વધતો (i) નીચેના સૂત્રથી આપી શકાય :

$$\rightarrow I_t = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad \text{જ્યાં } \tau = \frac{L}{R} \quad \text{અને સમય અચળાંક કહે છે, જેનો એકમ s છે.}$$

● લાંબા સમય બાદ (t = ∞) સ્થાયી પ્રવાહ I₀ = E/R સૂત્ર વડે આપી શકાય છે.

- $t = \tau$ સમયે પ્રવાહ $2 = I_o \left(1 - \frac{1}{e}\right) = 0.632 I_o$

અહીં $I \rightarrow t$ નો આલેખ

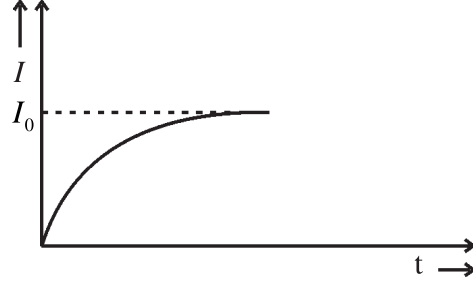


- DC L-R શ્રેણી-પરિપથમાં પ્રવાહનો ઘટાડો પરિપથમાં કળ K_1 ખુલ્લી કરી કળ K_2 બંધ કરવામાં આવે ત્યારે પ્રવાહ ચરધાતીકીય રીતે આ સમયે $(t = 0) I_o \frac{E}{R}$ અને t સમયે ઘટતો પ્રવાહ નીચેના સૂત્ર વડે આપી શકાય.

$$I = I_o \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{જ્યાં } \tau = \frac{L}{R} \text{ સમય અચળાંક}$$

$t = \tau$ હોય ત્યારે,

$$I = \frac{I_o}{e} = 0.368 I_o \text{ થાય}$$

અહીં $I \rightarrow t$ નો આલેખ

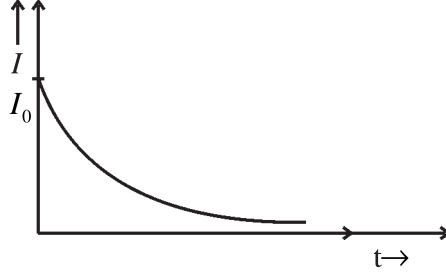

નોંધ : અહીં ઇન્ડક્ટર અને અવરોધ, આદર્શ હોય છે એટલે કે R અવરોધને ઇન્ડક્ટન્સ નથી હોતું તથા ઇન્ડક્ટરનો અવરોધ શૂન્ય હોય છે.


- (31) 1000 આંટા ધરાવતા 1 m લંબાઈના સોલેનોઇડમાં આડ છેદનો વ્યાસ 5 cm છે. આ પ્રથમ સોલેનોઇડ ઉપર 100 આંટા ફીટોફીટ વીંટાળી બીજો સોલેનોઇડ તૈયાર કરેલ છે. 10 ms માં પ્રથમ સોલેનોઇડમાં વિદ્યુતપ્રવાહ 0 થી 5 A થતો હોય, તો બીજા સોલેનોઇડમાં પ્રેરિત emf _____ થશે. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$)
- (A) 1.25 mV (B) 0.125 mV (C) 12.5 mV (D) 125 mV
- (32) જેનો આંતરિક અવરોધ અવગણ્ય હોય તેવી 6 V વીજચાલકબળ વાળી બેટરી સાથે 5 H ઇન્ડક્ટન્સવાળો આદર્શ ઇન્ડક્ટર અને 100 Ω આદર્શ અવરોધને શ્રેણીમાં કળ k દ્વારા જોડેલ છે $t = 0$ સમયે કળ k બંધ કરવામાં આવે તો, વધતા પ્રવાહનું મૂલ્ય મહત્તમ પ્રવાહ કરતાં અડધું થતાં લાગતો સમય _____ અને 0.1 s બાદ ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે પ્રેરિત emf _____ હશે.
- (A) 34.6 ms, 8 mV (B) 69.3 ms, 80 mV (C) 69.3 ms, 0.8 mV (D) 34.6 ms, 0.8 V
- (33) 100 mH ઇન્ડક્ટન્સવાળા ઇન્ડક્ટર અને 24 Ω મૂલ્યવાળા અવરોધો સાથે 18 V DC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાન સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જે સમયે પરિપથમાં સ્થાયી પ્રવાહ વહેતો હોય ત્યારે ઇન્ડક્ટરમાં સંગૃહીત ઊર્જા તથા અવરોધમાં વ્યય થતો પાવર અનુક્રમે _____ J અને _____ W હશે.
- (A) 2.8, 135 (B) 0.14, 6.75 (C) 0.28, 13.5 (D) 1.4, 67.5

- (34) 50Ω અવરોધ અને 100 mH ઇન્ડક્ટન્સવાળા ઇન્ડક્ટરને 2 V DC વોલ્ટેજવાળી બેટરી સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. અમુક સમય બાદ પરિપથમાં સ્થાયી પ્રવાહ પસાર થાય છે. ત્યાર બાદ બેટરીને પરિપથમાંથી છૂટી કરી દેવામાં આવે છે. બેટરી છૂટી કર્યા બાદ કેટલા સમયને અંતે પરિપથનો પ્રવાહ ઘટીને સ્થાયી પ્રવાહ કરતાં અડધો થશે ?

(A) 1.386 s (B) 13.86 s (C) 1.386 ms (D) 13.86 ms

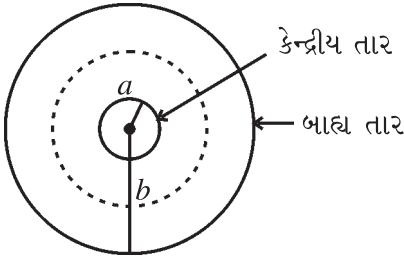- (35) આકૃતિમાં એક કો. એક્સિયલ કેબલનો આડછેદ દર્શાવેલ છે. તેના કેન્દ્રીય તારની ત્રિજ્યા $a = 1 \text{ mm}$ છે. શીરોલંબ ઊર્ધ્વદિશમાં ગોઠવેલ 100 m લાંબા આ કેબલના કેન્દ્રીય તારમાંથી 2 A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થતો પેપરનાં પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ અને આટલો જ પ્રવાહ બાહ્ય તારમાંથી વિરુદ્ધ દિશામાં પસાર થયો હોય, તો બંને તારની વચ્ચેના અવકાશમાંથી પસાર થતું ચુંબકીય ફ્લક્સ અને આત્મપ્રેરકત્વ અનુક્રમે _____ Wb અને _____ μH

હશે. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$)



(A) $6.44 \times 10^{-5}, 32.2$ (B) $1.61 \times 10^{-5}, 161$
(C) $6.44 \times 10^{-3}, 3.22$ (D) $1.61 \times 10^{-3}, 0.805$

- (36) 2 m લંબાઈ અને 2000 આંટા ધરાવતા એક સોલેનોઈડનો આડછેદનો વ્યાસ 6 cm છે. આ સોલેનોઈડમાંથી 2 A સ્થાયી પ્રવાહ પસાર કરતાં તેમાં ચુંબકીય ઊર્જા અને ચુંબકીય ઊર્જાઘનતા અનુક્રમે _____ J અને _____ Jm^{-3} હશે ? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$)

(A) $28.4 \times 10^{-3}, 5.02$ (B) $14.2 \times 10^{-3}, 2.51$
(C) $7.1 \times 10^{-3}, 1.25$ (D) $1.42 \times 10^{-3}, 0.251$

- (37) 20 m લંબાઈનો પાતળા નિયમિત તારમાંથી મોટી ચોરસલૂપ તૈયાર કરેલ છે. આ લૂપ સાથે સમકેન્દ્રીય અને સમતલસ્થ 0.4 cm લંબાઈની બીજી નાની લૂપ ગોઠવેલ છે. જો મોટી લૂપમાંથી 3 A વીજપ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો તૈયાર થયેલ તંત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ _____ થશે. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$)

(A) $1.44 \times 10^{-7} \text{ H}$ (B) 14.43 mH (C) $14.43 \times 10^{-1} \text{ mH}$ (D) $14.43 \times 10^{-6} \mu\text{H}$

- (38) 10 m વ્યાસ ધરાવતી મોટી વાહક લૂપના કેન્દ્ર સાથે સમકેન્દ્રીય બને તેમ 10 cm વ્યાસવાળી 10 આંટા ધરાવતી નાની લૂપ મૂકેલ છે. જો બંને લૂપ સમતલસ્થ હોય તથા મોટી લૂપમાંથી 2 A પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે, તો આ તંત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ _____ થશે. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$ $\pi^2 = 10$)

(A) 100 mH (B) $1 \times 10^{-3} \text{ H}$ (C) $1 \times 10^{-8} \text{ H}$ (D) $1 \times 10^{-3} \text{ mH}$

- (39) એક ટોરોઈડલ રિંગ પર વાઈનિંગ કરેલ આંટાની સંખ્યા 3×10^3 છે. રિંગની અક્ષ જે વર્તુળ બનાવે છે. તેનો વ્યાસ 40 cm અને રિંગના આડછેદની ત્રિજ્યા 4.0 cm છે, તો રિંગનું આત્મપ્રેરકત્વ _____ થશે.

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$)

(A) 0.57 H (B) 5.65 H (C) 56.5 H (D) 56.5 H

- (40) 100 આંટા ધરાવતાં એક ગૂંચળા 10 cm લંબાઈ ધરાવે છે. તેના આડછેદની ત્રિજ્યા 2 cm છે. જો આ ગૂંચળામાંથી 1 A પ્રવાહ પસાર કરતાં સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ 5×10^{-5} wb હોય તો ગૂંચળામાં સંગૃહીત ચુંબકીય ઊર્જા ઘનતા _____ Jm^{-3} થશે.

(A) 0.5 (B) 5 (C) 1.99 (D) 19.9

- (41) 10 cm ત્રિજ્યાવાળી વાહક લૂપમાં 1000 આંટા છે, તો તેનું આત્મપ્રેરકત્વ _____ થશે.


($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} TmA^{-1}$, $\pi^2 = 10$)

(A) 2 mH (B) 0.2 H (C) 20 mH (D) 2 H

- (42) L_1 અને L_2 આત્મપ્રેરકત્વ ધરાવતી બે કોઈલને એકબીજાના ખુબ જ નજીક એવી રીતે ગોઠવેલ છે કે પ્રથમ કોઈલમાંનું પ્રેરિત તમામ ચુંબકીય ફ્લક્સ બીજી કોઈલ સાથે સંકળાય છે. તો આ તંત્રનું આત્મપ્રેરકત્વ $M =$ _____.

(A) $L_1 L_2$ (B) $\frac{L_1}{L_2}$ (C) $(L_1 L_2)^2$ (D) $\sqrt{L_1 L_2}$

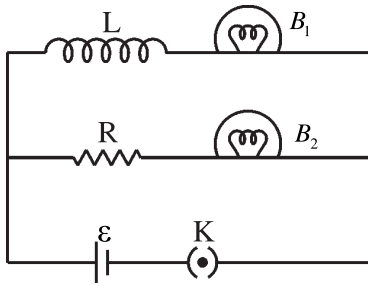
- (43) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે સમાન વિદ્યુતગોળાને ઈન્ડક્ટર L અને અવરોધ R સાથે જોડી વીજકોષ દ્વારા પરિપથ પૂર્ણ કરેલ છે.



જો $t = 0$ સમયે કળ k બંધ કરવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન વધુ યોગ્ય હોઈ શકે.

- (A) કોઈ પણ સમયે બલ્બ B_1 અને B_2 સમાન રીતે પ્રકાશિત થશે.
 (B) B_2 બલ્બ પ્રથમ પ્રકાશિત થશે. અંતે B_1 બલ્બ પ્રકાશિત બાદ લાંબા સમયે B_2 કરતાં વધુ પ્રકાશિત થશે.
 (C) B_2 બલ્બ પ્રથમ પ્રકાશિત થશે ત્યાર બાદ B_1 બલ્બ પ્રકાશિત થશે. છેવટે બંને સમાન રીતે પ્રકાશિત થશે.
 (D) B_1 બલ્બ પ્રથમ પ્રકાશિત થશે ત્યાર બાદ B_2 બલ્બ પ્રકાશિત થશે. છેવટે બંને સમાન રીતે પ્રકાશિત થશે.

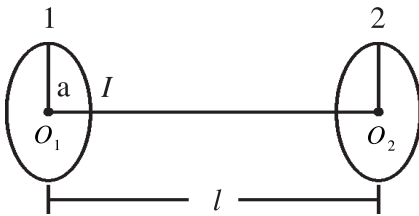- (44) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 5 cm ત્રિજ્યાવાળી બે લૂપમાં કેન્દ્રો એકબીજાથી 5 m અંતરે રહે તેમ સમઅક્ષીય રીતે ગોઠવેલ છે. જો પ્રથમ લૂપમાંથી 2 A પ્રવાહ પસાર થતો હોય, તો તંત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ _____ μH થશે. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} TmA^{-1}$, $\pi^2 = 10$)



(A) 10^{-7} (B) 10^{-5}
 (C) 10^{-6} (D) 10^{-3}

- (45) L – R DC પરિપથમાં 4 sમાં પ્રવાહ સ્થાયી પ્રવાહના 75 % જેટલો થતો હોય, તો $\frac{L}{R}$ ગુણોત્તર _____ s થશે.

(A) 1.44 (B) 2.88 (C) 5.76 (D) 3.84

જવાબો : 31 (D), 32 (D), 33 (C), 34 (C), 35 (A), 36 (B), 37 (D), 38 (C), 39 (B), 40 (D), 41 (C) 42 (D), 43 (C), 44 (A), 45 (B)

AC જનરેટર / ડાઈનેમો

● સિદ્ધાંત : વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ :

રચના : નરમ લોખંડના ગર્ભ પર અલગ કરેલ પાતળા તાંબાનાં તારનું N આંટા ધરાવતું ગૂંચળું તૈયાર કરેલ હોય છે.

- કાયમી ચુંબકીય ધ્રુવો વડે $\vec{B}$ તીવ્રતાવાળું સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર રચેલ છે.
- ગૂંચળું તેની ભૌમિતિક અક્ષને અનુલક્ષીને ω જેટલી અચળ કોણીય ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે. પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ સદિશ $\vec{A}$ હોય છે.
- ગૂંચળાનાં બે છેડા સ્લિપ રિંગ પર સરકતાં હોય છે. સ્લિપ રિંગ સાથે સંપર્કમાં રહેલા બે બ્રશ વચ્ચે પ્રેરિત emf મળે છે. આ વોલ્ટેજ AC વોલ્ટેજ હોય છે.

$$t \text{ સમયે ચુંબકીય ફ્લક્સ } \Phi_t = NAB \cos \omega t$$

$$\begin{aligned} \text{પ્રેરિત emf } V &= \frac{-d\Phi_t}{dt} = NAB \omega \sin \omega t \\ &= V_m \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\omega = \text{કોણીય ઝડપ, } N = \text{આંટાની સંખ્યા}$$


$$A = \text{ગૂંચળાના પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ}$$

$$B = \text{ચુંબકીયક્ષેત્ર.}$$

$$\text{જ્યાં } V_m = NAB \omega$$

અહીં વોલ્ટેજ V સમય સાથે sin વિધેય અનુસાર બદલાય છે. જો $t = 0$ સમયે ગૂંચળાનું પૃષ્ઠ ચુંબકીયક્ષેત્રને સમાંતર હોય ત્યારે મળતો વોલ્ટેજ $V = V_m \cos \omega t$ અનુસાર હોય છે.

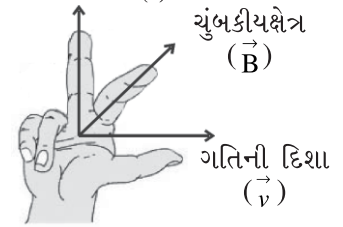- પ્રેરિત વીજપ્રવાહની દિશા ફ્લેમિંગના જમણા હાથનાં નિયમ પ્રેરિત પ્રવાહ (I)



- (46) સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર Bમાં $50 \frac{\pi}{2} \text{ rad s}^{-1}$ ની કોણીય ઝડપથી તેની અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરતાં ગૂંચળામાં આંટાની સંખ્યા N અને પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ A છે. t સમયે ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ $\Phi_t = NAB \cos \omega t$ વડે આપી શકાય છે, તો _____ લઘુત્તમ સમયે વોલ્ટેજ મહત્તમ મળે.
- (A) 2×10^{-3} (B) 2×10^{-2} (C) 2 (D) 2×10^{-1}
- (47) જ્યારે AC જનરેટરમાંથી 2 A પ્રવાહ વહેતો હોય ત્યારે તેનો પાવર 40 W છે. જો તેનો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ 200 V હોય, તો મળતું વીજચાલકબળ _____ V થશે.
- (A) 160 (B) 220 (C) 240 (D) 180
- (48) જ્યારે AC જનરેટરમાં $t = 0$ સમયે વોલ્ટેજ મહત્તમ મળે છે. જો $t = 50 \text{ ms}$ જેટલા લઘુત્તમ સમયમાં આ વોલ્ટેજ શૂન્ય થતો હોય, તો તેની કોણીય ઝડપ _____ rad s^{-1} હશે.
- (A) 10π (B) 5π (C) 100π (D) 50π
- (49) એક AC વોલ્ટેજ જનરેટરમાં $t = 0$ સમયે $V = V_m = 4 \text{ V}$ છે. આ વોલ્ટેજ $t = \frac{1}{2\pi} \text{ s}$ માં ઘટીને 3.464 V થાય છે. ત્યાર બાદ વોલ્ટેજ ઘટીને શૂન્ય થાય છે, તો જનરેટરની આવૃત્તિ _____ Hz હશે.
- (A) 1 (B) 10 (C) 0.5233 (D) 60
- (50) એક AC ડાઈનેમો $V = 120 \sin(100\pi t) \cos(100\pi t)$ સૂત્ર અનુસાર વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યાં t સેકન્ડમાં અને V વોલ્ટમાં છે, તો તેનો મહત્તમ વોલ્ટેજ અને આવૃત્તિ અનુક્રમે _____ અને _____ હોય.
- (A) 120 V, 100 Hz (B) 120 V, 50 Hz (C) 60 V, 100 Hz (D) 60 V, 50 Hz

જવાબો : 46 (B), 47 (B), 48 (A), 49 (C), 50 C

એડી પ્રવાહો

જ્યારે કોઈ ધાતુની તકતી અથવા વાહકને સમય સાથે બદલાતાં જતા ચુંબકીયક્ષેત્રના વિસ્તારમાં મુક્ત પતન કરવા દેવામાં આવે અથવા મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વાહક સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થતાં તેમાં પ્રેરિત emf ઉદ્ભવે છે. આથી ચુંબકીયક્ષેત્ર દિશાના લંબ સમતલમાં બંધમાર્ગી પ્રવાહો પ્રેરિત થાય છે. આ પ્રવાહો સમગ્ર વાહકમાં વિતરિત થયેલ હોય છે. આવા પ્રવાહો ધુમરી પ્રકારના અથવા પાણીમાં રચાતા વમળ જેવા હોવાથી એડી પ્રવાહો તરીકે ઓળખાય છે.

એડી પ્રવાહોનું સૌપ્રથમ અવલોકન ફૂકો નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલું હતું. માટે તેને ફૂકો કરન્ટ પણ કહે છે.

જ્યારે કોઈ વાહક ચુંબકીયક્ષેત્રમાં ભ્રમણ કરતો હોય ત્યારે પણ તેમાં એડી પ્રવાહો ઉત્પન્ન થાય છે.

એડી પ્રવાહના ગેરફાયદા :

- ધાતુના બ્લોકમાં એડી પ્રવાહ ઉદ્ભવે છે ત્યારે વિદ્યુતઊર્જા, ઉષ્માઊર્જા સ્વરૂપે વ્યય પામે છે.
- ચુંબકીયક્ષેત્રમાં દોલિત કરતી ધાતુની પ્લેટનાં દોલનોમાં અવમંદન ઉદ્ભવે છે. જેને ઇલેક્ટ્રો મેગ્નેટિક ડેમ્પિંગ કહે છે.


ઉપયોગો :

- એડી પ્રવાહ અનિચ્છનીય છે. છતાં તેનો ઉપયોગ ઈન્ડક્શન ભઠ્ઠી, સ્પીડોમીટર, ઇલેક્ટ્રિક બ્રેક અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર મીટરમાં કરી શકાય છે.
- એડી પ્રવાહની અસર ઘટાડવા માટે વિદ્યુત મોટર કે ડાઈનેમોમાં લોખંડના ધન ટુકડાને બદલે લેમિનેટેડ કોરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઘણી વખત ધાતુની પ્લેટમાં સ્લોટ પાડીને એડી પ્રવાહની અસર ઘટાડવામાં આવે છે.

● DC મોટર

સિદ્ધાંત : ચુંબકીયક્ષેત્રમાં વિદ્યુતપ્રવાહધારિત ગૂંચળાને મૂકતા ગૂંચળા પર ટોર્ક લાગે છે અને ગૂંચળું ભ્રમણ કરે છે.

રચના અને આકૃતિ :

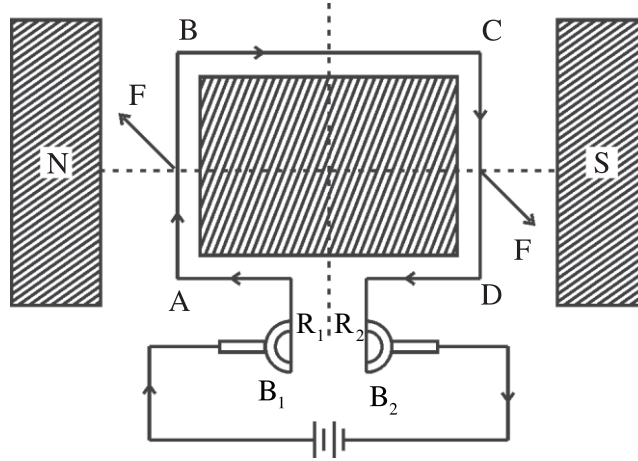

- ABCD આર્મેચર કોઈલ,

R_1, R_2 સ્લિપ રિંગ કોમ્યુટેટર.

B_1 અને B_2 = કાર્બન બ્રશ,

N_s = પ્રબળ ચુંબકીયક્ષેત્ર.

● કાર્ય-પદ્ધતિ :

ગૂંચળાની કોઈ પણ બાજુ પર લાગતું બળ $\vec{F} = I \left(\vec{l} \times \vec{B} \right)$ આકૃતિ મુજબ AB અને CD બાજુ પર લાગતાં બળ સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં પેપરના પૃષ્ઠને લંબ હોય છે. આ બળો બળયુગ્મ રચતાં હોવાથી ગૂંચળું સમઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરે છે. (ગૂંચળાને ઉપરથી જોતાં) કોમ્યુટેટરને કારણે AB બાજુનો વીજપ્રવાહ ઊલટાઈ જાય છે. ઉપરાંત તેમના પર લાગતાં બળોની દિશા પણ ઊલટાઈ જાય છે. પરિણામે ગૂંચળું સતત એક જ દિશામાં ભ્રમણ કરે છે.



બેક emf :

ચુંબકીયક્ષેત્રમાં આર્મેચર કોઈલનાં ભ્રમણને કારણે ગૂંચળામાં પ્રેરિત emf ઉદ્ભવે છે. જેને બેક emf કહે છે.

બેક emf $\varepsilon = E - IR$ E = લાગુ પડેલ DC વોલ્ટેજ

R = આર્મેચર કોઈલનો અવરોધ

$\varepsilon = NBA \omega \sin \omega t$ = પ્રેરિત emf

અહીં બેક emf $\varepsilon \propto \omega$ (B , N અને A અચળ હોય છે.)

$$\therefore \varepsilon = k\omega$$

DC મોટરમાં પ્રવાહ :

$$I = \frac{E - \varepsilon}{R} = \frac{E - k\omega}{R}$$

સ્વિચ ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે ($t = 0$ સમયે) $\omega = 0$ હોવાથી મહત્તમ પ્રવાહ $I = \frac{E}{R}$.

DC મોટરની સ્વિચ ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે મોટા મૂલ્યનો પ્રવાહ પસાર થવાથી મોટર બળી જવાનો ભય રહે છે. આમ ન થાય તે માટે તેની સાથે સ્ટાર્ટર જોડવામાં આવે છે.

DC મોટરની કાર્યક્ષમતા :

$$\text{કાર્યક્ષમતા } \eta = \frac{\text{યાંત્રિક પાવર } P_m}{\text{વિદ્યુત પાવર } P_e} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{input}}} = \frac{\text{બેક emf}}{\text{સપ્લાય વોલ્ટેજ}}$$



DC મોટરના ઉપયોગો :

ઇલેક્ટ્રિક કેઈન, ઇલેક્ટ્રિક લિફ્ટ, ડીસી ટ્રીલ, પંખા અને બ્લોઅર, એરકોમ્પ્રેસર વગેરેમાં DC મોટરનો ઉપયોગ થાય છે.

(51)

નીચે આપેલાં સાધનોમાંથી કયું સાધન એડી પ્રવાહની એપ્લિકેશન નથી.

(A) વિદ્યુત ભટ્ટી

(B) X-ray ક્રિસ્ટલોગ્રાફી

(C) ડેમ્પિંગ ગેલ્વેનોમિટર

(D) વાહનોનાં સ્પિડોમિટર

(52)

Dead – beat ગેલ્વેનોમિટરનો દર્શક સ્થાયી આવર્ત દર્શાવે છે. કારણ કે.....

(A) તેની ફેમ નરમ લોખંડની બનેલી હોય છે.

(B) તેનું દર્શક વજનમાં હલકું હોય છે.

(C) તેમાં રહેલાં ચુંબકીય ધ્રુવો વધુ પ્રબળ હોય છે.

(D) જે સુવાહકો ફેમ પર ગૂંચળું વિંટાળેલ હોય છે તેમાં એડી પ્રવાહ રચાય છે.

(53)

જ્યારે _____ એડી પ્રવાહ રચાય છે.

(A) ધાતુની તકતીને બદલાતા જતાં ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે

(B) ધાતુની તકતીને સ્થાયી ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે.

(C) વર્તુળાકાર ગૂંચળામાંથી વીજપ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે.

(D) વર્તુળાકાર ગૂંચળાને ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે.

(54)

DC મોટરની ઝડપ જ્યારે વધે છે ત્યારે આર્મેચરમાંથી પસાર થતો વીજપ્રવાહ.....

(A) વધે છે.

(B) બદલાતો નથી.

(C) ઘટે છે.

(D) સતત વધઘટ થાય છે.

- (55) DC ડાયનેમોની કોણીય ઝડપ ω_1 છે ત્યારે બેક *emf* 2 V મળે છે. જો કોણીય ઝડપ ત્રણ ગણી કરવામાં આવે તો બેક *emf* _____ V થશે.
 (A) 2 (B) 6 (C) 0.66 (D) 18
- (56) DC જનરેટરમાં રહેલાં ગૂંચળા પર સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર લાગુ પાડી ગૂંચળાને 1500 rpm ની ઝડપે ભ્રમણ કરાવતાં 100 V *emf* મળે છે. તો 120 V *emf* મેળવવા માટે ગૂંચળાની ઝડપ _____ rpm કરવી પડે.
 (A) 1200 (B) 800 (C) 750 (D) 1800
- (57) DC મોટરના આર્મેચરનો અવરોધ 20Ω છે. આર્મેચરને 200 V DC સપ્લાય લાગુ પાડતાં 1.5 A વીજપ્રવાહ રચાય છે, તો બેક *emf* નું મૂલ્ય _____ V થશે.
 (A) 250 (B) 220 (C) 170 (D) 180
- (58) એક DC ઇલેક્ટ્રિક મોટરને 50 V સપ્લાય વોલ્ટેજ આપતાં તેમાંથી 7 A વીજપ્રવાહ વહે છે. જો મોટરની કાર્યક્ષમતા 30 % હોય, તો તેની વાઈનિંગ કોઈલનો અવરોધ _____ Ω હશે.
 (A) 9.4 (B) 2.9 (C) 5 (D) 8

જવાબો : 51 (B), 52 (D), 53 (A), 54 (C), 55 (B), 56 (D), 57 (C), 58 (C)

વિધાન-કારણ પ્રકારનાં પ્રશ્નો


સૂચનાઓ : નીચેનાં વિધાન અને કારણ વાંચી નીચે આપેલ જવાબોમાંથી યોગ્ય પસંદ કરો :

- (a) વિધાન અને કારણ બંને સાચાં છે તથા કારણ એ વિધાનનું સમર્થન કરે છે.
 (b) વિધાન અને કારણ બંને સાચાં છે પરંતુ કારણ એ વિધાનનું સમર્થન કરતું નથી.
 (c) વિધાન સાચું છે પરંતુ કારણ ખોટું છે.
 (d) વિધાન ખોટું છે પરંતુ કારણ સાચું છે.

- (59) **વિધાન :** સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રને સમાંતરે વાહક સળિયાને ગતિ કરાવવામાં આવે છે. ત્યારે સળિયામાં બે છેડે ગતિકીય વીજચાલક બળ ઉદ્ભવતું નથી.
કારણ : વાહક સળિયામાં રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બળ લાગતું નથી.
 (A) a (B) b (C) c (D) d
- (60) **વિધાન :** એક ચોરસ અને એક વર્તુળાકાર વાહક લૂપ ચુંબકીયક્ષેત્રમાં તેમનું પૃષ્ઠ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબરૂપે રહે તેમ મુકેલ છે. આ બંને લૂપ ક્ષેત્રમાંથી પસાર થઈને ચુંબકીયક્ષેત્રમાંથી તરત નીકળી જાય છે ત્યારે વર્તુળ લૂપમાં અચળ પ્રેરિત વીજચાલક બળ અને ચોરસ લૂપમાં સમય સાથે બદલાતું પ્રેરિત વીજચાલકબળ ઉદ્ભવે છે.
કારણ : ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારનો દર અચળ હોય ત્યારે પ્રેરિત વીજચાલકબળ અચળ હોય છે.
 (A) a (B) b (C) c (D) d
- (61) **વિધાન :** તાંબાના બનેલા પોલા નળાકારમાં ગુરુત્વ પ્રવેગની અસર હેઠળ ગજિયાચુંબકને મુક્ત પતન કરાવતાં તેનો ગુરુત્વ પ્રવેગ g કરતા ઓછો હોય છે.
કારણ : ગજિયાચુંબકમાં પ્રેરિત થતું વીજચાલક બળને કારણે તેના પર ગતિ અવરોધકબળ લાગે છે.
 (A) a (B) b (C) c (D) d
- (62) **વિધાન :** એક વિદ્યુતગોળા સાથે વાહક ગૂંચળુ જોડેલ છે. આ જોડાણને DC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાન માટે બલ્બ પ્રકાશિત કરેલ છે. જો હવે ગૂંચળાની અંદર નરમ લોખંડનો ગર્ત દાખલ કરવામાં આવે, તો વિદ્યુતગોળો વધુ પ્રકાશિત થાય છે.
કારણ : DC પ્રવાહ માટે ગૂંચળાનો અસરકારક અવરોધ શૂન્ય નથી.
 (A) a (B) b (C) c (D) d

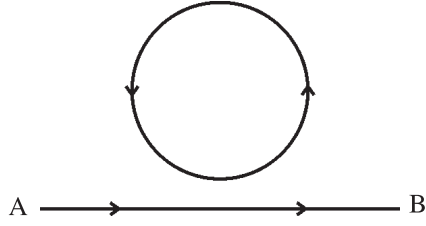- (63) **વિધાન :** સુરેખતાર AB માંથી પસાર થતો પ્રવાહ A થી B તરફની દિશામાં વધતો હોય, તો વાહક ગૂંચળામાં પ્રેરિતપ્રવાહ વિષમ ઘડી દિશામાં હોય છે.

કારણ : લેન્ઝના નિયમ મુજબ પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા AB તારના પ્રવાહની દિશા અનુસાર હોય છે.




- (A) a (B) b
(C) c (D) d

- (64) **વિધાન :** સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં ગતિ કરતાં તાંબાના તારના બે છેડે પ્રેરિત વીજચાલકબળ ઉદ્ભવે છે.

કારણ : તાંબાના તાર સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય છે.

- (A) a (B) b (C) c (D) d

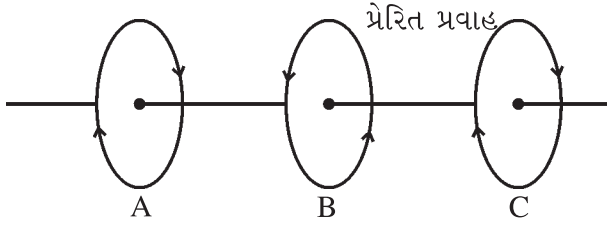- (65) **વિધાન :** આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ત્રણ સમાન રિંગો સમઅક્ષિય રીતે તેમના સમતલ એકબીજાને સમાંતર



ગોઠવાય તેમ મૂકેલ છે. A અને C તંત્રમાંથી સમાન વીજપ્રવાહ આકૃતિ મુજબની દિશામાં વહે છે. હવે જો રિંગો B અને C બંને સ્થિર રાખી રીંગ A ને B રિંગ તરફ ગતિ કરાવવામાં આવે તો રિંગ B માં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા વિષમઘડી દિશામાં હોય છે.

કારણ : પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા λ લેન્ઝના નિયમ મુજબ મળે છે.

- (A) a (B) b (C) c (D) d

- (66) **વિધાન :** અસમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં વાહક તારનાં ગૂંચળાને સ્થિર રાખતાં તેમાં બે પ્રેરિત વીજચાલકબળ ઉદ્ભવે છે.

કારણ : વાહક ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ સમય સાથે ફેરફાર અનુભવે તો પ્રેરિત વીજચાલકબળ ઉદ્ભવે છે.

- (A) a (B) b (C) c (D) d

- (67) **વિધાન :** ધન z દિશામાં રહેલા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં y અક્ષને સમાંતર રહેલો વાહક સળિયો x દિશામાં ગતિ કરે છે ત્યારે x-અક્ષની નજીક રહેલો છેડો ધન વીજભારિત બને છે.

કારણ : સળિયામાં રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ધન y દિશામાં બળ અનુભવે છે.


- (A) a (B) b (C) c (D) d

જવાબો : 59 (A), 60 (D), 61 (A), 62 (D), 63 (D), 64 (C), 65 (A), 66 (D), 67 (A)

ફકરા આધારિત પ્રશ્નો

ફકરો :

એકમ લંબાઈ દીઠ λ અવરોધ ધરાવતાં બે લાંબા સુવાહક પાટાને એકબીજાથી d જેટલા અંતરે સમક્ષિતિજ રહે તેમ સમાંતરે ગોઠવેલ છે. તેમનાં એક તરફનાં છેડાને R અવરોધથી જોડેલ છે. આ પાટા પર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સુવાહક સળિયો MN ઘર્ષણરહિત અટકી શકે તેમ ગોઠવેલ છે. પેપરનાં પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં હોય તેવા સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં આ રચનાને ગોઠવેલ સળિયા પર F જેટલું ચલ બળ લાગુ પાડી તેને ગતિ કરાવતાં અવરોધો Rમાંથી અચળપ્રવાહ I પસાર થાય છે તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

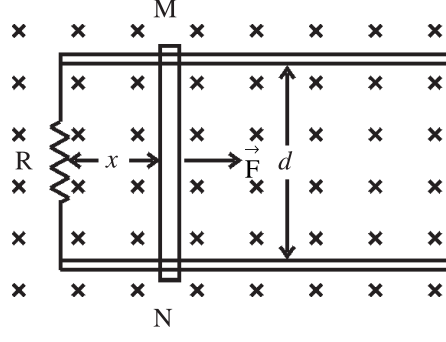

(68) બંધગાળામાં પ્રેરિત $emf =$ _____

- (A) $Bvd \left(\frac{2\lambda x}{R} \right)$ (B) $Bvd \left(\frac{R}{2\lambda x} \right)$ (C) Bvd (D) $\frac{1}{2} Bvd$

(69) બંધ ગાળામાંથી વહેતો પ્રવાહ $I =$ _____

- (A) $\frac{Bvd}{R}$ (B) $\frac{Bvd}{2\lambda x}$ (C) $\frac{2Bvd}{(R + 2\lambda x)}$ (D) $\frac{Bvd}{(R + 2\lambda x)}$

(70) સળિયા MN નો વેગ $v =$ _____

- (A) $\frac{B^2 d^2}{2\lambda m} \left(1 + \frac{2\lambda x}{R} \right)$ (B) $\frac{B^2 d^2}{R} \left(1 - \frac{R}{2\lambda x} \right)$
 (C) $\frac{B^2 d^2}{2\lambda m} \log e \left(1 - \frac{R}{2\lambda x} \right)$ (D) $\frac{B^2 d^2}{2\lambda m} \log e \left(1 + \frac{2\lambda x}{R} \right)$

ફકરો :

અવગણ્ય અવરોધવાળી U આકારની એક સુવાહક ફેમને એક ઊંચા ટેબલની સમક્ષિતિજ સપાટી પર જડિત કરેલ છે. આ ટેબલ સુવાહક ફેમની બે ભુજા વચ્ચેનું અંતર L છે. આ ભુજા પર અવગણ્ય દળ અને R અવરોધ ધરાવતો સળિયો ઘર્ષણરહિત અટકી શકે તેમ ગોઠવેલ છે. સમગ્ર ગોઠવણીનો સમતલને લંબ રૂપે સમાન ચુંબકીયક્ષેત્ર B લાગુ પડેલ છે. હવે સળિયા સાથે દળરહિત દોરી બાંધી દોરીને ટેબલના છેડે જડિત કરેલ ગરગડી પરથી પસાર કરી તેના મુક્ત છેડે m દળ નો બ્લોક લટકાવેલ છે. જો તંત્રને તેની સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિ કરવા માટે મુક્ત કરવામાં આવે, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(71) અધોદિશામાં ગતિ કરતાં બ્લોકનો પ્રવેગ _____

- (A) g (B) $\frac{B^2 L^2 v}{mR}$ (C) $\left(g - \frac{B^2 L^2 v}{mR} \right)$ (D) $\left(g + \frac{B^2 L^2 v}{mR} \right)$

(72) સળિયાનો સમક્ષિતિજ અંતિમ વેગ $v =$ _____

- (A) g (B) $\sqrt{gR}$ (C) $\frac{\sqrt{mgR}}{BL}$ (D) $\frac{mgR}{B^2 L^2}$

(73) સળિયાનો વેગ તેના અંતિમ વેગ કરતાં અડધો થાય ત્યારે બ્લોકનો પ્રવેગ _____

- (A) g (B) $\frac{g}{2}$ (C) $\frac{g}{3}$ (D) $\frac{g}{4}$

(73) સળિયાનો વેગ તેનાં અંતિમ વેગ કરતાં અડધો થાય ત્યારે બ્લોકનો પ્રવેગ _____

- (A) g (B) $\frac{g}{2}$ (C) $\frac{g}{3}$ (D) $\frac{g}{4}$

ફકરો :

R અવરોધ અને અવગણ્ય આત્મપ્રેરકત્વ ધરાવતી a ત્રિજ્યાવાળી રિંગનું કેન્દ્ર ઊગમબિંદુ પર રહે તેમ yz સમતલમાં ગોઠવેલ છે. x -અક્ષ તેની ભૌમિતિક અક્ષ બને છે. M ચુંબકીય ડાઈપોલ મોમેન્ટ ધરાવતાં એક ખૂબ જ નાના ગજિયા ચુંબકને x -અક્ષ પર ઊગમબિંદુથી x અંતરે મુકેલ છે. જો આ ગજિયા ચુંબકને x દિશામાં v વેગથી ગતિ કરાવવામાં આવે, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(74) ગજિયા ચુંબકને કારણે x અંતરે ઉદ્ભવતા ચુંબકીયક્ષેત્રનું મૂલ્ય _____

- (A) $\frac{\mu_0 M}{2\pi x}$ (B) $\frac{\mu_0 M}{2\pi x^2}$ (C) $\frac{\mu_0 M}{2\pi x^3}$ (D) $\frac{\mu_0 M}{2\pi x^4}$

(75) જો $x = 2a$ થાય ત્યારે રિંગ સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ $\Phi =$ _____

- (A) $\mu_0 M$ (B) $\frac{\mu_0 M}{2}$ (C) $\frac{\mu_0 M}{4a}$ (D) $\frac{\mu_0 M}{16a}$

(76) જો $x = 2a$ થાય ત્યારે રિંગમાં પ્રેરિત થતું વીજચાલકબળ _____

- (A) $\frac{3\mu_0 Mv}{16a^2}$ (B) $\frac{3}{32} \frac{\mu_0 Mv}{a^2}$ (C) $\frac{1}{8} \frac{\mu_0 Mv}{a^2}$ (D) $\frac{1}{16} \frac{\mu_0 Mv}{a^2}$

(77) $x = 2a$ માટે રિંગની ચુંબકીય ચાકમાત્રા _____

- (A) $\frac{3\pi \mu_0 Mv}{32R}$ (B) $\frac{3\pi \mu_0 Mv}{8R}$ (C) $\frac{\pi \mu_0 Mv}{2R}$ (D) $\frac{3\pi \mu_0 Mv}{4R}$

ફકરો :

બે સમઅક્ષિય રિંગોના સમતલ એકબીજાને સમાંતરે ગોઠવાય તેમ મૂકેલ છે. આ રિંગોની ત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે R અને $\frac{R}{100}$ તથા તેમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ અનુક્રમે $2I$ અને I છે. આ પ્રવાહોની દિશા નાની રિંગની બહારની બાજુથી જોતાં સમઘડી છે. જો બંને રિંગના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર $\sqrt{3}R$ હોય તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

(78) મોટી રિંગ લૂપમાંથી પસાર થતાં પ્રવાહને કારણે નાની રિંગના કેન્દ્ર પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીયક્ષેત્ર _____

- (A) $\frac{\mu_0 I}{R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (C) $\frac{\mu_0 I}{8R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{3R}$

(79) નાની રિંગ સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ _____

- (A) $\frac{5\pi \mu_0 IR}{4} \times 10^{-5}$ (B) $\pi \mu_0 IR \times 10^{-5}$ (C) $\frac{3\pi \mu_0 Ir}{4} \times 10^{-5}$ (D) $\frac{\pi \mu_0 IR}{2} \times 10^{-5}$

(80) બંને રિંગોથી બનતા ક્ષેત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ _____

- (A) $\frac{\Phi}{I}$ (B) $\frac{2\Phi}{I}$ (C) $\frac{\Phi}{2I}$ (D) શૂન્ય

(81) મોટી અને નાની રિંગની ચુંબકીય ચાકમાત્રા અનુક્રમે M અને m હોય, તો $\frac{M}{m}$ નો ગુણોત્તર _____

- (A) 10^4 (B) 2×10^4 (C) 10^2 (D) 2×10^2

જવાબો : 68 (C), 69 (D), 70 (D), 71 (C), 72 (D), 73 (B), 74 (C), 75 (D), 76 (B), 77 (A), 78 (C), 79 (A), 80 (A), 81 (B)

(82) કોલમ 1 માં ભૌતિકરાશિનાં એકમો અને કોલમ 2 માં તેના પારિમાણિક સૂત્રો આપેલ છે. તેને યોગ્ય રીતે જોડો.

કોલમ-1		કોલમ-2	
(a)	$\frac{\text{ન્યૂટન}}{\text{એમ્પિયર} - \text{મીટર}}$	(p)	$M^1 L^0 T^{-2} A^{-1}$
(b)	હેત્રી	(q)	$M^1 L^0 T^{-2} A^{-1}$
(c)	વેબર	(r)	$M^1 L^2 T^{-2} A^{-2}$
(d)	ટેસ્લા	(s)	$M^1 L^2 T^{-2} A^{-1}$

- (A) a – q, b – p, c – r, d – s
 (B) a – s, b – p, c – r, d – q
 (C) a – r, b – q, c – p, d – s
 (D) a – p, b – r, c – d, d – r

(83) 10 mH અને 40 mH ઇન્ડક્ટન્સ ધરાવતાં બે ઇન્ડક્ટરોનાં જુદાં જુદાં જોડાણની સ્થિતિ કોલમ-1માં આ જોડાણોને અનુરૂપ સમતુલ્ય ઇન્ડક્ટન્સ કોલમ-2 માં છે. તેમને યોગ્ય રીતે જોડો. જોડાણો માટે જોડાણ અચળાંક $k = 0.3$ છે.

કોલમ-1		કોલમ-2	
(a)	L_1 અને L_2 સમાંતરે જોડેલ છે તથા બંને એકબીજાની ખૂબ જ નજીક છે. બંને સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ એક જ દિશામાં	(P)	$38 \times 10^{-3} \text{ H}$
(b)	L_1 અને L_2 શ્રેણીમાં જોડેલ છે તથા બંનેમાં સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે.	(Q)	$8 \times 10^{-3} \text{ H}$
(c)	L_1 અને L_2 શ્રેણી જોડાણમાં છે તથા બંનેમાં સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ એક જ દિશામાં છે.	(R)	$62 \times 10^{-3} \text{ H}$
(d)	L_1 અને L_2 સમાંતરે જોડેલ છે તથા બંને એકબીજાથી દૂર છે.	(S)	$0.8 \times 10^{-3} \text{ H}$
		(T)	$5.8 \times 10^{-3} \text{ H}$

- (A) a – S, b – P, c – Q, d – R
 (B) a – T, b – P, c – R, d – Q
 (C) a – R, b – T, c – S, d – Q
 (D) a – P, b – T, c – Q, d – R

જવાબો : 82 (D), 83 (C)



એ.સી. પ્રવાહ

- AC જનરેટર :

સિદ્ધાંત : વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ :

રચના : સમાન ચુંબકીયક્ષેત્રમાં N આંટા ધરાવતા ગૂંચળાને તેના પૃષ્ઠને સમાંતર એવી ભૌમિતિક અક્ષને ભ્રમણ કરવામાં આવે છે.

- ગૂંચળાનાં બે છેડા સ્લિપરિંગ ઉપર સરકતાં હોય છે. સ્લિપરિંગના સંપર્કમાં રહેલા બે બ્રશના છેડાઓ વચ્ચે પ્રેરિત emf મળે છે.
- અહીં ગૂંચળાના ભ્રમણ દરમિયાન તેની સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ $\cos \omega t$ અનુસાર બદલાય છે. ($t = 0$ સમયે $\theta = 0$ હોય ત્યારે) તેથી મળતો વોલ્ટેજ

$$V = BAN \omega \sin \omega t$$



$$= V_m \sin \omega t \text{ મુજબ મળે છે.}$$

$$\text{પ્રવાહ } I = I_m \sin \omega t$$

$$\text{જ્યાં } I_m = \frac{V_m}{R}$$

- અહીં પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ સમય સાથે સતત વધઘટ થાય છે અને તેની દિશા પણ બદલાય છે. માટે તેને AC વોલ્ટેજ કે AC પ્રવાહ કહે છે.
- AC વોલ્ટેજ / પ્રવાહ, sine વિધેય કે cosine વિધેય અનુસાર સમય સાથે વધઘટ થાય અને તેની દિશા બદલાય છે.

સમય આવર્તકાળ સંદર્ભે	$V = V_m \sin \omega t$	$I = I_m \sin \omega t$	$V = V_m \cos \omega t$	$I = I_m \cos \omega t$
$t = 0$	$V = 0$	$I = 0$	$V = V_m$	$I = I_m$
$t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega}$	$V = V_m$	$I = I_m$	$V = 0$	$I = 0$
$t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$	$V = 0$	$I = 0$	$V = V_m$	$I = I_m$
$t = \frac{3T}{4} = \frac{3\pi}{2\omega}$	$V = V_m$	$I = I_m$	$V = 0$	$I = 0$
$t = T = \frac{2\pi}{\omega}$	$V = 0$	$I = 0$	$V = V_m$	$I = I_m$

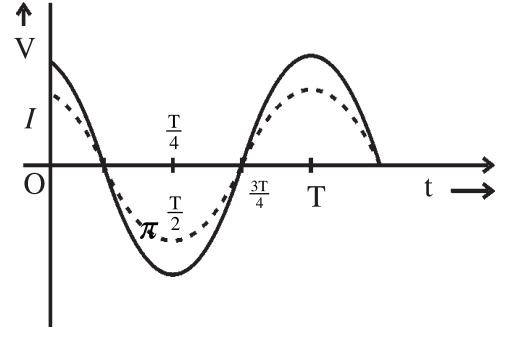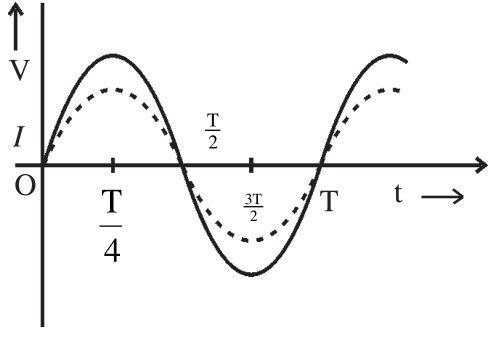

ખાસ યાદ રાખો : AC વોલ્ટેજ અને પ્રવાહના એક આવર્તકાળ પર સરેરાશ મૂલ્યો હંમેશાં શૂન્ય હોય છે.

● **L-C-R શ્રેણી AC પરિપથ :**

આદર્શ ઇન્ડક્ટર L (જેનો અવરોધ શૂન્ય હોય છે.) C કેપેસિટન્સવાળું કેપિમિટર અને આદર્શ અવરોધ R (જેનું ઇન્ડક્ટન્સ શૂન્ય હોય) તે શ્રેણીમાં જોડી તેની સાથે $V = V_m \cos \omega t$ AC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તસ્થાન જોડીને તૈયાર કરેલ પરિપથને L-C-R શ્રેણી AC પરિપથ કહે છે.

આવા પરિપથ માટે,

$$\text{કોઈ એક } t \text{ ક્ષણે, પરિપથનો પ્રવાહ } I(t) = \frac{dQ}{dt} \text{ પ્રવાહનો ફેરફાર } \frac{dI}{dt} = \frac{d^2Q}{dt^2}$$

$$\text{વીજભાર } Q = Idt \text{ હોય તો}$$

$$\text{અવરોધના બે છેડે વિદ્યુતસ્થિતિમાન તફાવત } V_R = I_r R$$

$$\text{ઇન્ડક્ટરના બે છેડે વિદ્યુતસ્થિતિમાન તફાવત } V_L = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{d^2Q}{dt^2}$$

$$\text{કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુતસ્થિતિમાન તફાવત } V_c = \frac{Q}{C}$$

$$V_m \cos \omega t = V_L + V_C + V_R$$

પ્રવાહ I નું વિકલ સમીકરણ :

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I + \frac{1}{LC} \int I dt = \frac{V_m}{L} \cos \omega t$$

વીજભાર Q નું વિકલ સમીકરણ :

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{LC} = \frac{V_m}{L} \cos \omega t$$

● આ વિકલ સમીકરણ બળપ્રેરિત દોલનના વિકલ સમીકરણ

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dy}{dt} + \frac{k}{m} y = \frac{F_0}{m} \sin \omega t \text{ ની સાથે સામ્યતા ધરાવે છે.}$$

યાંત્રિક રાશિ અને વિદ્યુત રાશિની સરખામણી :

ક્રમ	યાંત્રિક રાશિ	વિદ્યુત રાશિ
(1)	સ્થાનાંતર (y)	વિદ્યુતભાર (Q)
(2)	વેગ $\left(\frac{dy}{dt} = v\right)$	વિદ્યુતપ્રવાહ $\left(\frac{dQ}{dt} = I\right)$
(3)	અવરોધ ગુણાંક (b)	અવરોધ (R)
(4)	દળ (m)	ઇન્ડક્ટન્સ (L)
(5)	બળ-અચળાંક (k)	કેપેસિટન્સનો વ્યસ્ત $\left(\frac{1}{C}\right)$
(6)	કોણીય આવૃત્તિ $\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\right)$	કોણીય આવૃત્તિ $\left(\sqrt{\frac{I}{LC}}\right)$
(7)	આવર્તબળ	આવર્ત વોલ્ટેજ

● **L-C-R શ્રેણી AC પરિપથ માટે સંકર પ્રવાહ :**

સંકર પ્રવાહનું વિકલ સમીકરણ :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i + \frac{1}{Lc} \int i dt = \frac{V_m}{L} e^{j\omega t}$$

આ સમીકરણના ઉકેલને સંકર પ્રવાહ i કહે છે, જે નીચે મુજબ છે :

$$i = I_m \cdot e^{j\omega t}$$

$$\therefore i = \frac{V_m e^{j\omega t}}{R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}} = \frac{V_m e^{j\omega t}}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

ઉપર્યુક્ત સમીકરણ ઓહ્મના નિયમ $I = \frac{V}{R}$ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે.

$$\text{આ સમીકરણમાં, } R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} = Z$$

L-C-R શ્રેણી

AC પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ (અસરકારક અવરોધ) કહે છે, અને તેનો એકમ ઓહ્મ છે. Z સંકર સંખ્યા છે.

● **ઇમ્પિડન્સનાં સૂત્રમાં,**

● $j\omega L = Z_L =$ ઇન્ડક્ટરનો ઇન્ડક્ટિવ રીએક્ટન્સ તથા તેનું મૂલ્ય $|Z_L| = X_L = \omega L$.

● $\frac{-j}{\omega C} = Z_c =$ કેપેસિટરનો કેપેસિટર રીએક્ટન્સ તથા તેનું મૂલ્ય $|Z_c| = X_c \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{\omega C}$.

● **સંકર પ્રવાહ, સંકર વોલ્ટેજ અને ઇમ્પિડન્સ માટે ઓહ્મનો નિયમ,**

$$i = \frac{V_m \cdot e^{j\omega t}}{|Z| \cdot e^{j\delta}} = \frac{V_m}{|Z|} e^{j(\omega t - \delta)}$$

$$= \frac{V_m}{|Z|} [\cos(\omega t - \delta) + j \sin(\omega t - \delta)]$$

$$\text{જ્યાં } |Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

વાસ્તવિક પ્રવાહ :

$$I = \frac{V_m}{|Z|} \cos(\omega t - \delta)$$

$$= V_m \cos(\omega t + \delta)$$

$$\text{જ્યાં } I_m = \frac{V_m}{|Z|} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$


અહીં δ ને વોલ્ટેજ (V) અને પ્રવાહ (I) વચ્ચેનો કળા-તફાવત કહે છે.

● ઇમ્પિડન્સ Z નું ભૌમિતિક નિરુપણ

$$\text{ઇમ્પિડન્સ } Z = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$

આ સૂત્રમાં R વાસ્તવિક ભાગ છે જ્યારે $j\omega L$ અને $\frac{-j}{\omega C}$ તેમાં કાલ્પનિક ભાગ છે.

યાદ રાખો : આપેલ પરિપથનાં જે પરિપથના ઘટકો હોય તેને જ સંકર સમતલમાં દર્શાવી $|Z|$ નું મૂલ્ય અને કળા-તફાવત નક્કી કરવો.

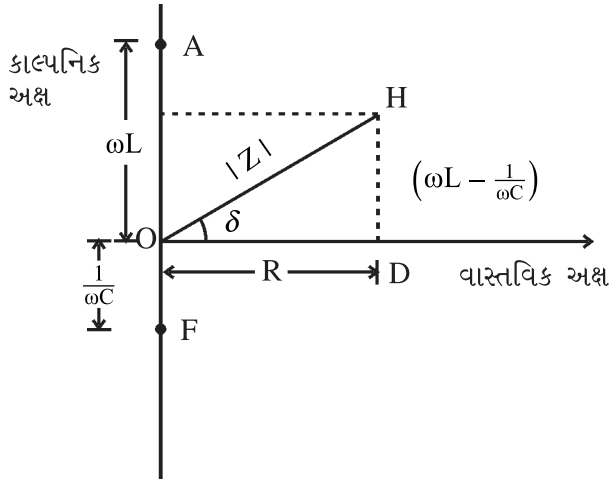

$$OD = R$$

$$OA = \omega L = X_L$$

$$OF = \frac{1}{\omega C} = X_C$$

$$OD = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

બિંદુ H સંકર સમતલમાં $|Z|$ ને રજૂ કરે છે.

$$\therefore OH = |Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (\text{નોંધ : આ કાટકોણ ત્રિકોણ માટે કર્ણનું જ સૂત્ર છે.})$$

$$\text{કળા-તફાવત } \delta = \tan^{-1} \left[\frac{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R} \right]$$

સમય-તફાવત $\Delta t = \frac{\delta}{\omega}$

(δ રેડિયનમાં લેવા $\delta^0 = \frac{\delta \times \pi}{180} \text{ rad}$)

મિત્રો યાદ રાખો :

δ પ્રથમ ચરણમાં હોય તો હંમેશાં વોલ્ટેજ (V) પ્રવાહ (I) કરતાં δ જેટલો કળામાં આગળ પરંતુ δ ચોથા ચરણમાં હોય તો વોલ્ટેજ (V) પ્રવાહ (I) કરતાં δ જેટલો પાછળ.

કળા-તફાવત δ અને $|Z|$ નું મૂલ્ય નક્કી થયા બાદ તે મૂલ્યો વાસ્તવિક પ્રવાહનું સૂત્ર

$$I = \frac{V_m}{|Z|} \cos(\omega t - \delta) \text{ માં મૂકતાં જે-તે પરિપથ માટે વાસ્તવિક પ્રવાહનું સૂત્ર મળે.}$$

AC વોલ્ટેજ / પ્રવાહના rms મૂલ્ય

- $V = V_m \cos \omega t$ તથા $V = V_m \sin \omega t$ ac વોલ્ટેજનું rms. મૂલ્ય નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે :

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 V_m$$

નોંધ : વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનનો વોલ્ટેજ હંમેશાં V_{rms} ગણવો પરંતુ મહત્તમ વોલ્ટેજની સ્પષ્ટતા કરેલ હોય ત્યારે જ V_m લેવું.

- $I = I_m \cos \omega t$ અથવા $I = I_m \sin \omega t$ માટે rms મૂલ્ય નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે :

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707 I_m$$

AC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહનાં સરેરાશ મૂલ્યો

- એક આવર્તકાળ (T) પર AC વોલ્ટેજ કે પ્રવાહનું સરેરાશ મૂલ્ય હંમેશાં શૂન્ય થાય છે.

$$\langle V \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \sin \omega t = 0$$

- અર્ધ આવર્તકાળ સરેરાશ મૂલ્ય, $\langle V \rangle = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_m \sin \omega t = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637 V_m$
 $= 63.7 \% (V_m)$

L-C-R શ્રેણી પરિપથમાં અનુનાદ

AC ઉદ્ગમની એક ખાસ કોણીય આવૃત્તિ (ω_0) માટે L-C-R શ્રેણી પરિપથમાં $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ થાય ત્યારે rms વીજપ્રવાહનું મૂલ્ય મહત્તમ બને છે. આ ઘટનાને શ્રેણી અનુનાદ કહે છે.

શ્રેણી અનુનાદ વખતે,

- અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_0$

- ઇમ્પિડન્સનો કાલ્પનિક ભાગ શૂન્ય બને.

$$\text{એટલે કે } \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 0$$

- ઇમ્પિડન્સનું મૂલ્ય $|Z| = R$ થાય. (જે લઘુત્તમ હોય છે.)

- I_{rms} નું મૂલ્ય મહત્તમ બને.

$$I_{rms(max.)} = \frac{V_{rms}}{|Z|} = \frac{V_{rms}}{R}$$

- V અને I વચ્ચેનો કળાત-ફાવત $\delta = 0$ થાય.

- પાવર ફેક્ટર $\cos \delta = 1$ થાય.

- સરેરાશ પાવર $P = \frac{V_m I_m}{2}$ એટલે કે પાવર વ્યય મહત્તમ થશે.

L-C-R શ્રેણી AC પરિપથ માટે સરેરાશ પાવર અને પાવર ફેક્ટરનાં સૂત્રો :

$$\text{વાસ્તવિક પાવર } P = \frac{V_m I_m}{2} \cos \delta = V_{rms} I_{rms} \cos \delta$$

$\cos \delta$ ને પાવર ફેક્ટર કહે છે.

$$\cos \delta = \frac{R}{|Z|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

AC વોલ્ટેજ / પ્રવાહ માટેની કેટલીક વધુ ભૌતિકરાશિઓ :

એડમિટન્સ Y : AC પરિપથના ઇમ્પિડન્સનાં મૂલ્ય $|Z|$ ના વ્યસ્તને એડમિટન્સ (Y) કહે છે.

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I_m}{V_m} = \frac{I_{rms}}{V_{rms}}$$

એકમ : મ્હો (Ω)

- **સસેપ્ટન્સ (S) :** AC પરિપથમાં રીએક્ટન્સના વ્યસ્તને સસેપ્ટન્સ (S) કહે છે.

$$S = \frac{1}{X}$$


- સસેપ્ટન્સના બે પ્રકાર છે :

$$(i) \text{ ઇન્ડક્ટિવ સસેપ્ટન્સ } S_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi fL}$$

$$(ii) \text{ કેપેસિટિવ સસેપ્ટન્સ } S_C = \frac{1}{X_c} = \omega C = 2\pi fC$$

(1)

માત્ર R હોય ત્યારે

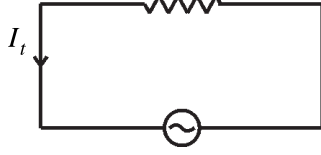

$$V = V_m \cos \omega t$$

વીજપ્રવાહ


મહત્તમ પ્રવાહ

વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચે કળા-તફાવત

પાવર ફેક્ટર

પાવર $P = \frac{V_m I_m}{2} = V_{rms} I_{rms}$ (પાવર વ્યય મહત્તમ છે.)

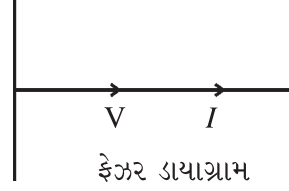વોલ્ટેજ પ્રવાહ વચ્ચે સમય-તફાવત $\Delta t = \frac{\delta}{\omega} = 0$



$$I = I_o \cos \omega t$$


$$I_m = \frac{V_m}{R}$$

$$\delta = 0$$


$$\cos \delta = 1$$

(2)

L-C-R શ્રેણી-પરિપથ

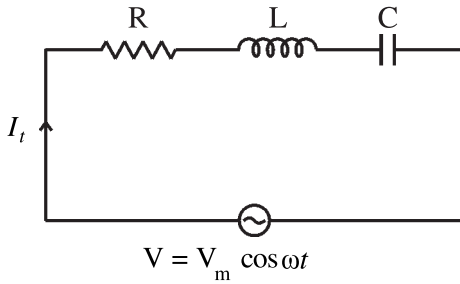

$$V = V_m \cos \omega t$$

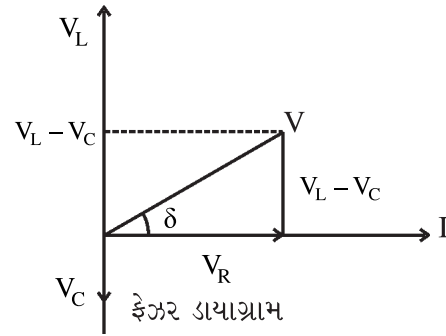

(1) પ્રવાહનું સમીકરણ, $I = I_m \cos (\omega t \pm \delta)$ જ્યાં $I_m = \frac{V_m}{|Z|}$

વોલ્ટેજનું સૂત્ર : $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$

પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ : $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

કળા-તફાવત : $\tan \delta = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

- કુલ રીએક્ટન્સ ઇન્ડક્ટિવ રીએક્ટન્સ જેટલો હોય તો પરિપથ LR પરિપથ માફક વર્તશે.
- જો કુલ રીએક્ટન્સ કેપેસિટિવ રીએક્ટન્સ જેટલો હોય તો પરિપથ CR પરિપથ તરીકે વર્તશે.
- કુલ રીએક્ટન્સ શૂન્ય હોય એટલે કે $X_L = X_C$ હોય તો શ્રેણી અનુનાદ સ્થિતિમાં હોય છે.
- અનુનાદ વક્રમાં આવૃત્તિઓનાં જે મૂલ્યો માટે મહત્તમ પાવર કરતાં અડધો થાય તે આવૃત્તિઓને હાફ પાવર આવૃત્તિઓ કહે છે અને તેમના તફાવતને હાફ પાવર બેન્ડ વિડ્થ કહે છે.

- હાફ પાવર આવૃત્તિ હોય ત્યારે પરિપથનો પ્રવાહ

$$I = \frac{I_{rms}}{\sqrt{2}} = 0.707 I_{rms} \text{ હોય છે.}$$


- હાફ પાવર આવૃત્તિનાં બે મૂલ્યો હોય છે.

ω નું મૂલ્ય નાનું હોય ત્યારે પરિપથ કેપેસિટિવ પરિપથ તરીકે વર્તે છે.

ω નું મૂલ્ય મોટું હોય ત્યારે પરિપથ ઇન્ડક્ટિવ પરિપથ તરીકે વર્તે છે.

- $\omega_2 - \omega_1 = \Delta\omega$ ને હાફ પાવર બેન્ડ વિસ્થ કહે છે.

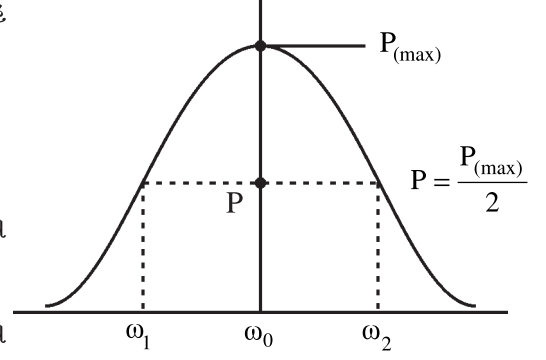શ્રેણી અનુનાદ વખતે $\Delta\omega = \frac{R}{L}$ વડે આપી શકાય છે.



● Q ફેક્ટર :

- શ્રેણી અનુનાદની લાક્ષણિકતા Q ફેક્ટર વડે જાણી શકાય છે.

- શ્રેણી-પરિપથમાં $I_{rms} \rightarrow \omega$ ના આલેખની તીક્ષ્ણતાને Q ફેક્ટર વડે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

- Q ફેક્ટર ને નીચે મુજબ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે :


$$Q \text{ ફેક્ટર} = 2\pi \times \frac{\text{સંગૃહીત મહત્તમ ઊર્જા}}{\text{વ્યય પામતી ઊર્જા}}$$

$$= \frac{2\pi}{T} \times \frac{\text{સંગૃહીત મહત્તમ ઊર્જા}}{\text{વ્યય થતો સરેરાશ પાવર}}$$

$$= \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$$= \frac{V_L}{V_R} = \frac{\omega_0 L}{R} \text{ અથવા } \frac{V_C}{V_R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$
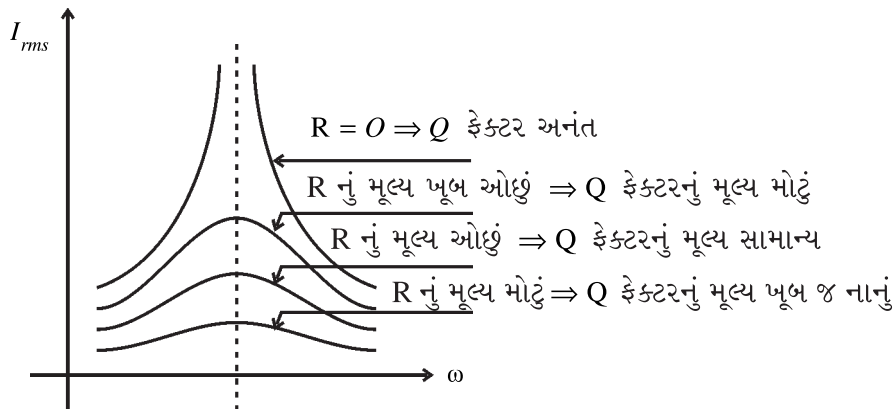
$$Q \text{ ફેક્ટર} = \frac{1}{\sqrt{R}} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



L-પરિપથ :

(1) પ્રવાહ : $I = I_m \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

(2) મહત્તમ પ્રવાહ : (વીજપ્રવાહની પીક વેલ્યુ) : $I_m = \frac{V_m}{X_L} = \frac{V_m}{\omega L} = \frac{V_m}{2\pi fL}$


(3) વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો ફેઝ-તફાવત : $\delta = 90^\circ$ અથવા $\frac{\pi}{2}$

(4) પાવર ફેક્ટર : $\cos \delta = 0$


(5) પાવર : $P = 0$

(6) સમય-તફાવત : $\Delta t = \frac{T}{4}$

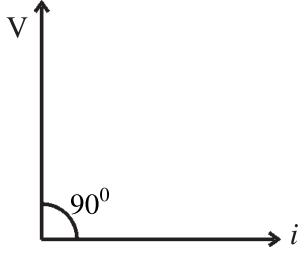(7) ફેઝ ડાયાગ્રામ : વોલ્ટેજ પ્રવાહ કરતા $\frac{\pi}{2}$ જેટલો આગળ છે.




અથવા

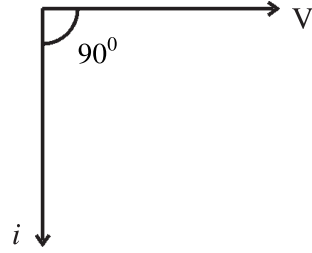

$\therefore X_L = \omega L = 2\pi fL$ (જ્યાં $\omega = 2\pi f$)

$\Rightarrow X_L \propto f$ ($L =$ અચળ).

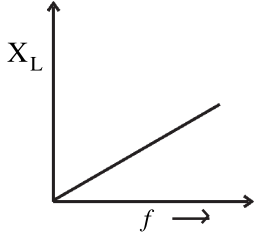

અહીં, વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનની આવૃત્તિ વધે તેમ તેની સાથે રેખીય રીતે ઇન્ડક્ટિવ રીએક્ટન્સ વધે છે. માટે ઇન્ડક્ટરને ‘લો પાસ ફિલ્ટર’ (low pass filter) કહે છે.

C-પરિપથ :



(1) પ્રવાહ : $I = I_m \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

(2) મહત્તમ પ્રવાહ : $I_m = \frac{V_m}{X_c} = V_m \omega C = V_m (2\pi fC)$

(3) વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો ફેઝ-તફાવત : $\delta = 90^\circ$ (or $-\frac{\pi}{2}$)


(4) પાવર ફેક્ટર : $\cos \delta = 0$

(5) પાવર : $P = 0$

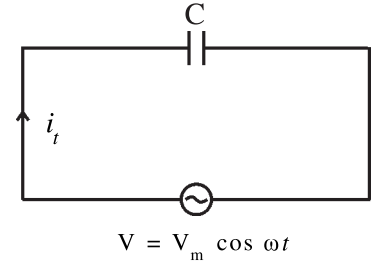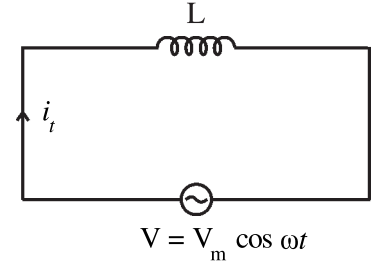


(6) સમય-તફાવત : $\Delta t = \frac{T}{4}$

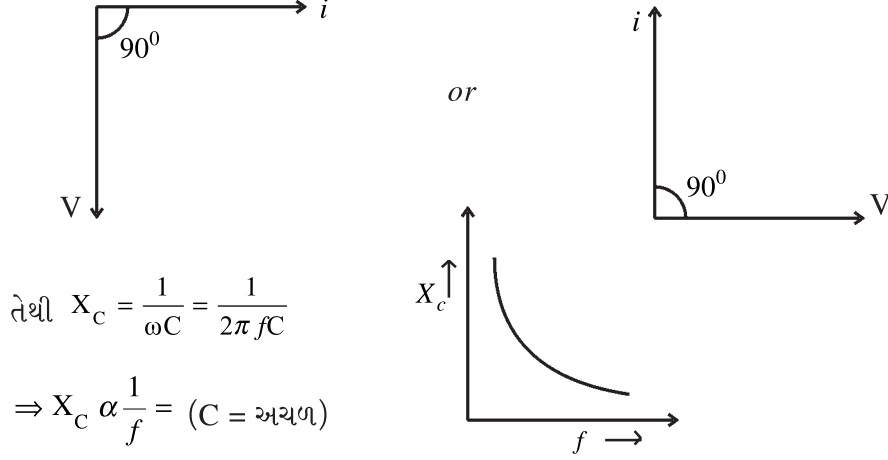(7) ફેઝ ડાયાગ્રામ : પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં $\frac{\pi}{2}$ જેટલો આગળ છે.



અહીં વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનની આવૃત્તિ વધે તેમ કેપેસિટિવ રીએક્ટન્સ અરેખીય રીતે ઘટે છે માટે કેપેસિટરને ‘હાઈ પાસ ફિલ્ટર’ (high pass filter) કહે છે.

RC-પ્રવાહ :

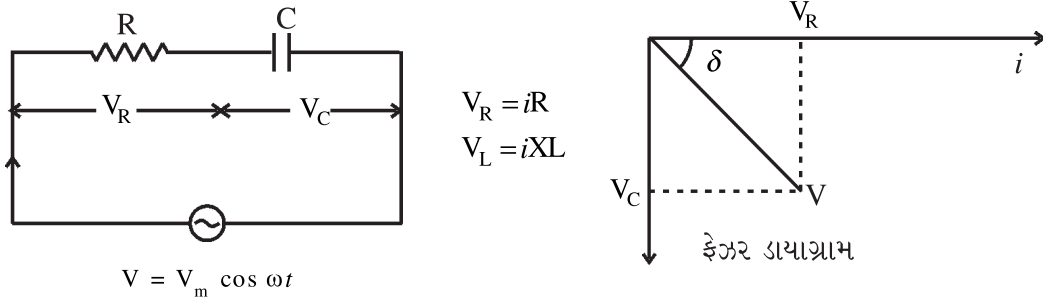

(1) લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ : $V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$

(2) ઇમ્પિડન્સ : $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$

(3) પ્રવાહ : $I = I_m \cos (\omega t + \delta)$


(4) મહત્તમ પ્રવાહ : $I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{V_o}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{4\pi^2 f^2 C^2}}}$

(5) ફેઝ-તફાવત : $\delta = \tan^{-1} \frac{X_C}{R} = \tan^{-1} \frac{1}{\omega CR}$

(6) પાવર ફેક્ટર : $\cos \delta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$


(7) પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતા કળામાં $\frac{\pi}{2}$ જેટલો આગળ.

RL-પરિપથ :

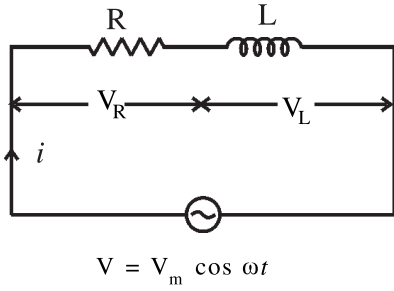


$$V_R = iR$$

$$V_L = iX_L$$

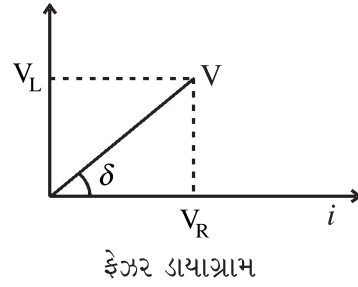

- (1) લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ : $V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$
- (2) ઇમ્પિડન્સ : $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} = \sqrt{R^2 + 4\pi^2 f^2 L^2}$
- (3) પ્રવાહ : $I = I_m \cos(\omega t - \delta)$
- (4) મહત્તમ પ્રવાહ : $I_m = \frac{V_m}{|Z|} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + 4\pi^2 f^2 L^2}}$
- (5) ફેઝ-તફાવત : $\delta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R} = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$
- (6) પાવર ફેક્ટર : $\cos \delta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$
- (7) વોલ્ટેજ પ્રવાહ કરતાં કળામાં δ જેટલો આગળ.


LC-પરિપથ :

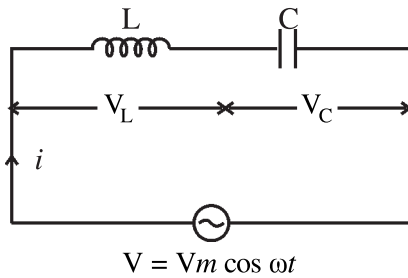

$$V_L = iX_L,$$

$$V = (V_L - V_C)$$

$$V_C = iX_C$$

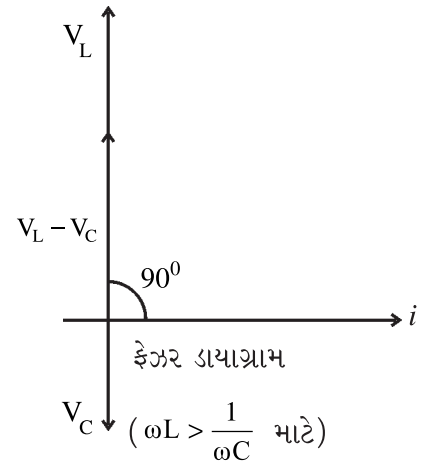

- (1) લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ : $V = V_L - V_C$
- (2) ઇમ્પિડન્સ : $Z = X_L - X_C = X$
- (3) પ્રવાહ : $I = I_m \cos\left(\omega t \pm \frac{\pi}{2}\right)$
- (4) મહત્તમ પ્રવાહ : $I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{V_m}{X_L - X_C} = \frac{V_m}{\omega L - \frac{1}{\omega C}}$


(5) ફેઝ-તફાવત : $\delta = 90^\circ$

(6) પાવર ફેક્ટર : $\cos \delta = 0$

(7) $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ તો વોલ્ટેજ પ્રવાહ કરતાં કળામાં $\frac{\pi}{2}$ જેટલો આગળ.

$\omega L < \frac{1}{\omega C}$ તો વોલ્ટેજ પ્રવાહ કરતાં કળામાં $\frac{\pi}{2}$ જેટલો પાછળ.


RLC - સમાંતર પરિપથ :

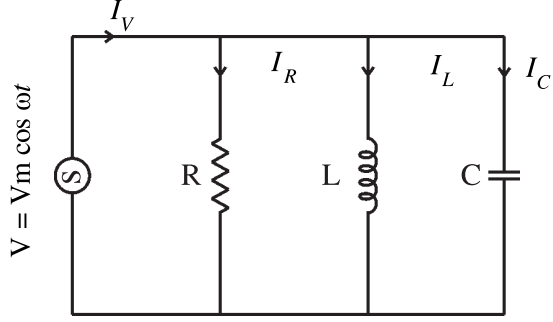

$$I_{t(R)} = \frac{V_m}{R} = V_m G$$

$$I_{t(L)} = \frac{V_m}{X_L} = V_m S_L$$

$$I_{t(C)} = \frac{V_m}{X_C} = V_m S_C$$

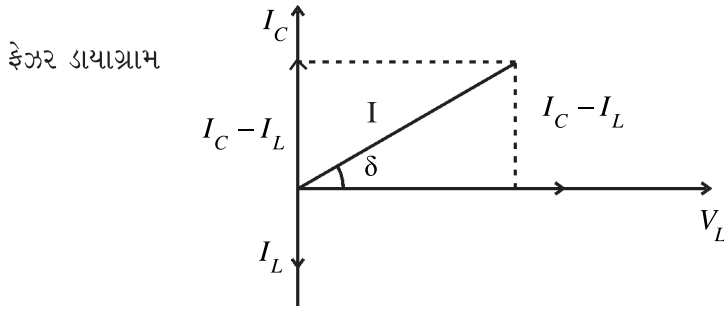

ફેઝર ડાયાગ્રામ પરથી, પ્રવાહ $I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$

કળા-તફાવત $\delta = \tan^{-1} \frac{(I_C - I_L)}{I_R} = \tan^{-1} \frac{S_C - S_L}{G}$

એડમિટન્સ (Y) :

$$\frac{V_m}{|Z|} = \frac{V_m}{|Z|} \sqrt{\left(\frac{V_m}{R}\right)^2 + \left(\frac{V_m}{X_L} - \frac{V_m}{X_C}\right)^2}$$

$$\therefore Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2} = \sqrt{G^2 + (S_L - S_C)^2}$$

● અનુનાદની સ્થિતિ

$$I_C = I_L \Rightarrow I_{\min} = I_R$$

$$\Rightarrow \frac{V}{X_C} = \frac{V}{X_L} \Rightarrow S_C - S_L \Rightarrow \sum S = 0$$

$$Z_{\max} = \frac{V}{I_R} = R$$


$$\text{કળિ-તફાવત } \delta = 0$$

$$\text{પાવર ફેક્ટર } \cos \delta = 1 \text{ (મહત્તમ)}$$

$$\text{અનુનાદ આવૃત્તિ } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

● સમાંતર LC-પરિપથ :

(I)

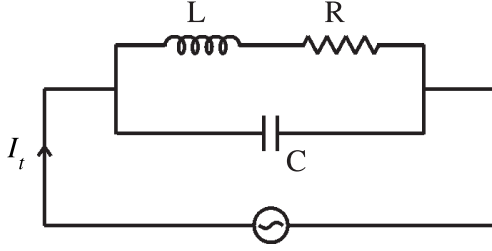

$$V = V_m \cos \omega t$$

$$(1) \quad Z_{\max} = \frac{1}{Y_{\min}} = \frac{L}{CR}$$


$$(2) \quad \text{પરિપથનો લઘુત્તમ : } I_{\min} = V_{\max} \times \frac{CR}{L}$$

$$(3) \quad \text{સસેપ્ટન્સ } S : S_L = S_C \Rightarrow \frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_C} \Rightarrow \text{ઇમ્પિડન્સ } X = \infty$$

$$(4) \quad \text{અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ : } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_C} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$(5) \quad Q \text{ ફેક્ટર} = \frac{1}{CR} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}}$$


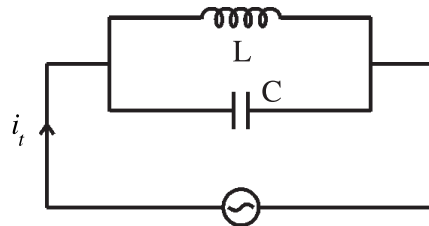
(II) જો ઇન્ડક્ટરનો અવરોધ શૂન્ય હોય તો પરિપથ L-C સમાંતર પરિપથ બને છે.



$$V = V_m \cos \omega t$$

$$\text{અહીં અનુનાદની શરત : } I_C = I_L \Rightarrow \frac{V}{X_C} = \frac{V}{X_L} \Rightarrow X_L = X_C$$

L-C દોલનો :

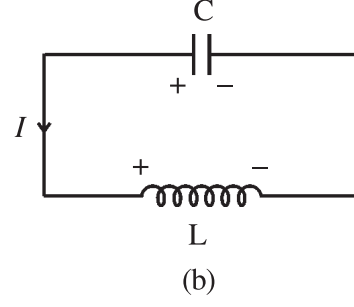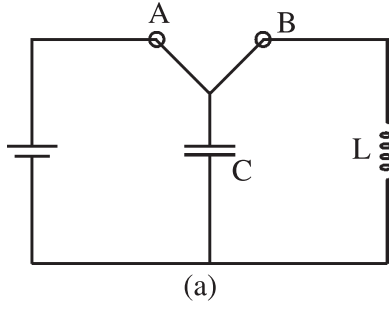

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ પ્રથમ કળ (A) બંધ અને (B) ખુલ્લી રાખી કેપેસિટરને સંપૂર્ણ ચાર્જ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કળ (A) ખુલ્લી કરી કળ (B) બંધ કરતાં તૈયાર થતો પરિપથ આકૃતિ (b) માં દર્શાવેલ છે. જેને L – C પરિપથ કહે છે.

અહીં ઇન્ડક્ટરનો અવરોધ શૂન્ય હોય છે. (આદર્શ ઇન્ડક્ટર) આવા પરિપથ માટે,

$$\text{વિકલ સમીકરણ , } \frac{d^2 Q}{dt^2} = \frac{-Q}{LC}$$

$$\text{કોણીય આવૃત્તિ } \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$t \text{ સમયે વીજભારનું સૂત્ર } Q = Q_o \cos \omega_o t$$

$$Q_o = \text{પ્રારંભમાં C પરનો વીજભાર.}$$

$$t \text{ સમયે વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર,}$$


$$I = -Q_o \omega_o \sin \omega_o t$$

અહીં વીજભાર સમય સાથે cosine વિધેય મુજબ પરિપથમાં દોલનો કરે છે.


કેપેસિટરની વિદ્યુતઊર્જા $t = 0$ થી $t = \frac{T}{4}$ જેટલા સમયે $\frac{Q^2}{2C}$ થી ઘટીને શૂન્ય બને છે. જ્યાં ઇન્ડક્ટરમાં

ચુંબકીય ઊર્જા $t = 0$ થી $t = \frac{T}{4}$ સમય દરમિયાન શૂન્યથી વધીને $\frac{1}{2}LI^2$ જેટલી મહત્તમ બને છે :

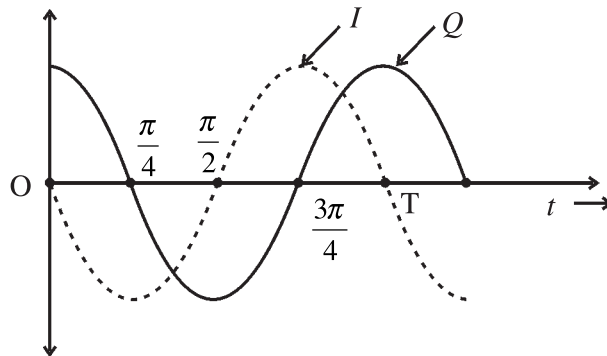
- પ્રવાહ અને વીજભાર માટે સમય સાથે નીચે આલેખમાં દર્શાવ્યા મુજબ વધઘટ થાય છે.



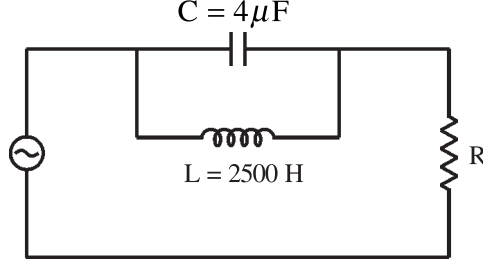
- (84) આકૃતિમાં આપેલ પરિપથ માટે આવૃત્તિ f ના _____ મૂલ્ય માટે ઇમ્પિડન્સનું મહત્તમ મૂલ્ય _____ હશે.



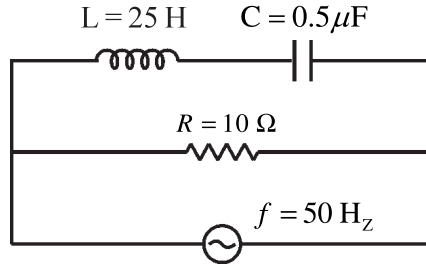- (A) 0.628, શૂન્ય (B) 0.628, અનંત (C) 62.8, શૂન્ય (D) 62.8, અનંત
- (85) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથ માટે વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનની મહત્તમ આવૃત્તિ 50 Hz છે, તો ઇમ્પિડન્સ Z નું મૂલ્ય _____ Ω થશે.








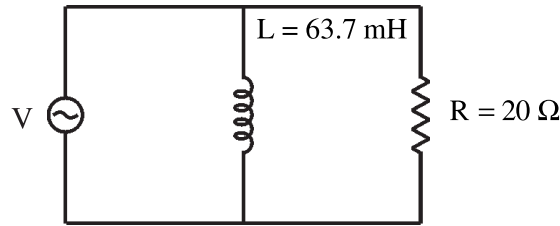- (A) 10 (B) 100 (C) 50 (D) 5
- (86) અવરોધ R (Ω) અને કેપેસિટર C (F) ને શ્રેણીમાં જોડી તે સંયોજનને સમાંતર V વોલ્ટનું ω આવૃત્તિવાળું AC ઉદ્ગમ જોડ્યું છે. હવે ઉદ્ગમના વોલ્ટેજમાં ફેરફાર કર્યા સિવાય જો આવૃત્તિ $\frac{\omega}{5}$ કરવામાં આવે, તો માલૂમ પડે છે કે પ્રવાહ 25 % થઈ જાય છે, તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ અને અવરોધનો ગુણોત્તર શોધો.
- (A) 1.11 (B) 0.90 (C) 0.77 (D) 1.30
- (87) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે $V = 200 \cos(314t)$ V ના એક A C પ્રાપ્તિસ્થાન સાથે ઇન્ડક્ટર L અને અવરોધ R ને સમાંતરમાં જોડવામાં આવ્યા છે, તો વોલ્ટેજ V, પ્રવાહ I કરતાં કલામાં _____ હશે.








- (A) 45° પાછળ (B) 60° આગળ (C) 45° આગળ (D) 60° પાછળ
- (88) L-C-R શ્રેણી એ.સી. પરિપથમાં $R = 20 \Omega$ ગૂંચળાનું આત્મપ્રેરકત્વ 0.16 H અને અનુનાદીય આવૃત્તિ 72.70 Hz છે, તો કેપેસિટર $C =$ _____ અને $|Z| =$ _____ હશે.
- (A) $30 \mu F$, 20Ω (B) $30 pF$, 20Ω (C) $20 \mu F$, 30Ω (D) $30 \mu F$, 30Ω
- (89) 50 Hz આવૃત્તિવાળા એ.સી. ઉદ્ગમ સાથે એક એ.સી. વોલ્ટમીટર જોડતાં તે 200 V બતાવે છે, તો તેના એક આવર્તકાળ દરમિયાન વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય _____ થશે.
- (A) 28.2 V (B) 2.82 V (C) 282 V (D) 0.282 V

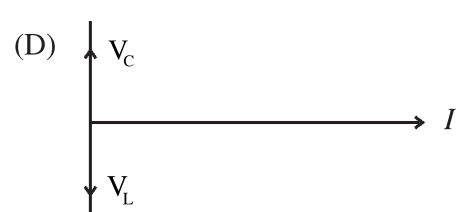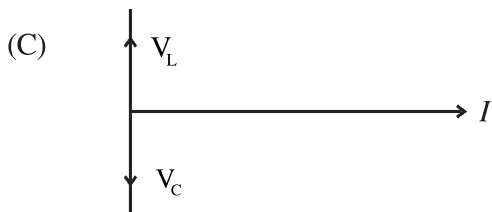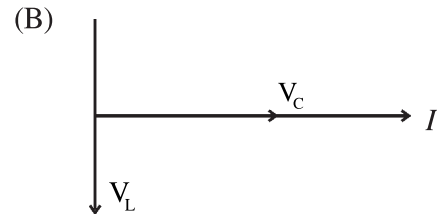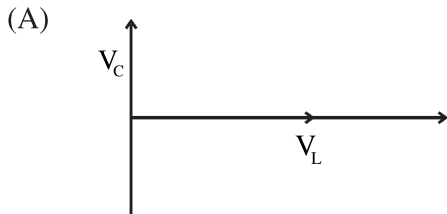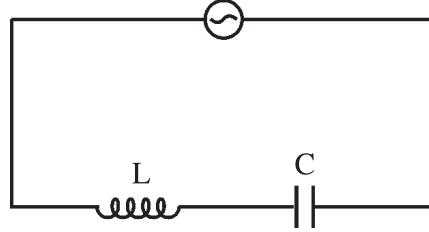- (90) $100\ \Omega$ અવરોધ અને $14\ \text{mH}$ ઇન્ડક્ટન્સના શ્રેણી-જોડાણવાળા પરિપથમાંથી $\frac{50}{\pi}\text{ Hz}$ આવૃત્તિવાળો AC પ્રવાહ પસાર કરતાં વોલ્ટેજ પ્રવાહ કરતાં કળામાં _____ થાય.
- (A) 60° આગળ (B) 60° પાછળ (C) 45° આગળ (D) 45° પાછળ
- (91) $V = 200 \sin 100t$ (V) વડે અપાતો એક ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ, $1\ \mu\text{F}$ ના કેપેસિટરને આપવામાં આવ્યો છે, તો પરિપથમાં જોડેલા એમિટરનું અવલોકન _____ mA થાય.
- (A) 14.18 (B) 20 (C) 40 (D) 30
- (92) એક $\frac{400}{\pi}\text{ Hz}$ આવૃત્તિવાળા A.C. પરિપથમાં $C\ \mu\text{F}$ તથા કેપેસિટન્સનું રિએક્ટન્સ $25\ \Omega$ હોય તો, Cનું મૂલ્ય.
- (A) $25\ \mu\text{F}$ (B) $50\ \mu\text{F}$ (C) $400\ \mu\text{F}$ (D) $100\ \mu\text{F}$
- (93) $200\ \Omega$ અવરોધ અને 1H આભપ્રેરકત્વવાળી કોઈલને $\frac{200}{\pi}\text{ Hz}$ આવૃત્તિવાળા A.C. ઉદ્ગમ સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો સમય-તફાવત _____ ms થશે.
- (A) 1.37 (B) 1.60 (C) 2.74 (D) 3.20
- (94) અવગણ્ય અવરોધ ધરાવતાં 50 mH આભપ્રેરકત્વવાળા ઇન્ડક્ટર અને 500 pF કેપેસિટન્સ ધરાવતા AC પરિપથની અનુનાદીય આવૃત્તિ _____ .
- (A) 31.8 Hz (B) 31.8 kHz (C) 31.8 MHz (D) 31.8 GHz
- (95) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથ માટે ફેઝર ડાયાગ્રામ _____ છે.



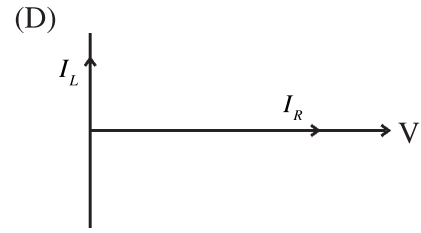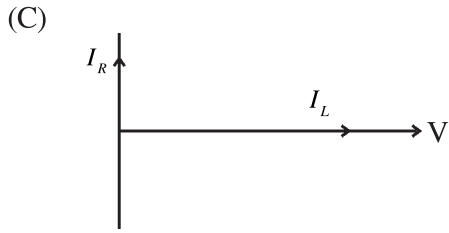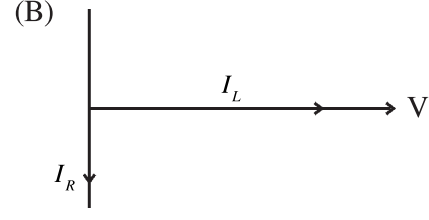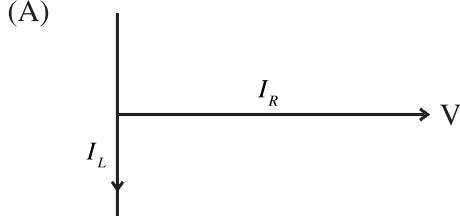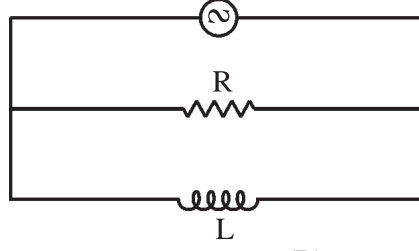(96) આપેલ પરિપથ માટે ફેઝર ડાયાગ્રામ _____ છે.




(97) એક આદર્શ અવરોધ અને આદર્શ ઇન્ડક્ટરને 100 V ના A.C. સપ્લાય સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જો વોલ્ટમીટર અવરોધ કે ઇન્ડક્ટરને સમાંતર જોડતાં સમાન વોલ્ટેજ દર્શાવે તો તેનું અવલોકન _____ .

- (A) 50 V (B) 70.7 V (C) 88.2 V (D) 100 V

(98) $V = 200 \sin 100t$ વડે અપાતો એક ઓલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ L.C.R. પરિપથને લાગુ પાડવામાં આવે છે. જો પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ 110Ω અને પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કળા-તફાવત 60° હોય, તો પરિપથમાં વપરાતો પાવર _____ W.

- (A) 100 (B) 110 (C) 90.90 (D) 200

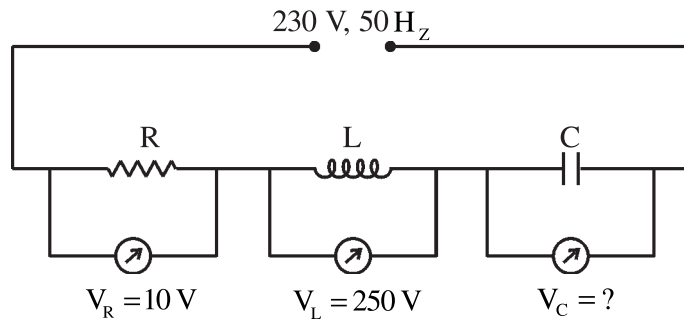(99) નીચે દર્શાવેલ આકૃતિમાં Cને સમાંતર જોડેલ વોલ્ટમીટરનું અવલોકન _____ V હશે.



- (A) 15.8 (B) 20.3 (C) 10.3 (D) 18.3

(100) એક કોઈલમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ 5A અને તેમાં વપરાતો પાવર 108 W છે. જો A.C. સપ્લાયનો વોલ્ટેજ 120 V અને આવૃત્તિ 50 Hz હોય, તો પરિપથમાં અવરોધ _____ .

- (A) 24 Ω (B) 10 Ω (C) 12 Ω (D) 4.3 Ω

(101) L-C-R પરિપથમાં શ્રેણી અનુનાદમાં અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનું વિદ્યુતસ્થિતિમાન 10 V અને અવરોધ $1K\Omega$ તથા $C = 2 \mu F$ અને અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ $\omega = 200 \text{ rad s}^{-1}$ છે, તો અનુનાદની સ્થિતિમાં ઇન્ડક્ટરના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત _____ .

- (A) 250 V (B) 4×10^{-3} V (C) 25 V (D) 40 V

(102) 100Ω અવરોધ 0.5 H વાળું ઇન્ડક્ટર અને 10×10^{-6} F વાળું કેપેસિટર શ્રેણીમાં જોડી તેને 50 Hz આવૃત્તિવાળો એ.સી. સપ્લાય લાગું પાડતાં મળતો ઇમ્પિડન્સ _____ Ω છે.

- (A) 1.8765 (B) 18.76 (C) 101.3 (D) 189.9

(103) એક પરિપથમાં અનુનાદિત આવૃત્તિ f છે. જો કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય પ્રારંભમાં હતું તેનાથી 16 ગણું કરવામાં આવે તો અનુનાદિત આવૃત્તિ _____ હશે.


- (A) $\frac{f}{2}$ (B) $2f$ (C) $4f$ (D) $\frac{f}{4}$

(104) RL, AC શ્રેણી-પરિપથમાં અવરોધનું મૂલ્ય 10Ω છે. $\omega = 20 \text{ rad s}^{-1}$ જેટલી કોણીય આવૃત્તિવાળો V_m વોલ્ટેજ લાગુ પાડેલ છે. જો પરિપથમાં પ્રવાહ $\frac{I_m}{2}$ હોય, તો આત્મપ્રેરકત્વ L નું મૂલ્ય _____ H થશે.

- (A) 0.5 (B) 0.707 (C) 0.8660 (D) 1.73

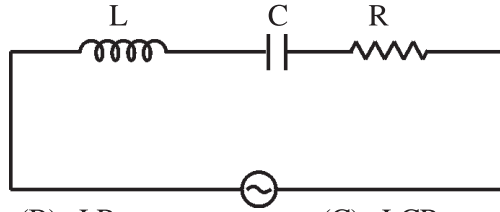
(105) નીચે દર્શાવેલ L-C-R પરિપથને 70 Krad s^{-1} emf પ્રાપ્તિસ્થાન સાથે જોડવામાં આવે છે ત્યારે પરિપથ _____ શ્રેણી-પરિપથની માફક વર્તે છે.

($L = 100 \mu H$, $C = 1 \mu F$, $R = 10 \Omega$)



- (A) RC (B) LR (C) LCR (D) LC

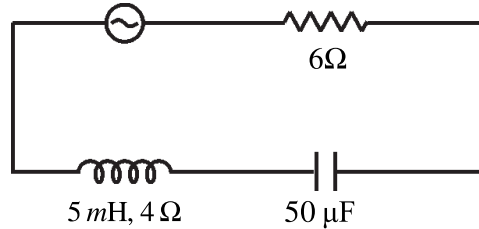(106) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં $\omega = 2000 \text{ rads}^{-1}$ આવૃત્તિવાળા વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનનો વોલ્ટેજ $V = 200 \cos \omega t$ છે, તો પ્રવાહનું મૂલ્ય _____ A હશે.





- (A) 20 (B) 10 (C) 2 (D) 1


(107) 200V, 50 Hz, AC સપ્લાય સાથે $\left(\frac{200}{\pi}\right) \text{ mH}$ વાળું ઇન્ડક્ટર $\left(\frac{10^{-3}}{\pi}\right) \text{ F}$ વાળું કેપેસિટર અને 10Ω અવરોધને શ્રેણીમાં જોડેલ છે. પરિપથમાં કળા-તફાવત _____ હશે.

- (A) 90° (B) 60° (C) 30° (D) 45°



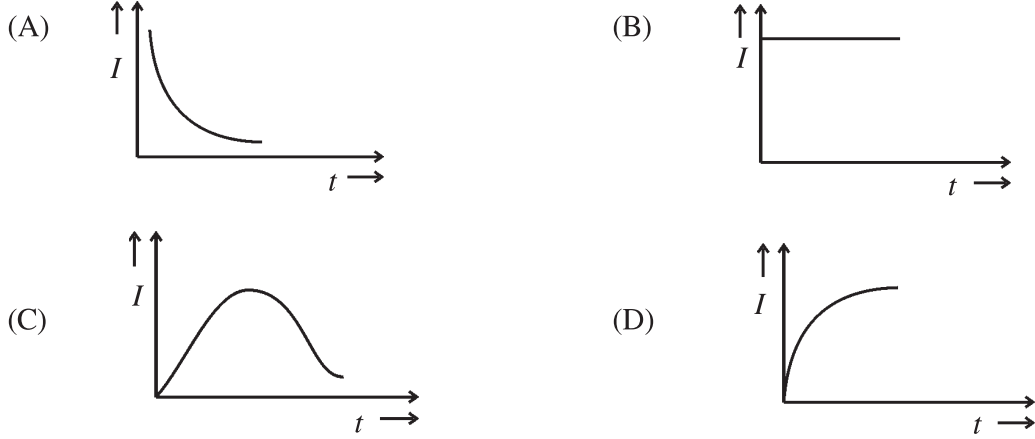
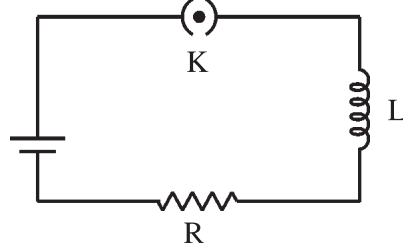
- (108) એક L-C-R પરિપથ માટે $V = 110\sqrt{2} \cos(2000t - 25^\circ) \text{ V}$ અને $I = 10\sqrt{2} \cos(2000t - 20^\circ) \text{ A}$ છે, તો પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ અને અવરોધનો ગુણોત્તર _____ હશે.
 (A) 2 (B) 1 (C) અનંત (D) $\sqrt{2}$
- (109) 240 V, 50 Hz, AC વોલ્ટેજ સપ્લાય સાથે 100Ω અવરોધ અને 0.5 H ઇન્ડક્ટન્સવાળા ગૂંચળાને શ્રેણીમાં જોડેલ છે. તો મહત્તમ વોલ્ટેજ અને મહત્તમ પ્રવાહ વચ્ચેનો સમય-તફાવત _____ થશે. ($V = V_m \sin \omega t$ લો.)
 (A) 3.2 ms (B) 6.4 ms (C) 3.2 s (D) 1.60 ms
- (110) 110 V – 60 Hz AC સપ્લાય સાથે $100 \mu\text{F}$ કેપેસિટન્સવાળું કેપેસિટર અને 40Ω અવરોધને શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જો $t = 0$ સમયે વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનનો વોલ્ટેજ શૂન્ય હોય તો મહત્તમ વોલ્ટેજ અને મહત્તમ પ્રવાહ વચ્ચેનો સમય-તફાવત _____ ms થાય.
 (A) 0.75 (B) 2.88 (C) 3.10 (D) 1.55
- (111) અહીં દર્શાવેલ પરિપથમાં કળ ચાલુ કરતાં પરિપથમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ સમય સાથે કેવી રીતે બદલાય છે તે આલેખમાં દર્શાવેલ છે. સાચો આલેખ નક્કી કરો.



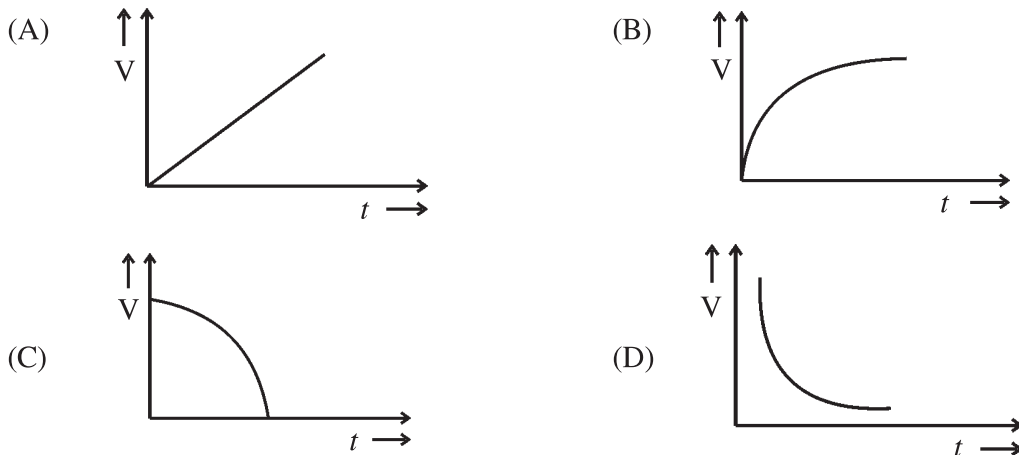- (112) પ્રશ્ન નં. 111ના પરિપથમાં કળ ચાલુ કરતાં ઇન્ડક્ટરમાં બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ-સમય સાથે કેવી રીતે બદલાશે તે નીચે આલેખોમાં દર્શાવેલ છે. સાચો આલેખ નક્કી કરો.



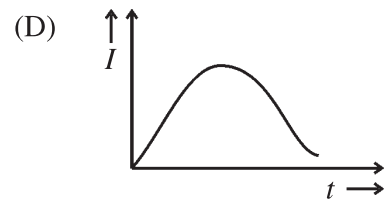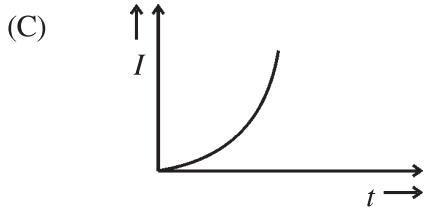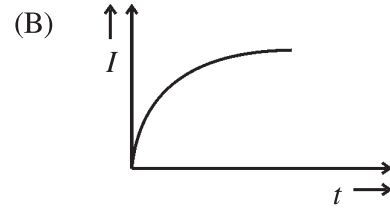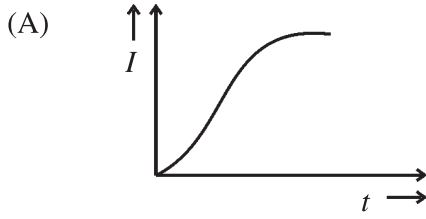- (113) LCR શ્રેણી-પરિપથ સાથે બદલાતી જતી આવૃત્તિ f વાળું AC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાન જોડેલ છે. આ આવૃત્તિની સાથે પરિપથમાં થતાં પ્રવાહનો ફેરફાર નીચે આલેખોમાં દર્શાવેલ છે. સાચો આલેખ નક્કી કરો.



- (114) $R = 10 \Omega$ અવરોધ અને $L = 25 \text{ mH}$ ઇન્ડક્ટન્સવાળા ઇન્ડક્ટરના શ્રેણી-જોડાણ સાથે 50 Hz આવૃત્તિવાળું AC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાન જોડેલ છે, તો પરિપથનો Q ફેક્ટર _____ થશે.

- (A) 0.5 (B) 0.393 (C) 0.785 (D) 1

- (115) 50 Hz AC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાન સાથે $L-C-R$ શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જો પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કળા-તફાવત $\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ હોય તથા $L = 2 \text{ H}$ તો કેપેસિટન્સ $C = \text{_____} \mu\text{F}$ થશે.

- (A) 0.5 (B) 5 (C) 2.5 (D) 0.25

- (116) એક વિદ્યુતગોળાનો ફિલામેન્ટ આત્મ પ્રેરકત્વ ધરાવે છે. જો આ ગોળાને પ્રથમ DC વોલ્ટેજ અને ત્યાર બાદ AC વોલ્ટેજ સપ્લાય લાગુ પાડવામાં આવે, તો કયા કિસ્સામાં બલ્બ વધુ પ્રકાશિત થશે ?

- (A) AC (B) બંને કિસ્સામાં સમાન રીતે પ્રકાશિત થશે.
(C) DC (D) માત્ર AC સપ્લાય માટે જ બલ્બ પ્રકાશિત થાય.

- (117) $L = 3 \text{ mH}$ અને $R = 4 \Omega$ અવરોધ સાથે, $V = 4 \cos(1000t) \text{ V}$ વોલ્ટેજ સપ્લાય અને એમિટર શ્રેણીમાં જોડેલ છે, તો એમિટરનું અવલોકન _____ A થશે.


- (A) 56×10^{-3} (B) 0.56 (C) 5.6×10^{-3} (D) 5.6

- (118) એક AC પરિપથમાં વિદ્યુતપ્રવાહની દિશા $1 \times 10^{-2} \text{ s}$ જેટલા સમયગાળે ઊલટાઈ જાય છે, તો AC પ્રવાહની આવૃત્તિ $f = \text{_____ HZ}$ થશે.

- (A) 60 (B) 31.4 (C) 50 (D) 6.28

જવાબો : 84 (A), 85 (A), 86 (D), 87 (C), 88 (A), 89 (C), 90 (C), 91 (A), 92 (B), 93 (C), 94 (B), 95 (C), 96 (A), 97 (B), 98 (C), 99 (B), 100 (D), 101 (C), 102 (D), 103 (D), 104 (C), 105 (A), 106 (A), 107 (D), 108 (D), 109 (A), 110 (D), 111 (D), 112 (D), 113 (D), 114 (C), 115 (B), 116 (A), 117 (B), 118 (C)

ટ્રાન્સફોર્મર :

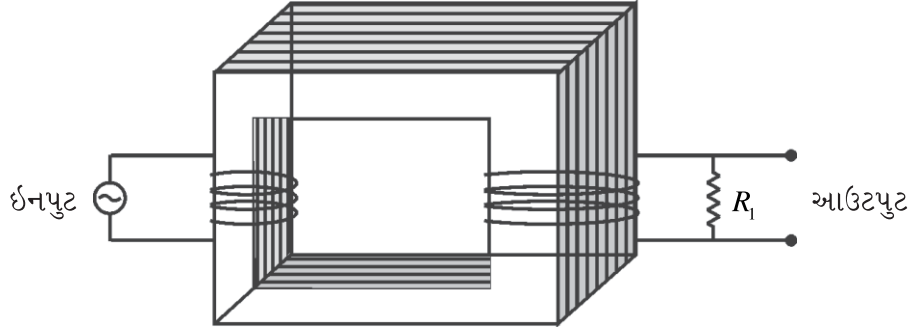

- AC પરિપથમાં વોલ્ટેજનો વધારો કે ઘટાડો કરવા માટે વપરાતી એક રચના
 - સિદ્ધાંત : વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ
 - ટ્રાન્સફોર્મર માત્ર AC વોલ્ટેજ માટે જ ઉપયોગમાં લેવાય.
 - આ રચના ઇનપુટ AC વોલ્ટેજની આવૃત્તિ બદલતું નથી.
- ગૂંચળાને ઇનપુટ AC લાગુ પાડેલ હોય છે. તેને પ્રાથમિક ગૂંચળું (P) અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ જે ગૂંચળાના બે છેડે મેળવાય છે તેને ગૌણ ગૂંચળું (S) કહે છે.
- બંને ગૂંચળા માત્ર ચુંબકીયક્ષેત્ર રેખાઓથી જ જોડાયેલા હોય છે.
 - પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળા વચ્ચેનો વિદ્યુતીય અવરોધ અનંત હોય છે.

સૂત્રો :

$$\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s} = r$$

પ્રાથમિક ગૂંચળા માટે

ε_p = પ્રેરિત વીજચાલક બળ

N_p = આંટાની સંખ્યા

V_p = લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ

I_p = પ્રવાહ

r = ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણોત્તર

ગૌણ ગૂંચળા માટે,

ε_s = પ્રેરિત વીજચાલક બળ

$V_s = R_L$ ને સમાંતરે આઉટપુટ વોલ્ટેજ

N_s = આંટાની સંખ્યા



I_s = વીજપ્રવાહ

r ને ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણોત્તર કહે છે.

$r > 1$ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર (આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધુ)

$r < 1$ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર (આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઓછો)

અહીં, V_s અને V_p પરસ્પર વિરુદ્ધ કળામાં હોય છે એટલે કે કળા-તફાવત π જેટલો હોય છે.

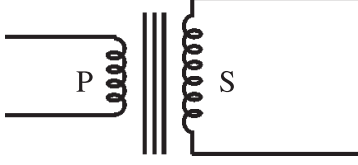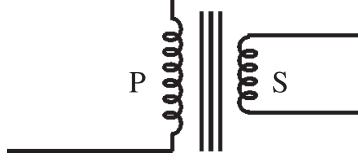સ્ટેપ-અપ ટ્રાન્સફોર્મર સંકેત 	સ્ટેપ-ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર સંકેત 
$V_S > V_P$ $N_S > N_P$ $\varepsilon_S > \varepsilon_P$ $I_S < I_P$ $R_S > R_P$ $r > 1$	$V_S < V_P$ $N_S < N_P$ $\varepsilon_S < \varepsilon_P$ $I_S > I_P$ $R_S < R_P$ $r < 1$

આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર માટે,

$$\text{ઇનપુટ પાવર } I_P V_P = \text{આઉટપુટ પાવર } I_S V_S$$

$$(P_{in}) = (P_{out})$$

ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતા (η)

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$= \frac{V_S I_S}{V_P I_P} \times 100$$

આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતા (η) 100 % હોય છે.

વ્યવહારમાં વપરાતાં ટ્રાન્સફોર્મર માટે.

$$P_{in} = P_{out} + P_{વ્યય}$$

$$(\text{ઇનપુટ પાવર}) = \left(\begin{array}{c} \text{આઉટપુટ} \\ \text{પાવર} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{વ્યય થતો} \\ \text{પાવર} \end{array} \right)$$

અહીં થતો પાવર વ્યય, ગૂંચળાના ગરમ થવાને લીધે ચુંબકીય ફ્લક્સનાં લીકેજ થવાને કારણે અથવા એડી પ્રવાહને કારણે હોય છે.

ઉપયોગ :

વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર, ઇન્ડક્શન ભટ્ટી, પાવર ટ્રાન્સમિશન વગેરેમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.

- (119) સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ 220 V સપ્લાય વોલ્ટેજને 10 Vમાં ઘટાડવા માટે કરવામાં આવે છે. જો પ્રાથમિક ગૂંચળા અને ગૌણ ગૂંચળામાં પ્રવાહ અનુક્રમે 5 A અને 88 A હોય, તો ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતા _____ થશે.

(A) 8.8 %

(B) 88 %

(C) 80 %

(D) 8 %

- (120) એક ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતા 75 % છે. આ ટ્રાન્સફોર્મરમાં ઇનપુટ પાવર 4 kW અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ 100 V જો ગૌણ ગૂંચળાના બે છેડે મળતો વોલ્ટેજ 200 V હોય, તો પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળાના પ્રવાહનો ગુણોત્તર _____ થશે.
 (A) 7.5 (B) 0.75 (C) 1.5 (D) 2.66
- (121) 90 % કાર્યક્ષમતાવાળા એક ટ્રાન્સફોર્મરમાં પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળામાં આંટાની સંખ્યા અનુક્રમે 400 અને 2000 છે. ગૌણ ગૂંચળામાં 1000 V જેટલા વોલ્ટેજે મળતો આઉટપુટ પાવર 12 kW છે. જો પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળાના અવરોધ અનુક્રમે 0.9Ω અને 5Ω હોય, તો પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળામાં વ્યય થતો પાવર _____ W અને _____ W હશે.
 (A) 2000, 310 (B) 400, 72 (C) 4000, 720 (D) 800, 144
- (122) 80 % કાર્યક્ષમતાવાળા એક સ્ટેપ-અપ ટ્રાન્સફોર્મર વડે 220 V, 6.6 kW પાવરને 4.4 kV માં રૂપાંતર કરાય છે. જો પ્રારંભિક ગૂંચળામાં આંટાની સંખ્યા 1000 હોય, તો ગૌણ ગૂંચળામાં આંટાની સંખ્યા _____ તથા પ્રવાહ _____ હશે.
 (A) 2×10^3 , 12 A (B) 2×10^4 , 1.2 A (C) 2×10^4 , 1.2 A (D) 2×10^3 , 1.2 A
- (123) 25 kW વાળા એક જનરેટર વડે 250 V વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત મેળવી શકાય છે. જો આ વોલ્ટેજ 1Ω અવરોધવાળી ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી પસાર થતો હોય, તો ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં વ્યય થતો પાવર _____ % હશે.
 (A) 40 (B) 25 (C) 10 (D) 20

જવાબો : 119 (B), 120 (D), 121 (C), 122 (C), 123 (A)

વિધાન-કારણ પ્રકારના પ્રશ્નો

સૂચનાઓ : નીચેનાં વિધાન અને કારણ વાંચી નીચે આપેલ જવાબોમાંથી યોગ્ય પસંદ કરો :

- (a) વિધાન અને કારણ બંને સાચાં છે તથા કારણ એ વિધાનનું સમર્થન કરે છે.
 (b) વિધાન અને કારણ બંને સાચાં છે પરંતુ કારણ એ વિધાનનું સમર્થન કરતું નથી.
 (c) વિધાન સાચું છે પરંતુ કારણ ખોટું છે.
 (d) વિધાન ખોટું છે પરંતુ કારણ સાચું છે.

- (124) **વિધાન :** AC વોલ્ટેજ સપ્લાય સાથે એક વિદ્યુતગોળો અને ચલકેપેસિટર શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જો આ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ ઘટે તો વિદ્યુતગોળાની પ્રકાશિતતામાં ઘટાડો થાય છે.
કારણ : કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ ઘટે ત્યારે તેનો કેપેસિટિવ રીએક્ટન્સ વધે છે.
 (A) a (B) b (C) c (D) d
- (125) **વિધાન :** AC વોલ્ટેજ સપ્લાય સાથે વાહકતારનું ગૂંચળું અને વિદ્યુતગોળો શ્રેણીમાં જોડેલ છે. જો ગૂંચળાના ગર્ભમાં લોખંડનું ગૂંચળું દાખલ કરવામાં આવે તો વિદ્યુતગોળાની પ્રકાશિતતા ઘટે છે.
કારણ : લોખંડનું ગૂંચળું વાહક ગૂંચળાના ગર્ભમાં દાખલ કરતાં તેનું ઇન્ડક્ટન્સ ઘટે છે.
 (A) a (B) b (C) c (D) d
- (126) **વિધાન :** ઇન્ડક્ટરમાંથી પસાર થતો ac પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં $\frac{\pi}{2}$ જેટલો પાછળ હોય છે.
કારણ : AC વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિસ્થાનની આવૃત્તિ ઘટે તેમ ઇન્ડક્ટિવ રીએક્ટન્સ વધે છે.
 (A) a (B) b (C) c (D) d
- (127) **વિધાન :** AC પરિપથમાં યોગ્ય મૂલ્યનું કેપેસિટન્સ ધરાવતાં કેપેસિટરને ચોક કોઈલને બદલે વાપરી શકાય છે.
કારણ : કેપેસિટર DC પ્રવાહને પસાર થવા દેતો નથી પરંતુ AC પ્રવાહને પસાર થવા દે છે.
 (A) a (B) b (C) c (D) d

(128) વિધાન : AC પ્રવાહ કોઈ પણ ચુંબકીય અસર દર્શાવતું નથી.

કારણ : AC પ્રવાહ સમય સાથે સતત બદલાય છે.

(A) a (B) b (C) c (D) d

(129) વિધાન : AC એમિટરમાં ડાયલ પર સમાન વિભાગ અંકિત કરેલ હોય છે.

કારણ : ઉદ્ભવતી ઉષ્મા વીજપ્રવાહને સપ્રમાણ હોય છે.

(A) a (B) b (C) c (D) d

(130) વિધાન : AC વોલ્ટેજનું સરેરાશ મૂલ્ય એક પૂર્ણ ચક્ર દરમિયાન શૂન્ય મળે છે.

કારણ : AC વોલ્ટેજનું સરેરાશ મૂલ્ય હંમેશાં તેના અર્ધચક્ર દરમિયાન મેળવાય છે.

(A) a (B) b (C) c (D) d

જવાબો : 124 (A), 125 (C), 126 (C), 127 (B), 128 (B), 129 (D), 130 (B)

ફકરા આધારિત પ્રશ્નો

ફકરો :

વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણના સિદ્ધાંત પર રચાયેલ AC જનરેટર યાંત્રિકઊર્જાનું વિદ્યુતઊર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. આ જનરેટરમાં નરમ લોખંડની ફેમ પર તાંબાના પાતળા તારને વિંટાળીને N આંટાવાળું ગૂંચળું તૈયાર કરેલ છે. આ ગૂંચળું બે ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે ω કોણીય આવૃત્તિથી ભ્રમણ કરતું હોય છે. પરિણામે સમય સાથે બદલાતું જતું પ્રેરિત વીજચાલક બળ V મળે છે, જેને AC વોલ્ટેજ કહે છે.

અહીં,

$$V = V_m \sin \omega t$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_m}{R} \sin \omega t = I_o \sin \omega t$$

ઉપરના ફકરાના અનુસંધાને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(131) AC જનરેટરમાં આંટાની સંખ્યા N ગૂંચળાનો ક્ષેત્રફળ રાશિનું મૂલ્ય A અને ચુંબકીયક્ષેત્ર B હોય તો ગૂંચળા સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ માટે ખોટું વિધાન નીચેનામાંથી કયું હશે ?



(A) ગૂંચળાનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને સમાંતર હોય ત્યારે ચુંબકીય ફ્લક્સ NBA જેટલું મહત્તમ હોય છે.



(B) ગૂંચળાનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને સમાંતર હોય ત્યારે ચુંબકીય ફ્લક્સ શૂન્ય હોય છે.

(C) $\theta = 60^\circ$ હોય ત્યારે ચુંબકીય ફ્લક્સ $\frac{NBA}{2}$ જેટલું હોય છે.

(D) $\theta = 30^\circ$ હોય ત્યારે ચુંબકીય ફ્લક્સ $\frac{1}{4} NBA$

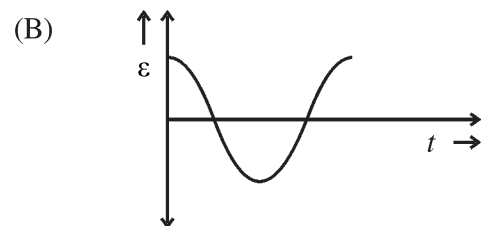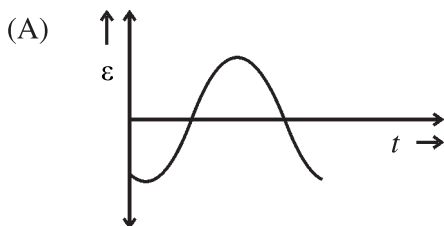(132) $t = 0$ સમયે ગૂંચળાનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબરૂપે હોય તો નીચે દર્શાવેલ વીજચાલકબળ $\varepsilon \rightarrow$ સમય t ના આલેખો પૈકી કયો આલેખ સાચો ગણાય ?



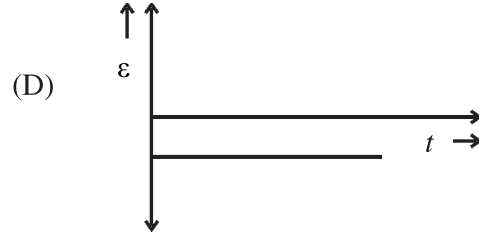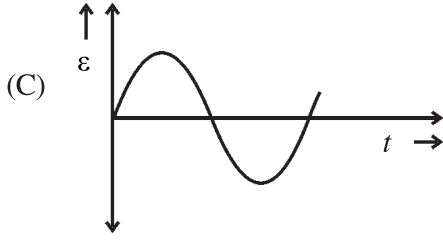

(133) AC જનરેટરમાં મળતો પ્રેરિત $emf = 100 \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{3} \right) V$ વડે આપી શકાય છે, તો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (A) વીજચાલક બળનું મહત્તમ મૂલ્ય $100\sqrt{2} V$
 (B) આર્મેચરના ભ્રમણની આવૃત્તિ 50 Hz
 (C) $t = 0$ સમયે આર્મેચરનું સમતલ અને ચુંબકીયક્ષેત્ર વચ્ચેનો B ખુણો 60° હશે.
 (D) $t = 0$ સમયે ગૂંચળાનું સમતલ ચુંબકીયક્ષેત્રને લંબ હશે.

ફકરો :

મહત્તમ વોલ્ટેજ $200 V$ અને 300 rad s^{-1} કોણીય આવૃત્તિ ધરાવતાં AC વોલ્ટેજ સપ્લાયને L-C-R શ્રેણી-પરિપથ સાથે જોડેલ છે. જ્યાં અવરોધ $R = 100 \Omega$ છે. જો પરિપથમાંથી કેપેસિટર દૂર કરવામાં આવે છે તો વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કળા-તફાવત δ મળે છે. પરંતુ L-C-R પૈકી માત્ર કેપેસિટર દૂર કરવામાં આવે, તો વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો આ તફાવત δ જેટલો જ મળે છે તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(134) L-C-R પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ _____ Ω હશે.

- (A) $200\sqrt{2}$ (B) 100 (C) 200 (D) $100\sqrt{2}$


(135) પરિપથનો પ્રવાહ $I_m = \text{_____} A$.

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) 2 (D) 1

(136) પરિપથમાં વ્યય થતો પાવર _____ W ($\delta = 60^\circ$ લો.)

- (A) $200 W$ (B) $100 W$ (C) $50 W$ (D) $800 W$

ફકરો :

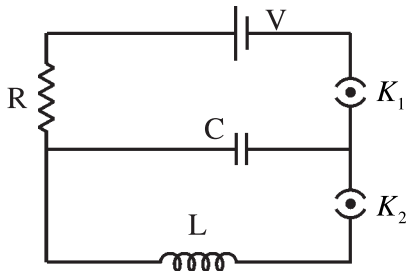

L-C-R પરિપથ આકૃતિ મુજબ તૈયાર કરેલ છે. $t = 0$ સમયે K_2 કળ ખુલ્લી અને K_1 કળ બંધ કરી કેપેસિટરને સંપૂર્ણ ચાર્જ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના પ્લેટ પર મહત્તમ વીજભાર q_0 પ્રસ્થાપિત થાય ત્યાર બાદ K_1 કળ ખુલ્લી કરી K_2 કળ બંધ કરી LC પરિપથ તૈયાર કરેલ છે, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો : (અહીં ઇન્ડક્ટર આદર્શ ઇન્ડક્ટર છે.)

(137) કળ K_2 ખુલ્લી હોય ત્યારે થયેલ RC પરિપથ માટે સમય-અચળાંક $\tau = RC$ છે.

- (A) $t = \tau$ સમયે કેપેસિટરની પ્લેટો પરનો વીજભાર $q = \frac{q_0}{2}$ હશે.
 (B) $t = 2\tau$ સમયે કેપેસિટરની પ્લેટો પરનો વીજભાર $q = q_0 (1 - e^{-2})$
 (C) $t = 2\tau$ સમયે કેપેસિટરની પ્લેટો પર વીજભાર $q = q_0 (1 - e^{-1})$
 (D) અવરોધ Rમાં વ્યય થતી ઊર્જા બેટરી વડે થતાં કાર્ય કરતાં અડધી હશે.

- (138) કળ K_1 ખુલ્લી કરી કળ K_2 બંધ કરવામાં આવે છે તે સમયને LC પરિપથ માટે પ્રારંભિક સમય ગણવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

(A) $q = q_o \cos \left[\frac{t}{\sqrt{LC}} + \frac{\pi}{2} \right]$

(B) $q = q_o \cos \left[\frac{t}{\sqrt{LC}} - \frac{\pi}{2} \right]$

(C) $q = -LC \frac{d^2 q}{dt^2}$

(D) $q = -q \frac{1}{\sqrt{LC}} \frac{d^2 q}{dt^2}$

- (139) જે ક્ષણે કળ k_1 ખુલ્લી અને કળ k_2 બંધ કરવામાં આવે છે. તે ક્ષણને $t = 0$ ક્ષણ LC પરિપથ માટે લેતાં સાચું વિધાન પસંદ કરો :

- (A) $t = 0$ સમયે ઇન્ડક્ટરમાં ચુંબકીય ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે.
 (B) $t > 0$ સમયે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર વચ્ચે ઊર્જા-વિનિમય થતો નથી.
 (C) $t > 0$ સમયે પરિપથમાંથી એક જ દિશામાં પ્રવાહ વહે છે.
 (D) પરિપથમાં પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય $\sqrt{\frac{C}{L}} \cdot V$ હોય છે.

જવાબો : 131 (D), 132 (C), 133 (C), 134 (B), 135 (C), 136 (C), 137 (B), 138 (C), 139 (D)

જોડકાં આધારિત પ્રશ્નો

- (140) $L = \frac{100}{\pi} \text{ mH}$ ઇન્ડક્ટન્સવાળા ઇન્ડક્ટર સાથે $R = 10 \Omega$ અવરોધને શ્રેણીમાં જોડી તેની સાથે $V = 200 \sin(100 \pi t)$ AC વોલ્ટેજ લાગુ પાડેલો છે. તો કોલમ-1 અને કોલમ-2 ને યોગ્ય રીતે જોડો.

કોલમ-1		કોલમ-2	
(a)	સ્થાયી સ્થિતિએ વિદ્યુતપ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય _____ A.	(p)	0.02
(b)	વીજપ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કળા-તફાવત _____ ડિગ્રી.	(q)	14.14
(c)	$t = 0$ સમયે પરિપથમાં પ્રવાહ _____ A.	(r)	45
(d)	પરિપથનો પ્રવાહ સૌપ્રથમ _____ s માટે શૂન્ય થાય	(s)	30
		(t)	20

- (A) $a \rightarrow r,$ $b \rightarrow t,$ $c \rightarrow p,$ $d \rightarrow q$
 (B) $a \rightarrow p,$ $b \rightarrow q,$ $c \rightarrow r,$ $d \rightarrow t$
 (C) $a \rightarrow t,$ $b \rightarrow r,$ $c \rightarrow q,$ $d \rightarrow p$
 (D) $a \rightarrow q,$ $b \rightarrow t,$ $c \rightarrow p,$ $d \rightarrow s$

- (141) કોલમ-1 ના પરિપથનો પ્રકાર અને કોલમ-2 માં તેમના માટે પાવર ફેક્ટર આપેલ છે. તો સાચી રીતે જોડો :

કોલમ-1		કોલમ-2	
(a)	LCR શ્રેણી AC પરિપથમાં $\omega L < \frac{1}{\omega C}$.	(p)	0
(b)	LCR શ્રેણી AC પરિપથ માટે અનુનાદની સ્થિતિ માટે	(q)	1
(c)	L-R શ્રેણી AC પરિપથ માટે	(r)	ωCR
(d)	માત્ર C ધરાવતા પરિપથ માટે	(s)	$\frac{R}{Z}$

- (A) $a \rightarrow s,$ $b \rightarrow q,$ $c \rightarrow s,$ $d \rightarrow q$
 (B) $a \rightarrow s,$ $b \rightarrow q,$ $c \rightarrow p,$ $d \rightarrow r$
 (C) $a \rightarrow q,$ $b \rightarrow q,$ $c \rightarrow s,$ $d \rightarrow s$
 (D) $a \rightarrow s,$ $b \rightarrow q,$ $c \rightarrow s,$ $d \rightarrow p$

(142) L-C-R શ્રેણી AC પરિપથ માટે કોલમ-1માં ઘટકો અને કોલમ-2માં પ્રવાહમાં થતાં ફેરફારો દર્શાવ્યા છે, તો તેમને યોગ્ય રીતે જોડો :

કોલમ-1		કોલમ-2	
(a)	જો R વધે.	(p)	I ઘટે.
(b)	જો ω વધે.	(q)	I વધે.
(c)	જો X_L ઘટે.	(r)	પ્રથમ I વધે પછી ઘટે.
(d)	જો Z વધે.	(s)	કંઈ કહી શકાય નહિ.

- (A) $a \rightarrow p,$ $b \rightarrow s,$ $c \rightarrow s,$ $d \rightarrow p$
 (B) $a \rightarrow q,$ $b \rightarrow s,$ $c \rightarrow r,$ $d \rightarrow p$
 (C) $a \rightarrow p,$ $b \rightarrow p,$ $c \rightarrow s,$ $d \rightarrow p$
 (D) $a \rightarrow s,$ $b \rightarrow p,$ $c \rightarrow s,$ $d \rightarrow p$

(143) $L = 5H,$ $C = 80 \mu F$ અને $R = 40 \Omega$ મૂલ્યવાળાં ઘટકોને ચલિત આવૃત્તિવાળા 230 V AC સપ્લાય સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. પરિપથની અનુનાદ સ્થિતિએ કોલમ-1 માં ભૌતિક રાશિ અને કોલમ-2 માં તેમના મૂલ્યો આપેલ છે. તેને યોગ્ય રીતે જોડો.

કોલમ-1		કોલમ-2	
(a)	ઇમ્પિડન્સ $ Z - \Omega$	(p)	230 V
(b)	I_{rms} _____ A	(q)	1437.5 V
(c)	V_{Rms}	(r)	0
(d)	V_{Lrms}	(s)	1206.5 V
(e)	$V_{Lrms} + V_{Crms}$	(t)	8.1
		(u)	80
		(w)	40

- (A) $a \rightarrow w,$ $b \rightarrow t,$ $c \rightarrow p,$ $d \rightarrow q,$ $e \rightarrow r$
 (B) $a \rightarrow t,$ $b \rightarrow p,$ $c \rightarrow q,$ $d \rightarrow w,$ $e \rightarrow r$
 (C) $a \rightarrow p,$ $b \rightarrow w,$ $c \rightarrow t,$ $d \rightarrow r,$ $e \rightarrow q$
 (D) $a \rightarrow q,$ $b \rightarrow t,$ $c \rightarrow r,$ $d \rightarrow p,$ $e \rightarrow w$

જવાબો : 140 (C), 141 (D), 142 (A), 143 (A)



વિદ્યુત માટેનો ગાઉસનો નિયમ, $\oint_{\text{બંધપૃષ્ઠ}} \vec{B} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \phi$

ચુંબકીયક્ષેત્ર માટેનો ગાઉસનો નિયમ, $\oint_{\text{બંધપૃષ્ઠ}} \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0$

ચુંબકીય બળરેખાઓ બંધગાળાઓ રચે છે.

વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણા અંગેનો ફેરેડેનો નિયમ :

$$\text{પ્રેરિત emf } \epsilon = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \left[\oint_{\text{પૃષ્ઠ}} \vec{B} \cdot d\vec{a} \right]$$

બદલાતું જતું ચુંબકીયક્ષેત્ર વિદ્યુતક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે.

એમ્પિયરનો સર્કિટલ નિયમ : $\oint_{\text{રેખા}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

$$= \mu_0 \int_{\text{પૃષ્ઠ}} \vec{J} \cdot d\vec{a} \quad \left(\because I = \int \vec{J} \cdot d\vec{a} \right)$$

એમ્પિયર-મેક્સવેલનો નિયમ :

$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0 I_c + \mu_0 \epsilon_0 \int \frac{d\vec{E}}{dt} \cdot d\vec{a} \\ &= \mu_0 I_c + \mu_0 I_d \end{aligned}$$

$$\therefore \mu_0 I = \mu_0 (I_c + I_d)$$

આ નિયમ દર્શાવે છે કે કોઈ બંધ પરિપથને દોરતા બંધ પૃષ્ઠમાંથી પસાર થતો કુલ પ્રવાહ એ વહનપ્રવાહ અને સ્થાનાંતર પ્રવાહના સરવાળા જેટલો હોય છે.

જ્યાં I_c = વહનપ્રવાહ, I_d = સ્થાનાંતર પ્રવાહ, I = કુલ પ્રવાહ

સ્થાનાંતર પ્રવાહ (I_d) :

કેપેસિટરના ચાર્જિંગ અને ડિસ્ચાર્જિંગની પ્રક્રિયા દરમિયાન તેની બે પ્લેટો વચ્ચે સમય સાથે બદલાતા જતાં વિદ્યુતક્ષેત્રને કારણે એટલે કે બદલાતા વિદ્યુત ફ્લક્સના કારણે સ્થાનાંતર પ્રવાહ (I_d) ઉદ્ભવે છે.

- જ્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચેના અવકાશ સાથે સંકળાયેલ વિદ્યુત ફ્લક્સ અચળ થાય ત્યારે સ્થાનાંતર પ્રવાહ શૂન્ય બંને.
- જ્યારે કેપેસિટર ચાર્જ કે ડિસ્ચાર્જ થતું હોય ત્યારે સ્થાનાંતર પ્રવાહ અને વહનપ્રવાહ સમાન હોય.

- વહનપ્રવાહની જેમ જ સ્થાનાંતર પ્રવાહ ચુંબકીયક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે.
- વહનપ્રવાહ અને સ્થાનાંતર પ્રવાહના એકમ 'A' (એમ્પિયર) સમાન છે.

$$\text{વહનપ્રવાહ } I_c = \int \vec{J} \cdot d\vec{a}$$


$$\text{સ્થાનાંતર પ્રવાહ } I_d = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}, \text{ જ્યાં } \phi_E = \vec{A} \cdot \vec{E}$$

સંકલન સ્વરૂપમાં સ્થાનાંતર પ્રવાહ,

$$I_d = \epsilon_0 \int \frac{d\vec{E}}{dt} \cdot d\vec{a}$$

જ્યાં ϵ_0 = શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી અને $\frac{dE}{dt}$ = વિદ્યુતક્ષેત્રના ફેરફારનો દર છે.

હર્ટ્ઝનો પ્રયોગ :

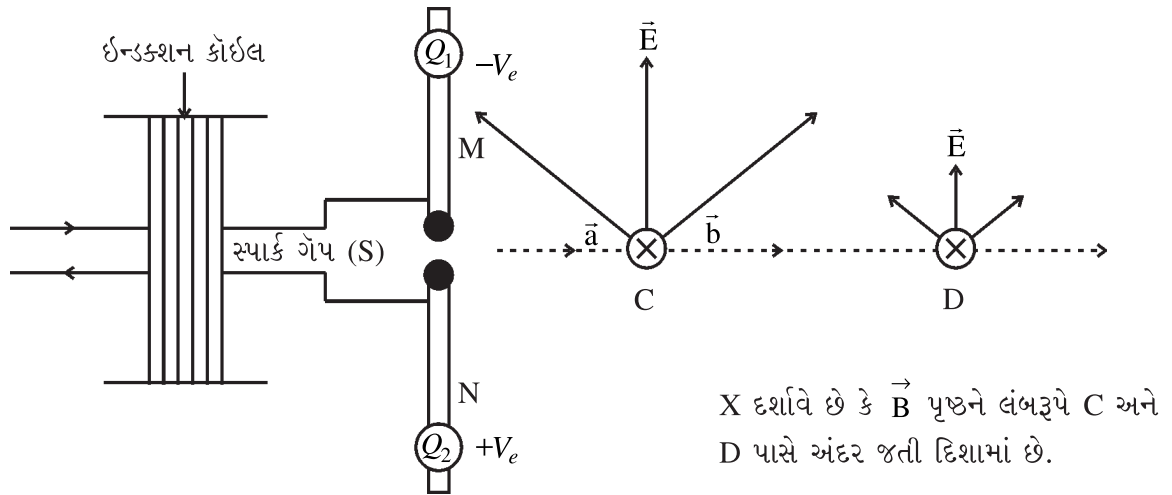

X દર્શાવે છે કે $\vec{B}$ પૃષ્ઠને લંબરૂપે C અને D પાસે અંદર જતી દિશામાં છે.



અહીં રચાતા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો આકૃતિ મુજબ ધન X દિશામાં પ્રસરે છે. ગોળા Q_1, Q_2 પરના વીજભારો કેપેસિટર રચે છે.

સળિયા MN ઇન્ડક્ટર તરીકે વર્તે છે અને સમગ્ર રચના LC દોલક પરિપથ રચે છે. જેને હર્ટ્ઝિયન ડાઇપોલ પણ કહે છે. જેની ડાઇપોલ મોમેન્ટ, $\rho = \rho_0 \cos \omega t$ છે.

રચાતા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની આવૃત્તિ દોલકની આવૃત્તિ જેટલી જ હોય છે અને વીજભારોની ગતિઊર્જા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની ઊર્જામાં રૂપાંતર પામે છે. $\vec{E}$ અને $\vec{B}$ પરસ્પર લંબ હોય છે તથા પ્રસરણ દિશાને પણ લંબ હોય છે.

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગના પ્રસરણની દિશા $\vec{E} \times \vec{B}$ પરથી મળે છે, અને તેનું મૂલ્ય (શૂન્યાવકાશમાં) $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ છે.




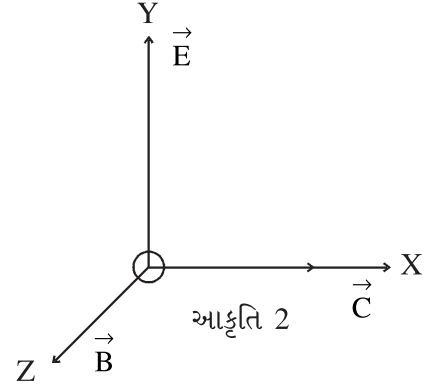
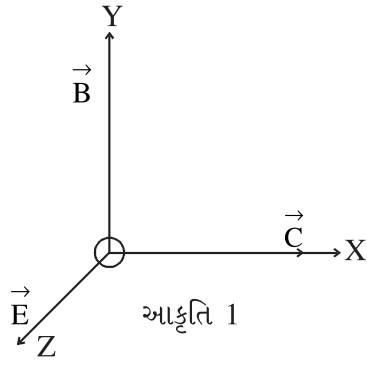
- (1) કોઈ એક ક્ષણે X - અક્ષની દિશામાં ગતિ કરતાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ માટે વિદ્યુત અને ચુંબકીય સદિશોની દિશા આકૃતિ (1) અને આકૃતિ (2) માં દર્શાવી છે તે પરથી સત્યાર્થતા ચકાસો.




- (A) (1) સાચું છે. (2) ખોટું છે. (B) (1) અને (2) બંને સાચા છે.
(C) (2) સાચું છે. (1) ખોટું છે. (D) (1) અને (2) બંને ખોટા છે.
- (2) મુક્ત અવકાશમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગના વિદ્યુતક્ષેત્રનો સદિશ Y-દિશામાં અને ચુંબકીયક્ષેત્રનો સદિશ Z-દિશામાં છે, તો નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે ?

- (A) $(\vec{E} \times \vec{B}) \cdot \vec{E} = 1$ (B) $(\vec{E} \times \vec{B}) \cdot \vec{B} = 1$ (C) $(\vec{E} \times \vec{B}) \cdot \vec{B} = 0$ (D) એક પણ નહિ.

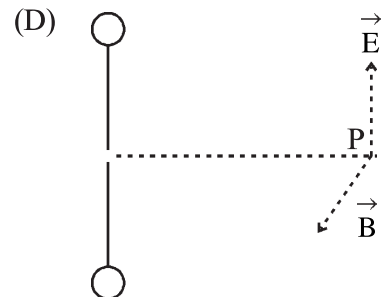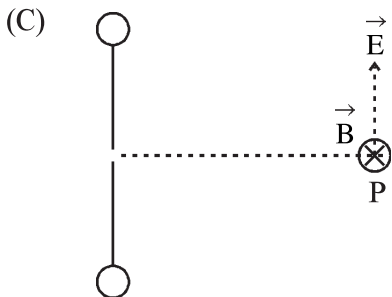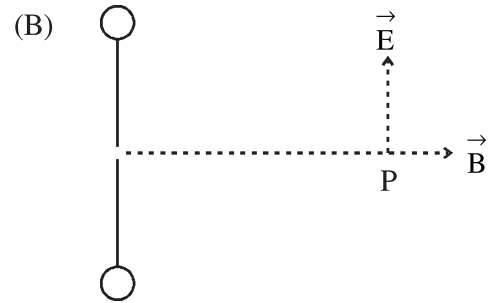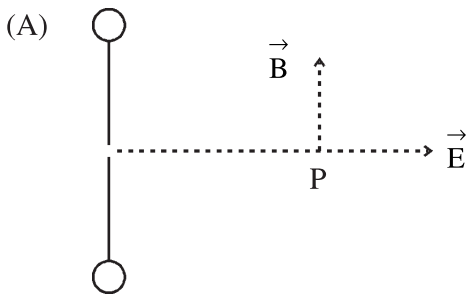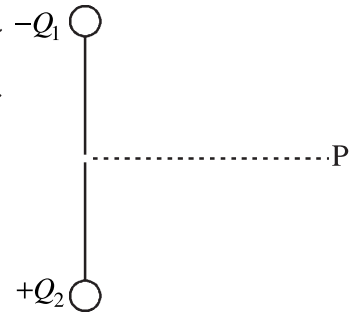
- (3) નીચે આકૃતિમાં એક હર્ટ્ઝિયન ડાઇપોલ દર્શાવી છે. નીચે આપેલા $-Q_1$ વિકલ્પોમાંની કઈ આકૃતિ બિંદુ P પાસે ડાઇપોલથી ઉત્પન્ન થતાં $\vec{E}$ ક્ષેત્રે અને $\vec{B}$ ક્ષેત્રની સાચી દિશા દર્શાવે છે ?



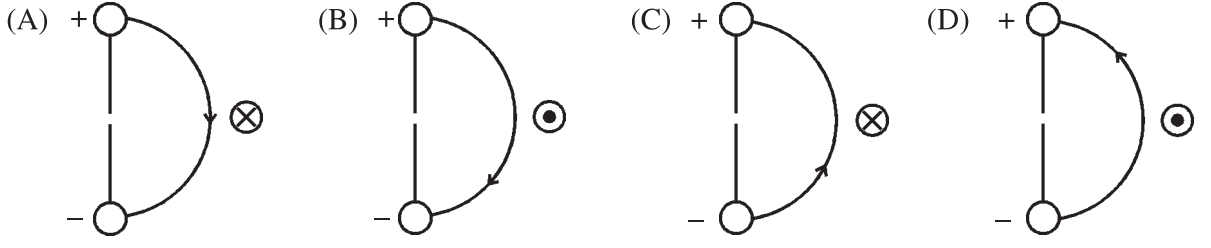- (4) આકૃતિમાં $t = t$ સમયે વિદ્યુત ડાઈપોલના વિદ્યુતભારો દોલિત થતાં દર્શાવ્યા છે. નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ તે ક્ષણે દોલિત વિદ્યુતભારોથી ઉત્પન્ન થતી વિદ્યુત અને ચુંબકીયક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવે છે.




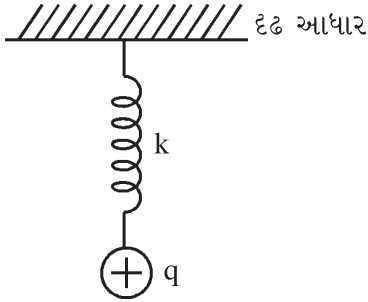- (5) આકૃતિમાં બતાવ્યા અનુસાર એક 5 mg દળ ધરાવતાં વિદ્યુતભારિત ગોળાને સ્પ્રિંગના મુક્ત છેડેથી લટકાવેલ છે. જો સ્પ્રિંગનો બળ-અચળાંક $2 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-1}$ હોય, તો ઉત્સર્જિત વિકિરણની આવૃત્તિ _____ .



- (A) $\frac{1}{2\pi} \text{ Hz}$ (B) $2\pi \text{ Hz}$
(C) $\pi \text{ Hz}$ (D) $\frac{1}{\pi} \text{ Hz}$

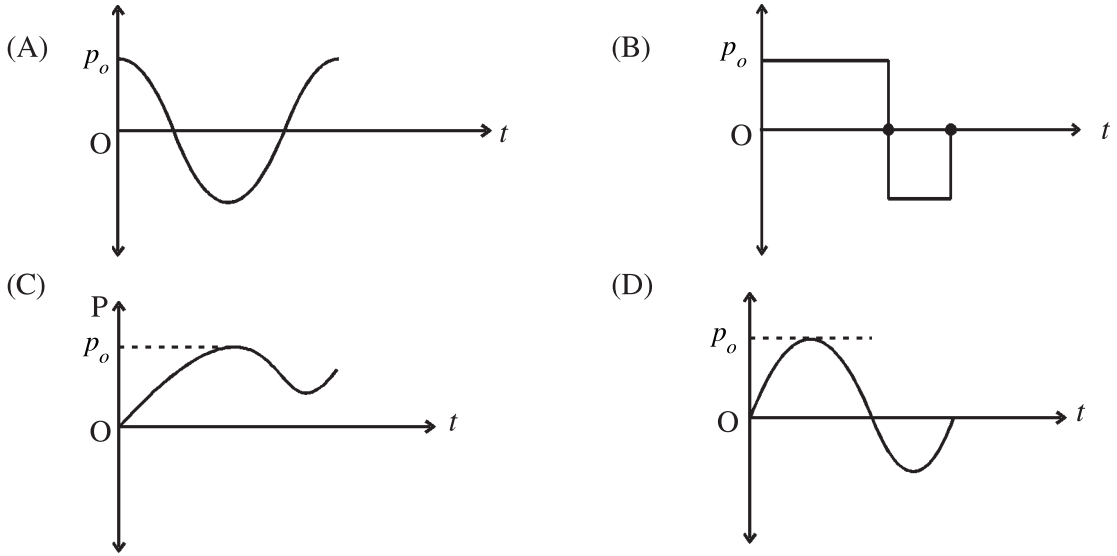- (6) જો હર્ટ્ઝિયન ડાઈપોલ મોમેન્ટ $p = p_o \cos \omega t$ હોય, તો $t = \frac{T}{4}, \frac{T}{2}, \frac{3T}{4}$ અને T સમયના સાચો આલેખ કયો છે ?



- (7) વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો માટે નીચેના પૈકી કયો ગુણધર્મ ખોટો છે ?
(A) વિદ્યુત અને ચુંબકીય તરંગસદિશો એક સાથે અને એક જ સમયે અધિકતમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.
(B) વિદ્યુતચુંબકીય તરંગની ઊર્જા વિદ્યુત અને ચુંબકીય સદિશો વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચાયેલી છે.
(C) વિદ્યુત અને ચુંબકીયક્ષેત્ર સદિશો એકબીજાને લંબ અને તરંગ ગતિની દિશામાં હોય છે.
(D) આ તરંગોને આગળ વધવા માટે માધ્યમની જરૂર નથી.
- (8) મેક્સવેલનાં સમીકરણો _____ ના મૂળભૂત નિયમો વર્ણવે છે.


- (A) માત્ર વિદ્યુત (B) માત્ર ચુંબક (C) માત્ર યંત્રશાસ્ત્ર (D) (A) અને (B) બંને

જવાબો : 1 (A), 2 (C), 3 (C), 4 (A), 5 (D), 6 (A), 7 (C), 8 (D)

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અને સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો વચ્ચેનો તફાવત.


વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ (Electromagnetic Wave)

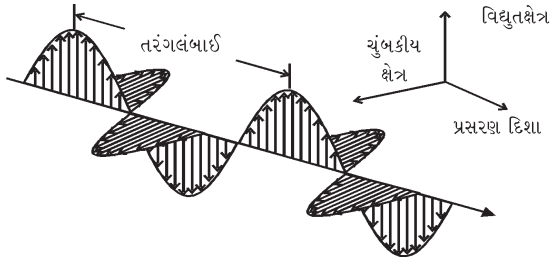- વિદ્યુત તીવ્રતાના ($\vec{E}$) સદિશો અને ચુંબકીય-ક્ષેત્રની તીવ્રતાના ($\vec{B}$) સદિશો પરસ્પર લંબ અને પ્રસરણની દિશાને પણ લંબ શક્ય એવી બધી જ દિશામાં દોલનો કરતાં હોય છે.
- આ તરંગો અધ્રુવીભૂત હોય છે.
- સામાન્ય રીતે ઉદ્ગમથી નજીકના વિસ્તારમાં હોય છે.
- તરંગ અગ્રો નળાકાર હોઈ શકે.
- આવા તરંગોની આવૃત્તિ અચળ હોતી નથી.




સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો (Plane Electromagnetic Wave)

- $\vec{E}$ સદિશો અને $\vec{B}$ સદિશો પરસ્પર લંબ અને પ્રસરણની દિશાને પણ લંબ હોય તેવી કોઈ એક ચોક્કસ દિશામાં દોલનો કરતાં હોય છે.
- દા.ત., પ્રસરણની દિશા X, $\vec{E}$ સદિશોના દોલનોની દિશા Y, $\vec{B}$ સદિશોના દોલનોની દિશા Z, અહીં $\frac{dE}{dx} = 0$ અને $\frac{dB}{dz} = 0$.
- આવા તરંગો તલધ્રુવીભૂત હોય છે.
- સામાન્ય રીતે ઉદ્ગમથી દૂરના વિસ્તારમાં હોય છે.
- તરંગો અગ્રો સમતલ જ હોય છે.
- આવા તરંગોથી આવૃત્તિ અચળ હોય છે.

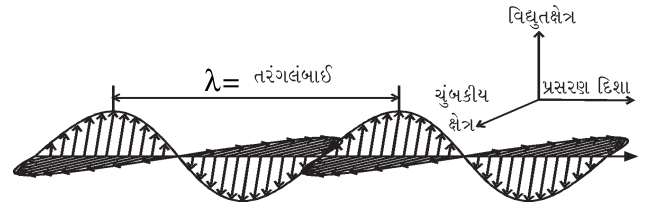

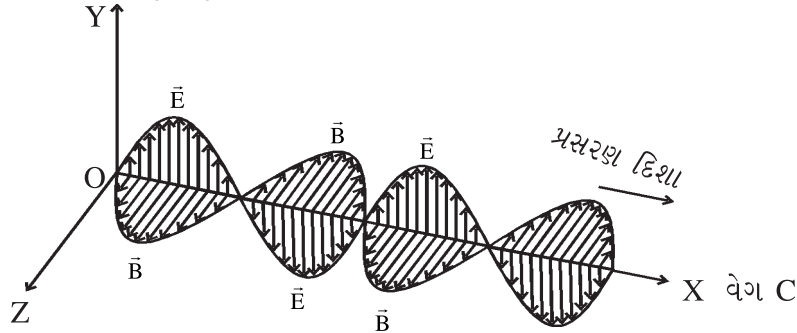- ધન X-દિશામાં પ્રસરતાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો :



- આ તરંગોની લાક્ષણિકતા :

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{E}$ અને ચુંબકીયક્ષેત્ર $\vec{B}$ નું સમીકરણ :

વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}$ માં $E_x = 0$, $E_z = 0$ પણ

$$E_y = E_0 \sin(\omega t - kx) \text{ મૂકતાં,}$$

$$\vec{E} = E_0 \sin(\omega t - kx) \hat{j}$$

જ્યાં $\omega =$ કોણીય આવૃત્તિ અને $k =$ તરંગસંદિશ.

વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{B} = B_x \hat{j} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$ માં $B_x = 0, B_y = 0$ અને

$$B_z = B_0 \sin(\omega t - kx) \text{ મૂકતાં,}$$

$$\vec{B} = B_0 \sin(\omega t - kx) \hat{k}$$

- અવકાશમાં વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોનો વેગ :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$\text{જ્યાં } \mu_0 = \text{અવકાશની પરમિએબિલિટી} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = \text{અવકાશની પરમિટિવિટી} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}$$

- કોઈ માધ્યમમાં વિદ્યુતચુંબકીય તરંગનો વેગ :

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \text{ અથવા } v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} \text{ અથવા } v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r K.}}$$

જ્યાં $\mu =$ માધ્યમની પરમિટિવિટી

$\epsilon =$ માધ્યમની પરમિટિવિટી

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \text{માધ્યમની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી}$$

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \text{માધ્યમની સાપેક્ષ પરમિએટિવિટી}$$

$$= K = \text{માધ્યમનો ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક અચળાંક}$$

- માધ્યમનો વક્રીભવનાંક :

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r K} = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$$

- $\vec{E}$ અને $\vec{B}$ વચ્ચેનો સંબંધ :

$$E = cB$$

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ધન X દિશામાં પ્રસરે, તો $E_y = cB_z$ અને જો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઋણ X દિશામાં પ્રસરે, તો $E_y = -cB_z$.

- $\vec{c}$ ની દિશા $= \left(\vec{E} \times \vec{B} \right)$ ની દિશા

- $\vec{E} = -C \hat{C} \times \vec{B}$ અને $\vec{B} = \frac{\hat{C}}{C} \times \vec{E}$ છે.

જ્યાં $\hat{C} = \vec{C}$ ની દિશામાંનો એકમ સંદિશ અને $\vec{C}$ નું મૂલ્ય $= 3.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગથી એકમ કદ દીઠ વિદ્યુત ચુંબકીય ઊર્જા (ઊર્જાઘનતા) :

- વિદ્યુતક્ષેત્રમાં ઊર્જાઘનતા, $\rho_E = \frac{1}{2} \epsilon_o E_{rms}^2$

- ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ઊર્જાઘનતા $\rho_B = \frac{B_{rms}^2}{2\mu_o}$

- વિદ્યુત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ઊર્જાઘનતા

$$P = \epsilon_o E_{rms}^2 \text{ અથવા } P = \frac{B_{rms}^2}{\mu_o}$$

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની તીવ્રતા :

$$\text{તીવ્રતા } I = \frac{\text{ઊર્જા}}{\text{સમય થ ક્ષેત્રફળ}} = \frac{\text{પાવર}}{\text{ક્ષેત્રફળ}}$$

$$I = \epsilon_o E_{rms}^2 \cdot c = \frac{\epsilon_o^2}{2\mu_o c} = P \cdot c$$

- તીવ્રતાનાં સૂત્રો B_{rms} સ્વરૂપે :

$$I = \frac{cB_{rms}^2}{\mu_o}$$

$$I = \frac{E_{rms} \cdot B_{rms}}{\mu_o}$$

- વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ દ્વારા સપાટીને મળતું વેગમાન :

$$P = \frac{U}{c}$$

જ્યાં U = સપાટી પર આપાત થતી વિદ્યુત ચુંબકીય ઊર્જા જે સંપૂર્ણ શોષાય છે.

c = તરંગનો વેગ

જો સપાટી વડે તેના ઉપર આપાત થતી બધી જ ઊર્જાનું પરાવર્તન થાય, તો તે સપાટીને મળતું વેગમાન

$$P = \frac{2U}{c} \text{ કારણ કે વિકિરણ ઊર્જાનું સંપૂર્ણ પરાવર્તન થાય ત્યારે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર } P - (-P) = 2P.$$

- પોઇન્ટિંગ સદિશ :

તરંગના પ્રસરણની દિશામાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વહેતા પાવરને પોઇન્ટિંગ સદિશ ($\vec{S}$) કહે છે.

$$\therefore \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

- તરંગ ઇમ્પિડન્સ : $Z = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_o}{\epsilon_r \epsilon_o}}$

જ્યાં $\vec{E}$ = વિદ્યુતક્ષેત્રનો સદિશ, $\vec{H}$ = ચુંબકીય તીવ્રતા

● તરંગનું વેગમાન $P = \frac{\text{ઊર્જા}}{\text{વેગ}} = \frac{E}{c}$

● વિકિરણનું દબાણ $P = \frac{\vec{S}}{c}$

● વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ :

γ -rays, X-rays, અલ્ટ્રાવાયોલેટ, દૃશ્ય, ઇન્ફ્રારેડ, માઈક્રોવેવ, ટૂંકા રેડિયોતરંગ, લાંબા રેડિયો તરંગ

આવૃત્તિ f ઘટે (γ -rays થી રેડિયો તરંગ તરફ જતાં) (મૂલ્યો ઊતરતા ક્રમમાં)

તરંગલંબાઈ λ વધે (γ -rays થી રેડિયો તરંગ તરફ જતાં) (મૂલ્યોનો ચડતો ક્રમ)

● જુદા જુદા પ્રકારના વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની તરંગલંબાઈ, ઉદ્ભવસ્થાન, ડિટેક્ટર અને ઉપયોગો :

પ્રકાર વિભાગ	તરંગલંબાઈનો વિસ્તાર	ઉદ્ભવસ્થાન	ડિટેક્ટર	ઉપયોગો
રેડિયો	$> 0.1\text{m}$	વાહક એન્ટેનામાંથી ઇલેક્ટ્રોનની પ્રવેગિત અને પ્રતિપ્રવેગિત ગતિ	રિસીવરનું એન્ટેના (વાહક તાર)	રેડિયો અને TVના પ્રસારણમાં
માઈક્રોવેવ	$> 0.1\text{m}$ થી 1mm	ક્લાઈસ્ટ્રોન મેગ્નેટ્રોન, ગનડાયોડ	પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ ડાયોડ	મેગલેવ ટ્રેન, લડાકું વિમાન, રડાર ઇન્ટરસેપ્ટર વાનમાં, ઓવનમાં વગેરેમાં.
ઇન્ફ્રારેડ (IR)	1mm થી 700nm	અણુઓ અને પરમાણુઓનાં દોલનો ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ	થર્મોપાઈલ, બોલોમીટર, ઇન્ફ્રારેડ	ઇન્ફ્રારેડ લેમ્પનો ઉપયોગ ફિઝિયોથેરાપીમાં થાય છે. ઇન્ફ્રારેડ ડિટેક્ટર્સનો ઉપયોગ રિમોટ સેન્સિંગ મિલિટરી, ખેતીવાડી, TV વિડિયો પ્લેયર અને વાઈફાઈ સિસ્ટમનાં રિમોટમાં થાય છે.
દૃશ્યપ્રકાશ	700nm થી 400nm	જ્યારે અણુમાંના ઇલેક્ટ્રોન એક ઊર્જા સ્તરમાંથી ઓછી ઊર્જાવાળા સ્તરમાં જાય ત્યારે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરે છે.	આંખ, ફોટોસેલ્સ ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ ફોટો ડાયોડ, લાઈટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટર(LDR) સોલરસેલ	વસ્તુઓને દૃશ્યમાન બનાવવામાં ઉપયોગી છે.
અલ્ટ્રાવાયોલેટ	400nm થી 1nm	પરમાણુની અંદરની કક્ષામાંના ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે એક ઊર્જાસ્તરમાંથી ઓછી ઊર્જાસ્તરમાં જાય ત્યારે	ફોટોસેલ્સ, ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ	આંખના LASIK સર્જરીમાં અને વોટર પ્યુરિફાયરમાં જીવાણુઓના નાશ કરવામાં ઉપયોગી છે.
X-ray	1nm થી 10^{-3}nm	X-ray ટ્યૂબ પરમાણુઓની અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન	ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ, ગાઈગર ટ્યૂબ, આયોનાઈઝેશન ચેમ્બર	તબીબીક્ષેત્રે હાડકાંનું ફેકચર શોધવા અને અમુક પ્રકારના કેન્સરની સારવારમાં થાય છે.
ગેમા કિરણો	$< 10^{-3}\text{nm}$	રેડિયો-એક્ટિવ ન્યુક્લિયરનો ક્ષય	ઉપર મુજબ	મેડિકલ સર્જરીમાં કેન્સરગ્રસ્ત કોષોનો નાશ કરવામાં ઉપયોગી છે.

- (9) એક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સાથે સંકળાયેલ વિદ્યુતક્ષેત્રનું મૂલ્ય $E = 8.284 \left[(7.54 \times 10^6) \left(t - \frac{x}{3 \times 10^8} \right) \right] \text{Vm}^{-1}$ છે, તો આ તરંગ સાથે સંયળાયેલા ચુંબકીયક્ષેત્રની ઊર્જાઘનતા _____.
- (A) $318.5 \times 10^{-19} \text{ J}$ (B) $318.5 \times 10^{-19} \text{ Wm}^{-3}$ (C) $318.5 \times 10^{-19} \text{ Jm}^{-3}$ (D) $318.5 \times 10^{-19} \text{ W}$
- (10) 1.328 Wm^{-2} તીવ્રતા ધરાવતાં વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{E} = E_0 \sin \left[\pi (9 \times 10^{14} t - 3 \times 10^6 x) \right] i$ વડે આપી શકાય છે, તો વિદ્યુતક્ષેત્રનું મહત્તમ મૂલ્ય $E_0 = \text{_____ Vm}^{-1}$.
- ($c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$) અને ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ SI}$)
- (A) 100 (B) $10\sqrt{10}$ (C) 0.1 (D) 1000
- (11) એક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગના વિદ્યુતક્ષેત્રનું સમીકરણ $E = 10 \sin [30 \times 10^{14} t - 10^7 x]$ છે, તો વિકિરણ વડે લાગતું દબાણ _____.
- (A) $4.42 \times 10^{-8} \text{ Pa}$ (B) 442 Pa (C) $4.42 \times 10^{-10} \text{ Pa}$ (D) $442 \times 10^{10} \text{ Pa}$
- (12) પૃથ્વીની સપાટી પર આપાત થતા સૂર્યપ્રકાશની સરેરાશ તીવ્રતા 1480 Wm^{-2} છે, તો તે પૃથ્વીની સપાટી પર _____ Pa દબાણ ઉત્પન્ન કરશે. ($c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ લો.)
- (A) 49.3×10^{-6} (B) 49.3×10^{-7} (C) 4.93×10^{-6} (D) 4.93×10^{-5}
- (13) 1.5 વક્રીભવનાંક ધરાવતાં માધ્યમના ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક-2 હોય, તો આ માધ્યમની પરમિએબિલિટી _____ TmA^{-1} હોય. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$)
- (A) $0.45 \pi \times 10^{-7}$ (B) $5\pi \times 10^{-7}$ (C) $5\pi \times 10^{-7}$ (D) $4.5\pi \times 10^{-7}$
- (14) વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની સરેરાશ તીવ્રતા તરંગના કંપવિસ્તારના વર્ગમાં સપ્રમાણમાં હોય છે. આ સંબંધમાં આવતા સપ્રમાણતાના એકમનું પારિમાણિક સૂત્ર _____ થશે.
- (A) $\text{M}^1 \text{L}^2 \text{T}^{-3} \text{A}^{-1}$ (B) $\text{M}^{-1} \text{L}^{-2} \text{T}^3 \text{A}^2$ (C) $\text{M}^1 \text{L}^2 \text{T}^{-3} \text{A}^{-2}$ (D) $\text{M}^{-1} \text{L}^{-2} \text{T}^3 \text{A}^1$
- (15) 50 W જેટલી વિકિરણ ઊર્જા 25.8 m^2 ક્ષેત્રફળ ધરાવતી સપાટી પર આપાત થાય છે. જો બધી જ ઊર્જાનું સંપૂર્ણ શોષણ થતું હોય, તો E_{rms} અને B_{rms} નાં મૂલ્યો અનુક્રમે _____ Vm^{-1} અને _____ T થાય.
- (A) $15, 5 \times 10^{-8}$ (B) $21, 7 \times 10^{-8}$ (C) $18, 6 \times 10^{-8}$ (D) $27, 9 \times 10^{-8}$
- (16) ΔV જેટલા સૂક્ષ્મ કદમાંથી પસાર થતાં વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોની ઊર્જા આ કદ સાથે સંકળાય છે. ત્યારે આ ઊર્જાનાં દોલનોની આવૃત્તિ _____ હશે.
- (A) શૂન્ય (B) તરંગોની આવૃત્તિ કરતાં અડધી
(C) તરંગોની આવૃત્તિ જેટલી જ (D) તરંગોની આવૃત્તિ કરતાં બમણી

- (17) એક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું વિદ્યુતક્ષેત્રનું સમીકરણ $E = 50 \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right] \frac{V}{m}$ વડે આપી શકાય છે. આ તરંગની 50 cm લાંબા અને 10 cm^2 આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં નળાકારમાં ઊર્જા _____ J થશે.
- (A) 4.5×10^{-12} (B) 7.5×10^{-12} (C) 5×10^{-12} (D) 5.5×10^{-12}
- (18) સૂર્યથી પૃથ્વી પર પહોંચતાં સૂર્યપ્રકાશના એકરંગી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની તીવ્રતા 1380 Wm^{-2} છે. આ તરંગના ચુંબકીયક્ષેત્રની તીવ્રતાનું મૂલ્ય _____ T હશે.
- (A) 3.4×10^{-6} (B) 5×10^{-4} (C) 4.2×10^{-6} (D) 2.6×10^{-4}
- (19) શૂન્યાવકાશમાંથી પસાર થતાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગને $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$ વડે આપી શકાય છે, તો નીચે પૈકીની _____ ભૌતિકરાશિ તેની તરંગલંબાઈથી સ્વતંત્ર હશે.
- (A) $\frac{k}{\omega}$ (B) k (C) ω (D) ωk
- (20) જો ચુંબકીય એક ધ્રુવનું અસ્તત્વિ હોય, તો નીચે આપેલ મેક્સવેલ સમીકરણો પૈકી કયા સમીકરણમાં ફેરફાર થઈ શકે ?
- (A) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_m}{\epsilon_0}$ (B) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{a}$
- (C) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0$ (D) $\mu_0 \omega_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E} \cdot d\vec{a} + \mu_0 i$
- (21) R અવરોધ અને a ત્રિજ્યા અને l લંબાઈ ધરાવતાં લાંબા સુરેખ વાહકતારમાંથી I પ્રવાહ થઈ રહ્યો છે. આ વાહકતાર માટે પોઈન્ટિંગ સદિશ $\vec{S} =$ _____.
- (A) $\frac{IR}{2\pi al}$ (B) $\frac{I^2 R}{al}$ (C) $\frac{IR^2}{al}$ (D) $\frac{I^2 R}{2\pi al}$
- (22) સંદેશાવ્યવહારમાં તથા રડારમાં માઈક્રો તરંગોનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે _____.
- (A) તેમની તરંગલંબાઈ ખૂબ જ ઓછી છે. (B) તેમનું વિવર્તન ખૂબ જ ઓછું થાય છે.
- (C) તેમનું વિવર્તન વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. (D) તેઓ ઝડપથી પ્રસરી શકે છે.
- (23) દૃશ્યપ્રકાશ જેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં હોય તેવી રચનાનું નામ આપો.
- (A) ક્વાઈસ્ટ્રોન (B) મેગ્નેટ્રોન (C) ગન ડાયોડ (D) ઈન્કન્ડેસન્ટ લેમ્પ

જવાબો : 9 (B), 10 (B), 11 (C), 12 (C), 13 (D), 14 (B), 15 (D), 16 (D), 17 (D), 18 (A), 19 (A), 20 (A), 21 (D), 22 (B), 23 (D)

વિધાન-કારણ પ્રકારના પ્રશ્નો

સૂચનાઓ : નીચેનાં વિધાન અને કારણ વાંચી નીચે આપેલ જવાબોમાંથી યોગ્ય પસંદ કરો :

- (a) વિધાન અને કારણ બંને સાચાં છે તથા કારણ એ વિધાનનું સમર્થન કરે છે.
- (b) વિધાન અને કારણ બંને સાચાં છે પરંતુ કારણ એ વિધાનનું સમર્થન કરતું નથી.
- (c) વિધાન સાચું છે પરંતુ કારણ ખોટું છે.
- (d) વિધાન ખોટું છે પરંતુ કારણ સાચું છે.

(24) વિધાન : શૂન્યાવકાશમાં પ્રસરણ પામતાં વિદ્યુતચુંબકીય તરંગને $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$ સમીકરણ વડે રજૂ કરી શકાય છે, તો $\frac{\omega}{k}$ ભૌતિકરાશી તરંગલંબાઈથી સ્વતંત્ર છે.

કારણ : $\frac{\omega}{k}$ ભૌતિકરાશિ તરંગની ઝડપ સૂચવે છે.

- (A) a
- (B) b
- (C) c
- (D) d

(25) વિધાન : જ્યારે જ્યારે કેપેસિટરનું ચાર્જિંગ કે ડિસ્ચાર્જિંગ થતું હોય ત્યારે ત્યારે તેની બે પ્લેટો વચ્ચેના અવકાશમાં સ્થાનાંતર પ્રવાહ રચાય છે.

કારણ : સ્થાનાંતર પ્રવાહ. $I_d = \mu_0 \frac{d\phi_E}{dt}$

- (A) a
- (B) b
- (C) c
- (D) d

(26) વિધાન : સૂક્ષ્મ કદમાં રહેલી વિદ્યુતચુંબકીય ઊર્જા તેમાંથી પસાર થતાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની આવૃત્તિ જેટલા હોય છે.

કારણ : વિદ્યુતતરંગોની ઊર્જા ઘનતા $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ સૂત્ર વડે આપી શકાય.

- (A) a
- (B) b
- (C) c
- (D) d

જવાબો : 24 (C), 25 (C), 26 (B)

ફકરા આધારિત પ્રશ્નો :

ફકરો :

X દિશામાં ગતિ કરતાં પ્રકાશિય કિરણ જૂથના વિદ્યુતક્ષેત્રનું સમીકરણ $E_y = 300 \sin\left(t - \frac{x}{c}\right) \text{Vm}^{-1}$ વડે આપી શકાય છે. તેના પરિણામે ઇલેક્ટ્રોન Y દિશામાં $2 \times 10^{-7} \text{ms}^{-1}$ ના વેગથી ગતિ કરે છે, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

(27) અહીં ચુંબકીયક્ષેત્રનું મહત્તમ મૂલ્ય _____ હશે.

- (A) $9 \times 10^{10} \text{ T}$ - Z દિશામાં
- (B) $9 \times 10^{10} \text{ T}$ + Z દિશામાં
- (C) 10^{-6} T + Z દિશામાં
- (D) 10^{-6} T - Z દિશામાં

(28) ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું મહત્તમ વિદ્યુતબળ _____ N હશે.

- (A) 4.8×10^{-17}
- (B) 3.6×10^{-17}
- (C) 2.4×10^{-17}
- (D) 1.2×10^{-17}

(29) ઈલેક્ટ્રોન પર લાગતું મહત્તમ ચુંબકીય બળ _____ N હશે.

- (A) 4.8×10^{-18} (B) 3.2×10^{-18} (C) 6.4×10^{-18} (D) 1.6×10^{-18}

ફકરો :

સમતલ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોમાં ચુંબકીયક્ષેત્રને $B = 200 \sin \left[\left(4 \times 10^{15} \text{ s}^{-1} \right) \left(t - \frac{x}{c} \right) \right] \mu\text{T}$ વડે આપી શકાય

છે. જ્યાં $C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ હોય, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

(30) મહત્તમ વિદ્યુતક્ષેત્ર _____ NC^{-1} હશે.

- (A) 2×10^4 (B) 6×10^4 (C) 5×10^4 (D) 3×10^4

(31) ઊર્જા ઘનતાનું મૂલ્ય _____ Jm^{-3} .

- (A) 18×10^{-3} (B) 21×10^{-3} (C) 24×10^{-3} (D) 16×10^{-3}

(32) આ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ માટે પોઈન્ટિંગ સદિશ ($\vec{S}$) નું મૂલ્ય _____ $\text{A T}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

- (A) 9.55×10^6 (B) 3.17×10^6 (C) 4.75×10^{-6} (D) 6.34×10^6

ફકરો :

2000 W બલ્બથી 20 m દૂર આવેલ ગોળાકાર સપાટી (જેનું કેન્દ્ર બલ્બ છે.) પર બલ્બ વડે ઉદ્ભવેલા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો માટે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો : (બલ્બની કાર્યક્ષમતા 2 % હો અને બલ્બને બિંદુવત્ ઉદ્ગમ ધારો.)

$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ SI}$ અને $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

(33) ઉદ્ભવેલા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો માટે વિદ્યુતક્ષેત્રનું મહત્તમ મૂલ્ય (E_0) = _____ .

- (A) 1.73 NC^{-1} (B) 2.45 NC^{-1} (C) 7.96 NC^{-1} (D) 7.13 NC^{-1}

(34) ઉદ્ભવેલા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની તીવ્રતા $I =$ _____ Wm^{-2} .

- (A) 1.73×10^{-3} (B) 2.45×10^{-3} (C) 7.96×10^{-3} (D) 7.13×10^{-3}

(35) સપાટી પર લાગતું બળ _____ N .

- (A) 7.5×10^{-8} (B) 1.33×10^{-7} (C) 2.65×10^{-7} (D) 2.45×10^{-7}

(36) સપાટી પરની ઊર્જાઘનતા _____ Jm^{-3} .

- (A) 1.33×10^{-10} (B) 2.65×10^{-11} (C) 7.50×10^{-8} (D) 2.65×10^{-10}

જવાબો : 27 (C), 28 (A), 29 (B), 30 (B), 31 (D), 32 (A), 33 (B), 34 (C), 35 (B), 36 (B)

